

навіть проколювати - що не позначиться на її функціональності.

1. <http://itnews.com.ua/analytics/68.html> - Новини інформаційних технологій – Дата доступу: 26.04.09

ОПТИМАЛЬНЕ ІМПУЛЬСНЕ ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ

А. В. Булащенко, викладач ШСумДУ,
І. В. Забегалов, викладач ШХТК ШСумДУ

Для виникнення електрогіdraulічного ефекту використовують джерело імпульсної напруги. Суть ефекту полягає у створенні під час електричного розряду всередині об'єму, що заповнений робочою рідиною, надвисоких гіdraulічних тисків, що здатні виконати корисну механічну роботу. Електрогіdraulічний ефект супроводжується комплексом фізичних та хімічних явищ, що обумовлює його широке використання в різних галузях. При цьому ефективність усієї установки залежить від відповідних параметрів джерела напруги, яке використовується для його реалізації. Таким чином, задача сводиться до розробки такого джерела напруги, яке дозволило одержати при високому коефіцієнті корисної дії максимальні параметри електричного розряду з точки зору досягнення електрогіdraulічного ефекту. Для вказаних цілей має бути використане джерело імпульсної напруги.

Проведення досліджень над традиційним джерелом імпульсної напруги показали нерівномірність напруги, що прикладена до розрядного проміжку, внаслідок чого не можливо досягти оптимального співвідношення між струмом та напругою.

Таким чином, для найдоцільнішого способу одержання імпульсів потрібної форми необхідно

використовувати штучну довгу лінію з LC-елементів. Така лінія поєднує в собі функції як накопичення енергії, так, і і формувача імпульсу необхідної форми.

Електрична схема установки, що розрахована на живлення від трифазної мережі змінного струму із штучною лінією наведена на рис. 1.

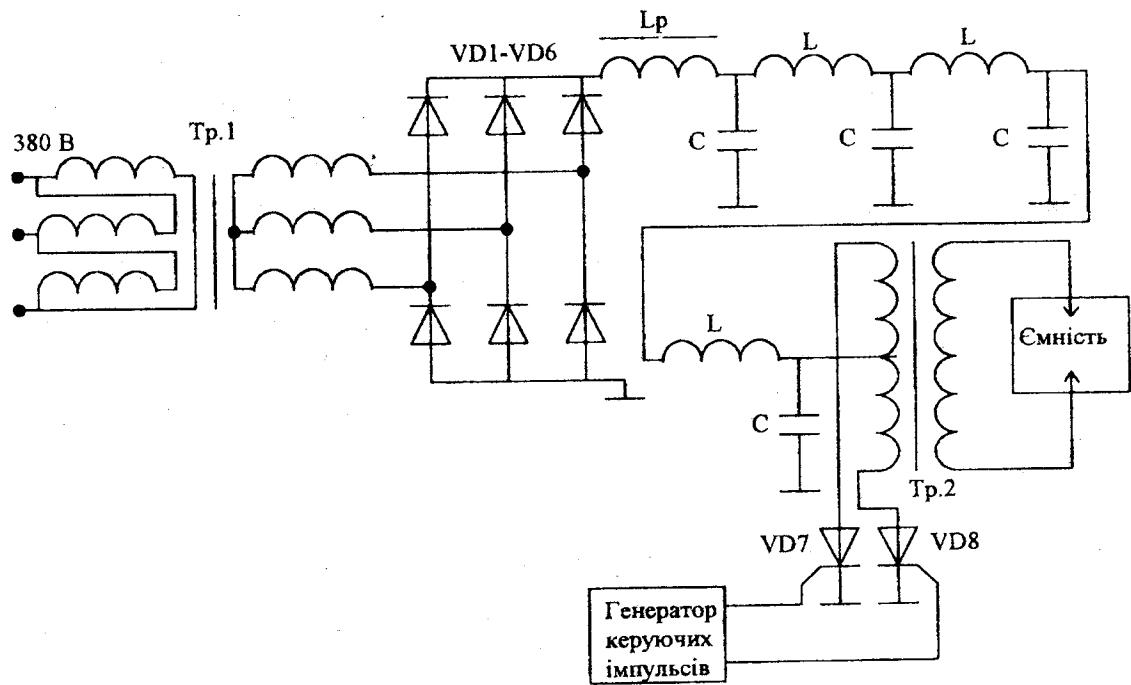


Рисунок 1 – Електрична схема джерела живлення

Випрямляч реалізований на діодах VD1-VD6 та силовому трансформаторы Тр.1 за схемою Ларіонова заряджає три ланкову штучну лінію. Кінець цієї лінії підєднаний до середньої точки первинної обмотки імпульсного трансформатора, до напруги 2400 В. Кінці первинної обмотки підєднані до анодів високовольтних потужних тиристорів VD7-VD8. Така схема увімкнення імпульсного трансформатора на відміну від звичайної забезпечує відсутність постійного підмагнічування осердя, що дозволяє суттєво зменшити його масогабаритні характеристики, а отже і вартість.

При відкриванні одного з тиристорів до половини первинної обмотки імпульсного трансформатора впродовж часу, що дорівнює тривалості повного розряду штучної лінії, прикладена напруга 1200 В., яка трансформується на вторинній обмотці до 12000 В. Цієї напруги достатньо для пробою робочого між електродного зазору в технологічній ємності. Після закінчення розряду тиристор закривається на час, достатній для заряду штучної лінії, після чого генератор керуючих імпульсів ввімкне інший тиристор, на вторинній обмотці виникне імпульс іншої полярності, але це не впливає на роботу електрогідрравлічної установки, оскільки система розрядних електродів симетрична.

Схема імпульсного джерела живлення електрогідрравлічної установки з штучною лінією та різнополярним живленням імпульсного трансформатора є оптимальною за ефективністю формування електричного розряду.

1. Уткин А. В. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. – Л.: Машиностроение, 1986.
2. Иванов А. Б., Сосновкин Л. Н. Импульсные передатчики СВЧ. – М.: Сов. радио, 1956.
3. Микроволновые устройства телекоммуникационных систем / М. З. Згуровский, М. Е. Ильченко, С. А. Кравчук и др.: В 2 т. – Т. 2: Устройства передающего и приемного трактов. Проектирование устройств и реализация систем. – Киев: Политехника, 2003 – 616с.