

Міністерство освіти і науки України  
Сумський державний університет  
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання  
Кафедра електроенергетики

Робота допущена до захисту  
Зав. кафедрою електроенергетики

\_\_\_\_\_ І.Л. Лебединський  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 р.

**КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА**  
**тема «Проектування та вибір обладнання електричної мережі»**

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Виконав студент гр. ЕТдн-72гл

Федосєєв О. І.

Керівник

к.т.н., доцент

Волохін В.В.

Суми – 2021

**Сумський державний університет**

Факультет Центр заочної, вечірньої та дистанційної форми навчання

Кафедра електроенергетики

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Зав. кафедрою електроенергетики

\_\_\_\_\_ І.Л. Лебединський

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 р.

**Завдання**

**на кваліфікаційну роботу бакалавра**

Федосєєва Олександра Івановича

1. Тема роботи «Проектування та вибір обладнання електричної мережі»

затверджено наказом по університету №\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

2. Термін здачі студентом завершеної роботи 6.06.2021 р.

3. Вихідні дані до роботи схема електричних з'єднань мережі, потужність і категорія споживачів мережі, добові графіки навантажень

4. Зміст розрахунково-пояснлювальної записки (перелік питань, які необхідно вирішити)

- розрахунок електричної мережі;
- розрахунок електричної частини підстанції;
- розрахунок переходних процесів;
- розрахунок релейного захисту;
- індивідуальне завдання.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним позначенням обов'язкових креслень)

- вихідна та розрахункова схеми електричної мережі;
- схема підстанції 110/10 кВ.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Найменування етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітки
1	Розрахунок електричної мережі	25.04.- 30.04.2021	
2	Розрахунок електричної частини підстанції	01.05.- 07.05.2021	
3	Розрахунок перехідних процесів	08.05.- 18.05.2021	
4	Розрахунок релейного захисту	19.05.- 24.05.2021	
5	Виконання креслень	25.05.- 30.05.2021	

Студент -дипломник \_\_\_\_\_

Керівник роботи \_\_\_\_\_

## РЕФЕРАТ

с. 64, рис. 16, табл. 17, кресл. 2

Бібліографічний опис: Федосєєв О.І. Проектування та вибір обладнання електричної мережі [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Федосєєв О.І.; наук. керівник В.В. Волохін. – СумДУ, 2021. – 64 с.

Ключові слова: силовий трансформатор, підстанція, електрична мережа, переходні процеси, релейний захист;

силовой трансформатор, подстанция, электрическая сеть, переходные процессы, релейная защита;

substation, power transformer, electrical network, transients, relay protection.

Короткий огляд – Проаналізовано режими роботи електричної мережі, складено схему заміщення та розраховано її параметри. Проведено вибір напруг та проводів ПЛ, силових трансформаторів, схеми електричних з'єднань підстанцій, високовольтних апаратів та ошиновки розподільних пристройів. Розраховано струми короткого замикання та обрано релейний захист. Також розглянуто питання огляду електроустановок та вимоги до персоналу.

## ЗМІСТ

Вступ .....	3
1 Розрахунок електричної мережі.....	5
1.1 Аналіз вихідних параметрів .....	5
1.2 Розрахунок параметрів схеми заміщення.....	6
1.3 Розрахунок схеми заміщення мережі.....	10
2 Розрахунок електричної частини підстанції .....	23
2.1 Вибір потужності силових трансформаторів .....	23
2.2 Вибір схеми електричних з'єднань підстанцій.....	25
2.3 Розрахунок струмів короткого замикання.....	27
2.4 Вибір високовольтних апаратів РП електричних мереж.....	28
2.5 Вибір електровимірювальних трансформаторів струму й напруги .....	33
2.6. Вибір ошиновки РП.....	38
3 Розрахунок електромагнітних переходіних процесів .....	40
4 Розрахунок релейного захисту .....	48
4.1 Розрахунок струмів КЗ.....	48
4.2 Розрахунок струмового захисту трансформатора.....	49
4.3 Захист трансформатора від КЗ.....	51
4.4 Визначення числа витків обмотки реле ДЗТ-11.....	54
4.5 Захист від ушкоджень усередині трансформатора.....	56
5. Огляди електроустановок. Оперативне обслуговування.	
Вимоги до персоналу.....	57
5.1 Вимоги до персоналу.....	57
5.2 Оперативне обслуговування. Огляди електроустановок.....	58
5.3 Порядок і умови виконання робіт.....	59
Висновки .....	62
Список літератури .....	63

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат
Разраб.	Федосєєв			
Проеєр.	Волохін			
Реценз.				
Н. Контр.				
Утвєрд.	Лебединський			

Проектування та вибір  
обладнання електричної  
мережі

*ДП 5.6.141.624 ПЗ*

Лит.	Лист	Листов
	2	64

*СумДУ гр. ЕТДН-72гл*

## ВСТУП

Як свідчить аналіз сучасного стану електричних мереж, існує об'єктивна необхідність у оптимізації режимів їх роботи, удосконалення принципів побудови мереж за рівнями напруги та видами виконання, комплексній автоматизації, підвищенні надійності, якості та ефективності функціонування мереж з урахуванням регіональних особливостей, що забезпечить ефективне управління, модернізацію та інноваційний розвиток електричних мереж. Ці та інші проблеми вимагають свого розв'язання шляхом вибору оптимального напрямку розвитку електричних мереж ще на етапі проектування. Результати роботи розподільних електричних мереж багато в чому визначають надійність, якість, і ефективність роботи всієї ОЕС України.

Основною метою даної роботи є формування навичок в області розрахунків й аналізу режимів електричних систем і мереж, переходів процесів в електричних мережах, вибору потужності силових трансформаторів, схем з'єднань, основного встаткування й ошиновки, захисту трансформаторів.

У процесі виконання роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити питомі параметри ЛЕП і каталожні дані трансформаторів. Виконати розрахунок параметрів схеми заміщення лінії трансформаторів. Визначити наведені до сторони ВН навантаження трансформаторів (з урахуванням втрат в обмотках трансформаторів);
- скласти розрахункову схему заміщення мережі й визначити розрахункові навантаження вузлів мережі (з урахуванням втрат у колі намагнічування трансформаторів і реактивної потужності, що генерується лініями);
- уважаючи лінію Л-1 аварійно відключеною, виконати розрахунок режиму розімкнутої мережі. Визначити напруги у вузлах мережі, втрати напруги й втрати потужності на ділянках мережі. Перевірити допустимість режиму за рівнями напруг і за нагріванням проводів;
- виконати розрахунок нормального режиму замкнутої мережі (всі лінії

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

3

включені в роботу). Визначити напруги у вузлах мережі, втрати напруги й втрати потужності в мережі. Виконати аналіз отриманих результатів;

- визначити сумарну потужність споживчої підстанції. Вибрати число й потужність силових трансформаторів на підстанції із вказівкою їхніх параметрів;
- за номінальними параметрами (з урахуванням дії струмів КЗ) зробити вибір вимикачів у розподільних пристроях (РП) всіх напруг підстанції. Дати короткий опис обраних вимикачів;
- виконати розрахунок електромагнітних перехідних процесів та релейного захисту трансформатора, а також вжити заходів з енергозбереження.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист  
4

# 1 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

## 1.1 Аналіз вихідних параметрів

Вихідна схема мережі для проектування зображена на рис. 1.1. Напруга джерела живлення підтримується 121 кВ. У таблицях 1.1 та 1.2 наведені початкові дані для розрахунків.

*Таблиця 1.1 – Параметри повітряних ліній*

Лінія	Марка проводів	Довжина ПЛ, км
Л-1	AC-185	50
Л-2	AC-185	40
Л-3	AC-150	30
Л-4	AC-150	30

*Таблиця 1.2 – Потужності навантажень*

Навантаження	Потужність, МВА	Категорія
S-1	25+j10	I
S-2	15+j10	I
S-3	20+j10	I
S-4	10+j5	II

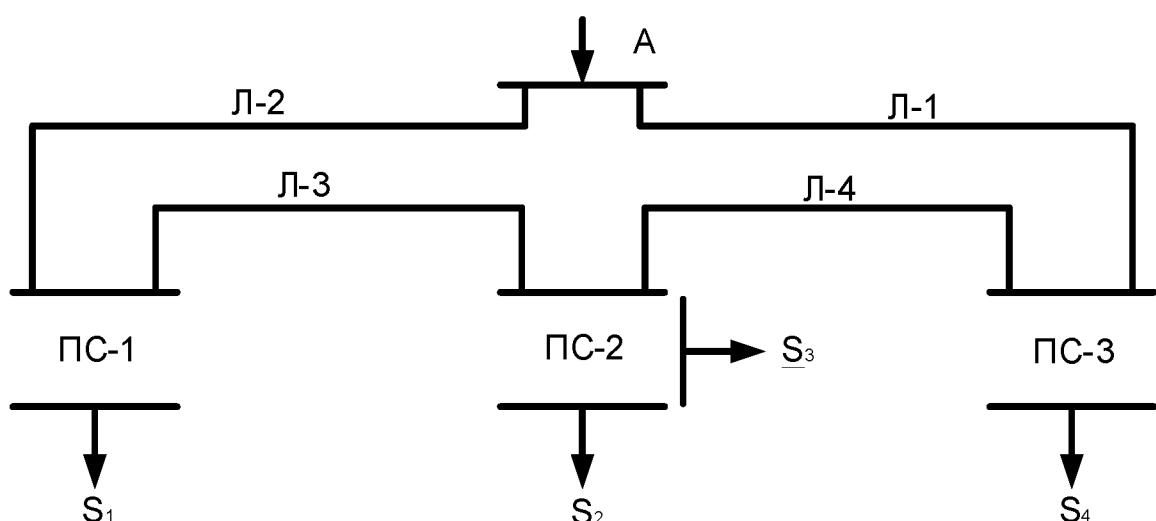


Рис 1.1 Вихідна схема мережі

## 1.2 Розрахунок параметрів схеми заміщення

Для початку розрахуємо параметри схем заміщення ліній.

Параметри лінії Л-1 (AC-185/29).

Питомі активний ( $R_0$ ) та реактивний ( $X_0$ ) опори, а також ємнісну провідність лінії ( $b_0$ ) знаходимо за каталогним даними [2]:

$$R_0=0,162 \text{ Ом/км},$$

$$X_0=0,413 \text{ Ом/км},$$

$$b_0=2,75*10^{-6} \text{ См/км.}$$

Довжина лінії  $l_1=50$  км,

Тоді:

Активний опір лінії знаходиться по формулі:

$$R_L=R_0*l_1=0,162*50=8,1 \text{ Ом.}$$

Реактивний опір лінії знаходиться по формулі:

$$X_L=X_0*l_1=0,413*50=20,7 \text{ Ом.}$$

Зарядна потужність знаходиться по формулі:

$$Q_{L1}=U^2*b_0*l_{1/2}=110^2*2,75*10^{-6}*50/2=0,8 \text{ МВАр.}$$

Аналогічно проводимо розрахунок активного й реактивного опорів, а також зарядної потужності для інших ліній.

Для лінії Л-2 (AC-185/29):

$$R_0=0,162 \text{ Ом/км}, \quad X_0=0,413 \text{ Ом/км}, \quad b_0=2,75*10^{-6} \text{ См/км.}$$

$$R_L=R_0*l_2=0,162*40=6,5 \text{ Ом.}$$

$$X_L=X_0*l_2=0,413*40=16,5 \text{ Ом.}$$

$$Q_{L2}=U^2*b_0*l_{2/2}=110^2*2,75*10^{-6}*40/2=0,7 \text{ МВАр.}$$

Для лінії Л-3 (AC-150/24):

$$R_0=0,198 \text{ Ом/км}, \quad X_0=0,42 \text{ Ом/км}, \quad b_0=2,7*10^{-6} \text{ См/км.}$$

$$R_L=R_0*l_3=0,198*30=5,9 \text{ Ом.}$$

$$X_L=X_0*l_3=0,42*30=12,6 \text{ Ом.}$$

$$Q_{L3}=U^2*b_0*l_{3/2}=110^2*2,7*10^{-6}*30/2=0,5 \text{ МВАр.}$$

Для лінії Л-4 (AC-150/24):

$$R_0=0,198 \text{ Ом/км}, \quad X_0=0,42 \text{ Ом/км}, \quad b_0=2,7*10^{-6} \text{ См/км.}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 П3

Лист

6

$$R_J = R_0 * l_4 = 0,198 * 30 = 5,9 \text{ Ом.}$$

$$X_J = X_0 * l_4 = 0,42 * 30 = 12,6 \text{ Ом.}$$

$$Q_{J4} = U^2 * b_0 * l_{4/2} = 110^2 * 2,7 * 10^{-6} * 30 / 2 = 0,5 \text{ МВАр.}$$

Розрахунок параметрів схем заміщення трансформаторів:

Оскільки в електричній мережі споживачі I та II категорії, то згідно ПУЕ на усіх підстанціях встановлюємо по 2 трансформатори. Виходячи з величини потужності та напруги живлення споживачів, на підстанціях обрано такі трансформатори.

Підстанція ПС-1:

Тип – ТДНЖ-25000/110

$S_{HOM} = 25 \text{ МВА.}$

$U_{HOM}$ , по обмотках:

ВН-121 кв., НН-38,5 кв.

$U_K = 10,5\%$ .

$\Delta P_K = 170 \text{ кВт} = 0,17 \text{ МВт.}$

$\Delta P_X = 34 \text{ кВт} = 0,034 \text{ МВт.}$

$I_X = 0,55\%.$

Розраховуємо параметри схеми заміщення даного трансформатора.

Активний опір обумовлений втратами активної потужності у всіх обмотках трансформатора й знаходиться з досліду К.З. по формулі:

$$R_{T1} = \frac{\Delta P_K \cdot U_{HOM}^2}{S_{HOM}^2} = \frac{170 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{25000^2} = 1,2 \text{ Ом.}$$

Зі знайдених напруг К.З. у кожній обмотці можна знайти реактивний опір трансформатора:

$$X_{T1} = \frac{U_K \cdot U_{HOM}^2}{100 \cdot S_{HOM}} = \frac{10,5 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{100 \cdot 25000} = 32 \text{ Ом.}$$

Розраховуємо також втрати реактивної потужності з досліду Х.Х. по формулі:

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

$$\Delta Q'_{XT1} = \frac{I_X \cdot S_{HOM}}{100} = \frac{0,55 \cdot 25000}{100} = 0,22 \text{ МВАр.}$$

Так як у вихідній схемі в мережу включені два паралельно працюючих однотипних трансформатори, то для спрощення розрахункової схеми можливі спрощення:

Опір двох паралельно працюючих трансформаторів:

$$R_{T1} = 0,5 * R'_{T1} = 0,5 * 1,2 = 0,6 \text{ Ом.}$$

$$X_{T1} = 0,5 * X'_{T1} = 0,5 * 32 = 16 \text{ Ом.}$$

Втрати потужності Х.Х. першого трансформатора можна записати:

$$\Delta S_{XT1} = 2\Delta P'_{XT1} + j2\Delta Q'_{XT1} = 0,08 + j0,44 \text{ МВА.}$$

Аналогічно розраховуємо параметри інших трансформаторів:

Підстанція ПС-2:

Тип – ТДТН-40000/110/35/10

$$S_{HOM} = 40 \text{ МВА.}$$

$U_{HOM}$ , по обмотках:

ВН-110 кВ, СН-35 кВ, НН-11 кВ.

$U_K$ , по обмотках:

ВС-10,5%, ВН-17,5%, СН-6,5%.

$$\Delta P_K = 200 \text{ кВт} = 0,2 \text{ МВт.}$$

$$\Delta P_X = 39 \text{ кВт} = 0,039 \text{ МВт.}$$

$$I_X = 0,6\%.$$

$$R'_{обш2} = \frac{\Delta P_K \cdot U_{HOM}^2}{S_{HOM}^2} = \frac{200 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{40000^2} = 1,6 \text{ Ом.}$$

$$R'_{T2B} = R'_{T2C} = R'_{T2H} = 0,5 * R'_{обш2} = 0,5 * 1,6 = 0,8 \text{ Ом.}$$

Де  $R'_{TB}$  – активний опір обмотки вищої напруги трансформатора,  $R'_{TC}$  – активний опір обмотки середньої напруги трансформатора,  $R'_{TH}$  – активний опір обмотки нижчої напруги трансформатора.

$$U_{KB2} = 0,5(U_{KB-C} + U_{KB-H} - U_{KC-H}) = 0,5(10,5 + 17,5 - 6,5) = 21,5 \%$$

$$U_{KC2} = 0,5(U_{KB-C} - U_{KB-H} + U_{KC-H}) = 0$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					8

$$U_{KH2}=0,5(-U_{KB-C}+U_{KB-H}+U_{KC-H})=0,5(-10,5+17,5+6,5)=13,5 \%$$

За напругою К.З. у кожній обмотці трансформатора можна знайти реактивний опір:

$$X'_{T2Y} = \frac{U_{KB} \cdot U_{HOM}^2}{100 \cdot S_{HOM}} = \frac{21,5 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{100 \cdot 40000} = 64 \text{ Ом.}$$

$$X'_{T2C}=0.$$

$$X'_{T2H} = \frac{U_{KB} \cdot U_{HOM}^2}{100 \cdot S_{HOM}} = \frac{13,5 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{100 \cdot 40000} = 40 \text{ Ом.}$$

Розраховуємо також втрати реактивної потужності з досліду X.X. по формулі:

$$\Delta Q'_{XT2} = \frac{I_x \cdot S_{HOM}}{100} \frac{0,6 \cdot 40000}{100} = 0,24 \text{ МВАр.}$$

Так як у вихідній схемі в мережу включені два паралельно працюючих однотипних трансформатори, то для спрощення розрахункової схеми можливі спрощення:

Опір двох паралельно працюючих трансформаторів:

$$R_{T2B}=R_{T2C}=R_{T2H}=0,5 * R'_{TB2}=0,5 * 0,8=0,4 \text{ Ом.}$$

$$X_{T2B}=0,5 * X'_{TB2}=0,5 * 64=32 \text{ Ом.}$$

$$X_{T2C}=0,5 * X'_{TC2}=0.$$

$$X_{T2H}=0,5 * X'_{TH2}=0,5 * 40=20 \text{ Ом.}$$

Втрати потужності X.X. трансформатора можна записати:

$$\Delta S_{XT2}=2\Delta P'_{XT2}+j2\Delta Q'_{XT2}=0,08+j0,48 \text{ МВА.}$$

Підстанція ПС-3:

Тип: ТДН-10000/110/35

$$S_{HOM}=10 \text{ МВА.}$$

$U_{HOM}$ , по обмотках:

ВН-121 кВ, НН-38,5 кВ.

$$U_K=10,5\%.$$

$$\Delta P_K=70 \text{ кВт} = 0,7 \text{ МВт.}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$\Delta P_X = 14 \text{ кВт} = 0,014 \text{ МВт.}$$

$$I_X = 0,7\%.$$

Розраховуємо параметри трансформатора Т-3:

$$R'_{T3} = \frac{\Delta P_K \cdot U_{HOM}^2}{S_{HOM}^2} = \frac{70 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{10000^2} = 1,2 \text{ Ом.}$$

$$X'_{T3} = \frac{U_K \cdot U_{HOM}^2}{100 \cdot S_{HOM}} = \frac{10,5 \cdot 110^2 \cdot 10^3}{100 \cdot 10000} = 32 \text{ Ом.}$$

$$\Delta Q'_{XT3} = \frac{I_X \cdot S_{HOM}}{100} = \frac{0,7 \cdot 10000}{100} = 0,22 \text{ МВАр.}$$

Параметри схеми заміщення паралельно включених трансформаторів:

$$R_{T3} = 0,5 * R'_{T3} = 0,5 * 1,2 = 0,6 \text{ Ом.}$$

$$X_{T3} = 0,5 * X'_{T3} = 0,5 * 32 = 16 \text{ Ом.}$$

$$\Delta S_{XT3} = 2\Delta P'_{XT3} + j2\Delta Q'_{XT3} = 0,03 + j0,44 \text{ МВА.}$$

### 1.3 Розрахунок схеми заміщення мережі.

Схему заміщення мережі зображенено на рис.1.2.

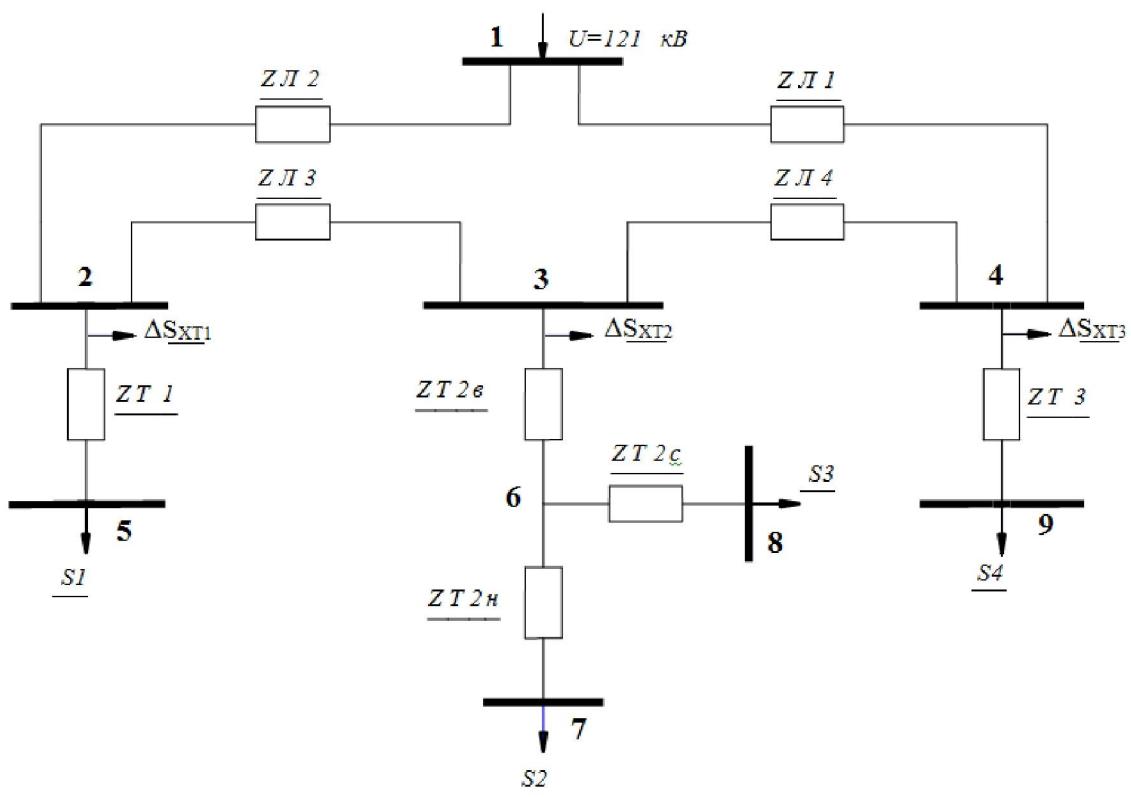


Рис 1.2 Схема заміщення

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

При розрахунку перетоків потужностей ідемо за напрямком від відомих потужностей споживача до шуканої потужності на вході мережі, розрахованої відповідно до схеми заміщення.

Розраховуємо потужність на початку ділянки 2-5:

$$S_{25} = S_1 + \Delta S_{T1} + \Delta S_{XT1}.$$

$$\Delta S_{T1} = Z_{T1} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (0,6 + j16) \left( \frac{25^2 + 10^2}{110^2} \right) = 0,04 + j0,96 \text{ МВА.}$$

$$S_{25} = 25 + j10 + 0,04 + j0,96 + 0,08 + j0,44 = 25,12 + j11,4 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність на початку ділянки 4-9:

$$S_{49} = S_4 + \Delta S_{T3} + \Delta S_{XT3}$$

$$\Delta S_{T3} = Z_{T3} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (0,6 + j16) \left( \frac{10^2 + 5^2}{110^2} \right) = 0,01 + j0,17 \text{ МВА.}$$

$$S_{49} = 10 + j5 + 0,01 + j0,17 + 0,08 + j0,44 = 10,09 + j5,61 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність на початку ділянки 6-7:

$$S_{67} = S_2 + \Delta S_{T2H}$$

$$\Delta S_{T2H} = Z_{T2H} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (0,4 + j20) \left( \frac{15^2 + 10^2}{110^2} \right) = 0,01 + j0,54 \text{ МВА.}$$

$$S_{67} = 15 + j10 + 0,01 + j0,54 = 15,01 + j10,54 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність на початку ділянки 6-8:

$$S_{68} = S_3 + \Delta S_{T2C}$$

$$\Delta S_{T2C} = Z_{T2C} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (0,4) \left( \frac{20^2 + 10^2}{110^2} \right) = 0,02 \text{ МВА.}$$

$$S_{68} = 20 + j10 + 0,02 = 20,02 + j10 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність на кінці ділянки 3-6:

$$S'_{36} = S_{67} + \Delta S_{68} = 15,01 + j10,54 + 20,02 + j10 = 35,03 + j20,54 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність на початку ділянки 3-6:

$$S_{36} = S'_{36} + \Delta S_{T2B} + \Delta S_{XT2}$$

$$\Delta S_{T2B} = Z_{T2B} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (0,4 + j32) \left( \frac{35,03^2 + 20,54^2}{110^2} \right) = 0,05 + j4,36 \text{ МВА.}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$S_{36}=35,03+j20,54+0,05+j4,36+0,08+j0,48=35,16+j25,38 \text{ МВА.}$$

1.3.1 Розрахунок потужностей і напруг аварійного режиму роботи мережі  
В якості аварійного режиму розглянемо роботу мережі при відключеній лінії Л-1. Розрахунок проводиться згідно рис 1.3.

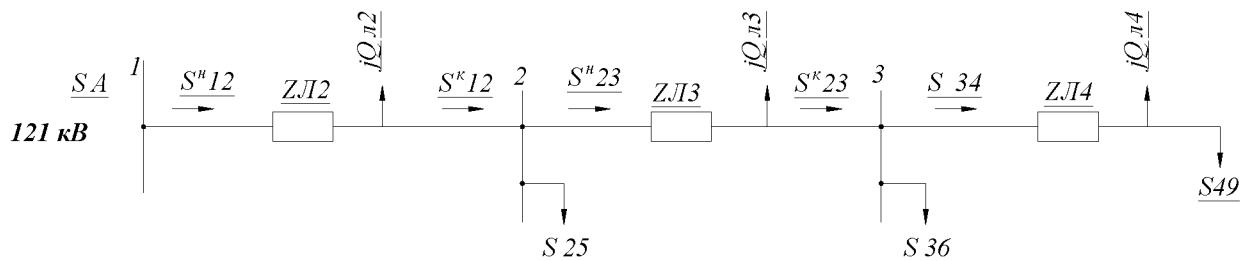


Рис 1.3 Схема заміщення розімкнутої мережі

Розраховуємо потужність  $S_{34}$  :

$$S_{34} = S_{49} + \Delta S_{\text{Л4}} - j Q_{\text{Л4}}$$

$$\Delta S_{\text{Л4}} = Z_{\text{Л4}} \left( \frac{S}{U_{\text{HOM}}} \right)^2 = (5,9 + j12,6) \left( \frac{10,09^2 + 5,61^2}{110^2} \right) = 0,06 + j0,14 \text{ МВА.}$$

$$S_{34} = 10,09 + j5,61 + 0,06 + j0,14 - j0,5 = 10,15 + j5,25 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність  $S_{23}^K$ :

$$S_{23}^K = S_{34} + S_{36} = 10,15 + j5,25 + 35,16 + j25,38 = 45,31 + j30,63 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність  $S_{23}^H$  :

$$S_{23}^H = S_{23}^K + \Delta S_{\text{Л3}} - j Q_{\text{Л3}}$$

$$\Delta S_{\text{Л3}} = Z_{\text{Л3}} \left( \frac{S}{U_{\text{HOM}}} \right)^2 = (5,9 + j12,6) \left( \frac{45,31^2 + 30,63^2}{110^2} \right) = 1,46 + j3,11 \text{ МВА.}$$

$$S_{23}^H = 45,31 + j30,63 + 1,46 + j3,11 - j0,5 = 46,77 + j33,24 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність  $S_{12}^K$  :

$$S_{12}^K = S_{23}^H + S_{25} = 46,77 + j33,24 + 25,12 + j11,4 = 71,89 + j44,64 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність  $S_{12}^H$  :

$$S_{12}^H = S_{12}^K + \Delta S_{\text{Л2}} - j Q_{\text{Л2}}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$\Delta S_{\text{J2}} = Z_{\text{J2}} \left( \frac{S}{U_{\text{HOM}}} \right)^2 = (6,5 + j16,5) \left( \frac{71,89^2 + 44,64^2}{110^2} \right) = 3,85 + j9,76 \text{ МВА.}$$

$$S_{12}^{\text{H}} = 71,89 + j44,64 + 3,85 + j9,76 - j0,7 = 75,73 + j53,7 \text{ МВА.}$$

Розраховуємо потужність  $S_A$ :

$$S_A = S_{12}^{\text{H}} = 75,73 + j53,7 \text{ МВА.}$$

Знаходимо напругу у вузлах мережі, використовуючи напругу на шинах джерела живлення й знайдені на попередньому етапі потужності на початку кожної ділянки мережі як вихідні дані.

Визначаємо напругу  $U_2$ :

$$U_2 = U_1 - \frac{P_{12}^H \cdot R_{\text{J2}} + Q_{12}^H \cdot X_{\text{J2}}}{U_1} - j \frac{P_{12}^H \cdot X_{\text{J2}} - Q_{12}^H \cdot R_{\text{J2}}}{U_1} = \\ = 121 - \frac{75,73 \cdot 6,5 + 53,7 \cdot 16,5}{121} - j \frac{75,73 \cdot 16,5 - 53,7 \cdot 6,5}{121} = 109,61 - j7,44 \text{ кВ.}$$

Модуль напруги:

$$|U_2| = 109,86 \text{ кВ.}$$

Розрахунок напруг на інших шинах мережі виконується аналогічно.

Визначаємо напругу шини 3:

$$U_3 = U_2 - \frac{P_{23}^H \cdot R_{\text{J3}} + Q_{23}^H \cdot X_{\text{J3}}}{U_2} - j \frac{P_{23}^H \cdot X_{\text{J3}} - Q_{23}^H \cdot R_{\text{J3}}}{U_2} = \\ = 109,86 - \frac{46,77 \cdot 5,9 + 33,24 \cdot 12,6}{109,86} - j \frac{46,77 \cdot 12,6 - 33,24 \cdot 5,9}{109,86} = \\ = 103,54 - j3,58 \text{ кВ.}$$

Модуль напруги:

$$|U_3| = 103,6 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 4:

$$U_4 = U_3 - \frac{P_{23} \cdot R_{\text{J4}} + Q_{23} \cdot X_{\text{J4}}}{U_3} - j \frac{P_{23} \cdot X_{\text{J4}} - Q_{23} \cdot R_{\text{J4}}}{U_3} = \\ = 103,6 - \frac{10,15 \cdot 5,9 + 5,25 \cdot 12,6}{103,6} - j \frac{10,15 \cdot 12,6 - 5,25 \cdot 5,9}{103,6} =$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$=102,38-j0,94 \text{ кВ}$$

Модуль напруги:

$$|U_4|=102,4 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 5:

$$\begin{aligned} U_5' &= U_2 - \frac{P_{25} \cdot R_{T1} + Q_{25} \cdot X_{T1}}{U_2} - j \frac{P_{25} \cdot X_{T1} - Q_{25} \cdot R_{T1}}{U_2} = \\ &= 109,86 - \frac{25,12 \cdot 0,6 + 11,4 \cdot 16}{109,86} - j \frac{25,12 \cdot 16 - 11,4 \cdot 0,6}{109,86} = \\ &= 108,06-j3,6 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_5'|=108,12 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації, це відношення напруги на обмотці середньої напруги до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{35} = 3,14.$$

Використовуючи коефіцієнт трансформації, приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_5 = U_5' / n_{BH} = 108,12 / 3,14 = 34,43 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 7:

$$\begin{aligned} U_7' &= U_3 - \frac{P_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2H}) + Q_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2H})}{U_3} - j \frac{P_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2H}) - Q_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2H})}{U_3} = \\ &= 103,6 - \frac{35,16 \cdot 0,8 + 25,78 \cdot 52}{103,6} - j \frac{35,13 \cdot 52 - 25,78 \cdot 0,8}{103,6} = \\ &= 97,39-j17,45 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_7'|=99,06 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації, це відношення напруги на обмотці середньої напруги до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{10} = 11.$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Використовуючи коефіцієнт трансформації приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_7 = U_7' / n_{BH} = 99,06 / 11 = 9,01 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 8:

$$\begin{aligned} U_8' &= U_3 - \frac{P_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2C}) + Q_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2C})}{U_3} - j \frac{P_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2C}) - Q_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2C})}{U_3} = \\ &= 103,6 - \frac{35,16 \cdot 0,8 + 25,78 \cdot 32}{103,6} - j \frac{35,13 \cdot 32 - 25,78 \cdot 0,8}{103,6} = \\ &= 97,39 - j 10,66 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_8'| = 98,96 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації, це відношення напруги на обмотці середньої напруги до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{35} = 3,14.$$

Використовуючи коефіцієнт трансформації приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_8 = U_8' / n_{BH} = 98,96 / 3,14 = 31,6 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 9:

$$\begin{aligned} U_9' &= U_4 - \frac{P_{49} \cdot R_{T3} + Q_{49} \cdot X_{T3}}{U_4} - j \frac{P_{49} \cdot X_{T3} - Q_{49} \cdot R_{T3}}{U_4} = \\ &= 102,4 - \frac{10,09 \cdot 0,6 + 5,61 \cdot 16}{102,4} - j \frac{10,09 \cdot 16 - 5,61 \cdot 0,6}{102,4} = \\ &= 101,46 - j 1,54 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_5'| = 101,5 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації, це відношення напруги на обмотці середньої напруги до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{35} = 3,14.$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Використовуючи коефіцієнт трансформації приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_5 = U_5' / n_{BH} = 101,5 / 3,14 = 32,32 \text{ кВ.}$$

### 1.3.2 Розрахунок потужностей і напруг нормального режиму замкнутої мережі ( $S=S_{max}$ )

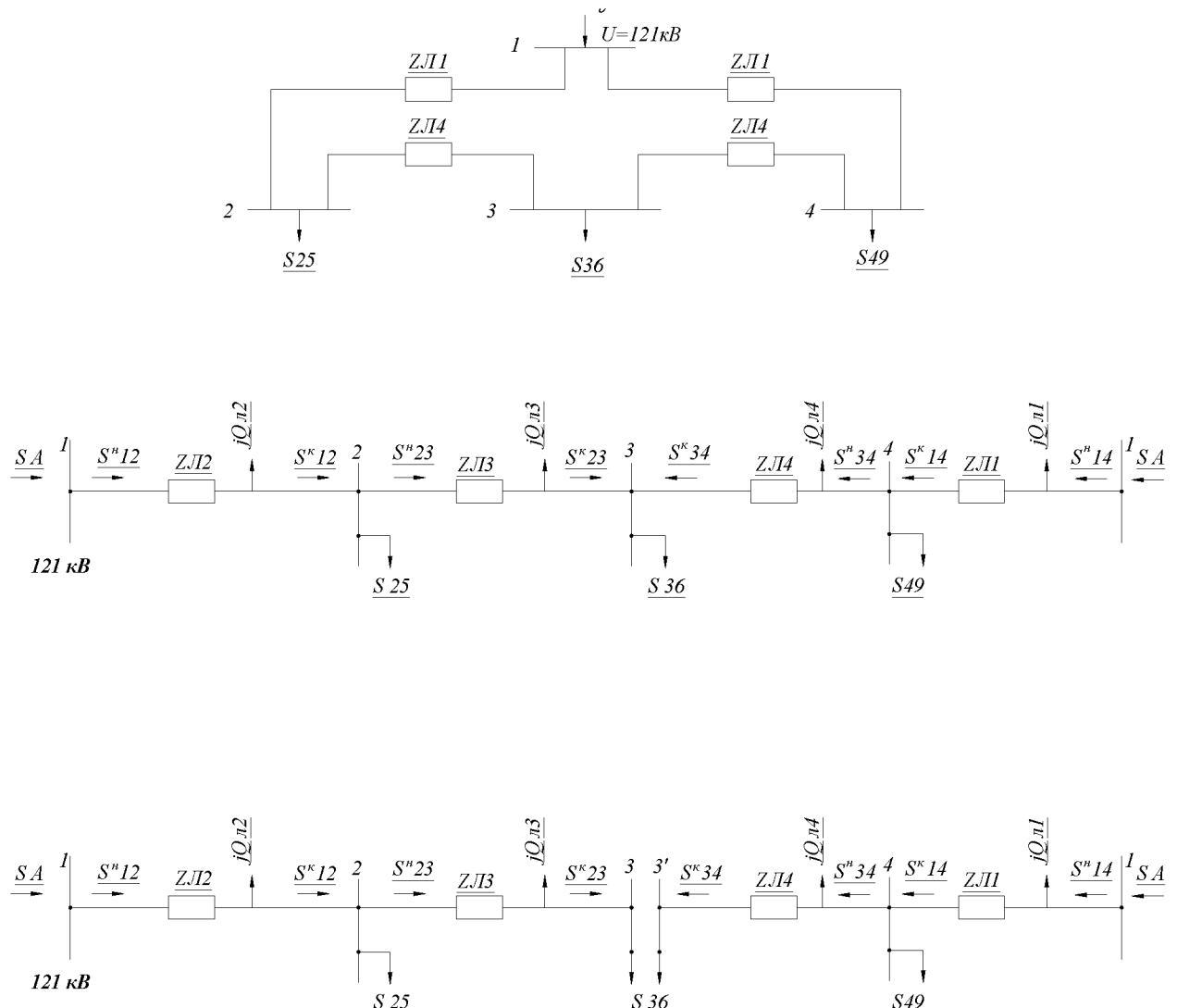


Рис 1.4 Схема заміщення замкнутої мережі в нормальному режимі

Розрахунок нормального режиму замкнутої мережі виконується так само, як мережі із двостороннім живленням при одинакових напругах джерел живлення. Розрахункову схему кільцевої мережі, умовно розрізаємо по шині джерела живлення.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Розраховуємо потужності на ділянках мережі із двостороннім живленням, для цього визначаємо потужність на головних ділянках:

$$S_{12} = \frac{S_{25}(Z_{J3} + Z_{J4} + Z_{J1}) + S_{36}(Z_{J4} + Z_{J1}) + S_{49}(Z_{J1})}{Z_{J1} + Z_{J2} + Z_{J3} + Z_{J4}} = \\ = \frac{(25,12 + j11,4)(199 - j45,9) + (10,09 + j5,61)(8,1 - j20,7) + (35,16 + j25,38)(14 - j33,3)}{264 - j624} = \\ = 40,61 + j23,82 \text{ МВА.}$$

$$S_{14} = \frac{S_{49}(Z_3 + Z_4 + Z_2) + S_{36}(Z_2 + Z_3) + S_{25}(Z_2)}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4} = \\ = \frac{(10,09 + j5,61)(18,3 - j41,7) + (35,16 + j25,38)(12,4 - j29,1) + (25,12 + j11,4)(6,5 - j16,5)}{24,6 - j62,5} = \\ = 29,76 + j18,57 \text{ МВА.}$$

Перевірка:

$$S_{12} + S_{14} = S_{25} + S_{36} + S_{49}$$

$$40,61 + j23,82 + 29,76 + j18,57 = 25,12 + j11,4 + 35,16 + j25,38 + 10,09 + j5,61 \\ 70,37 + j42,39 \neq 70,37 + j42,39$$

Похибка обчислень становить  $\Delta P=0\%$ ,  $\Delta Q=0,0\%$ , що набагато менше необхідної точності обчислення 2%.

$$S_{23} = S_{12} - S_{25} = 40,61 + j23,82 - 25,12 - j11,4 = 15,49 + j12,42 \text{ МВА.}$$

$$S_{43} = S_{14} - S_{49} = 29,76 + j18,57 - 10,09 - j5,61 = 19,67 + j12,96 \text{ МВА.}$$

Використовуючи схему, отримані чисельні значення й напрямки потужностей можна знайти точку потокорозподілу.

Точка потокорозподілу знаходиться в т.3, робимо розмикання мережі в цій точці й робимо розрахунок кожної з розімкнутих мереж окремо.

### 1.3.6 Розрахунок втрат потужності

1.3.6.1 Знаходимо потужність наприкінці ділянки 1-2:

$$S_{12}^K = S_{12}^H - \Delta S_{J2} + jQ_{J2}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$\Delta S_{J2} = Z_{J2} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (6,5 + j16,5) \left( \frac{40,61^2 + 23,82^2}{110^2} \right) = 1,19 + j3,02 \text{ МВА.}$$

$$S_{12}^K = 40,61 + j23,82 - 1,19 - j3,02 + j0,7 = 39,42 + j21,5 \text{ МВА.}$$

Знаходимо потужність на початку ділянки 2-3:

$$S_{23}^H = S_{12}^K - S_{25} = 39,42 + j21,5 - 25,12 - j11,4 = 14,3 + j10,1 \text{ МВА.}$$

Знаходимо потужність наприкінці ділянки 2-3:

$$S_{23}^K = S_{87}^H - \Delta S_{J3} + jQ_{J3}$$

$$\Delta S_{J3} = Z_{J3} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (5,9 + j12,6) \left( \frac{14,3^2 + 10,1^2}{110^2} \right) = 0,15 + j0,32 \text{ МВА.}$$

$$S_{23}^K = 14,3 + j10,1 - 0,15 - j0,32 + j0,5 = 14,5 + j10,28 \text{ МВА.}$$

Знаходимо потужність наприкінці ділянки 1-4:

$$S_{14}^K = S_{14}^H - \Delta S_{J1} + jQ_{J1}$$

$$\Delta S_{J1} = Z_{J1} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (8,1 + j20,7) \left( \frac{29,76^2 + 18,57^2}{110^2} \right) = 0,82 + j2,11 \text{ МВА.}$$

$$S_{14}^K = 29,76 + j18,57 - 0,82 - j2,11 + j0,8 = 28,94 + j17,26 \text{ МВА.}$$

Знаходимо потужність на початку ділянки 4-3:

$$S_{43}^H = S_{14}^K - S_{49} = 28,94 + j17,26 - 10,09 - j5,61 = 18,85 + j11,65 \text{ МВА.}$$

Знаходимо потужність наприкінці ділянки 4-3:

$$S_{43}^K = S_{43}^H - \Delta S_{J4} + jQ_{J4}$$

$$\Delta S_{J4} = Z_{J4} \left( \frac{S}{U_{HOM}} \right)^2 = (5,9 + j12,6) \left( \frac{18,85^2 + 11,65^2}{110^2} \right) = 0,24 + j0,51 \text{ МВА.}$$

$$S_{43}^K = 18,85 + j11,65 - 0,24 - j0,51 + j0,5 = 18,61 + j11,64 \text{ МВА.}$$

Знайдемо напруги у всіх контрольних точках мережі:

Визначаємо напругу  $U_2$ :

$$\begin{aligned} U_2 &= U_1 - \frac{P_{12}^H \cdot R_{J2} + Q_{12}^H \cdot X_{J2}}{U_1} - j \frac{P_{12}^H \cdot X_{J2} - Q_{12}^H \cdot R_{J2}}{U_1} = \\ &= 121 - \frac{40,61 \cdot 6,5 + 23,82 \cdot 16,5}{121} - j \frac{40,61 \cdot 16,5 - 23,82 \cdot 6,5}{121} = \end{aligned}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

=115,57-j4,26 кВ.

Модуль напруги:

|U<sub>2</sub>|=115,65 кВ.

Визначаємо напругу шини 3:

$$U_3 = U_2 - \frac{P_{23}^H \cdot R_{\pi_3} + Q_{23}^H \cdot X_{\pi_3}}{U_2} - j \frac{P_{23}^H \cdot X_{\pi_3} - Q_{23}^H \cdot R_{\pi_3}}{U_2} = \\ = 115,65 - \frac{14,3 \cdot 5,9 + 10,1 \cdot 12,6}{115,65} - j \frac{14,3 \cdot 12,6 - 10,1 \cdot 5,9}{115,65} =$$

=113,82-j1,04 кВ.

Модуль напруги:

|U<sub>3</sub>|=113,8 кВ.

Визначаємо напругу шини 4:

$$U_4 = U_1 - \frac{P_{14}^H \cdot R_{\pi_1} + Q_{14}^H \cdot X_{\pi_1}}{U_1} - j \frac{P_{14}^H \cdot X_{\pi_1} - Q_{14}^H \cdot R_{\pi_1}}{U_1} = \\ = 121 - \frac{29,76 \cdot 8,1 + 18,57 \cdot 20,7}{121} - j \frac{29,76 \cdot 20,7 - 18,57 \cdot 8,1}{121} = \\ = 115,83 - j3,94 \text{ кВ.}$$

Модуль напруги:

|U<sub>4</sub>|=115,89 кВ.

Визначаємо напругу шини 3':

$$U_3' = U_4 - \frac{P_{43}^H \cdot R_{\pi_4} + Q_{43}^H \cdot X_{\pi_4}}{U_4} - j \frac{P_{43}^H \cdot X_{\pi_4} - Q_{43}^H \cdot R_{\pi_4}}{U_4} = \\ = 115,89 - \frac{18,85 \cdot 5,9 + 11,65 \cdot 12,6}{115,89} - j \frac{18,85 \cdot 12,6 - 11,65 \cdot 5,9}{115,89} = \\ = 113,66 - j1,46 \text{ кВ.}$$

Модуль напруги:

|U<sub>3</sub>'|=113,67 кВ.

Напруги в точці потокорозподілу, знайдені у результаті розрахунку обох розімкнутих схем практично однакові, похибка становить:

(|U<sub>3</sub>'|-|U<sub>3</sub>|)\*100/|U<sub>3</sub>|=0,09%, що задовільняє умову 0,09<<10.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

19

Приймаємо  $|U_3|=113,7$  кВ.

1.3.7.5 Визначаємо напругу шини 5:

$$\begin{aligned} U_5' &= U_2 - \frac{P_{25} \cdot R_{T1} + Q_{25} \cdot X_{T1}}{U_2} - j \frac{P_{25} \cdot X_{T1} - Q_{25} \cdot R_{T1}}{U_2} = \\ &= 115,65 - \frac{25,12 \cdot 0,6 + 11,4 \cdot 16}{115,65} - j \frac{25,12 \cdot 16 - 11,4 \cdot 0,6}{115,65} = \\ &= 113,94 - j3,42 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_5'| = 114 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації, це відношення напруги на обмотці середньої напруги до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{35} = 3,14.$$

Використовуючи коефіцієнт трансформації, приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_5 = U_5' / n_{BH} = 114 / 3,14 = 36,3 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 7:

$$\begin{aligned} U_7' &= U_3 - \frac{P_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2H}) + Q_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2H})}{U_3} - j \frac{P_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2H}) - Q_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2H})}{U_3} = \\ &= 113,8 - \frac{35,16 \cdot 0,8 + 25,78 \cdot 52}{113,8} - j \frac{35,13 \cdot 52 - 25,78 \cdot 0,8}{113,8} = \\ &= 101,77 - j15,45 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_7'| = 103 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації, це відношення напруги на обмотці середньої напруги до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{10} = 11.$$

Використовуючи коефіцієнт трансформації приводимо отримана напруга до напруги на обмотці нижчої напруги:

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$U_7 = U_7' / n_{BH} = 103 / 11 = 9,66 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 8:

$$\begin{aligned} U_8' &= U_3 - \frac{P_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2C}) + Q_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2C})}{U_3} - j \frac{P_{36} \cdot (X_{T2B} + X_{T2C}) - Q_{36} \cdot (R_{T2B} + R_{T2C})}{U_3} = \\ &= 113,8 - \frac{35,16 \cdot 0,8 + 25,78 \cdot 32}{113,8} - j \frac{35,13 \cdot 32 - 25,78 \cdot 0,8}{113,8} = \\ &= 106,3 - j 9,66 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_8'| = 106,75 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації:

$$n_{CH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{35} = 3,14.$$

Використовуючи коефіцієнт трансформації, приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_8 = U_8' / n_{BH} = 106,75 / 3,14 = 34 \text{ кВ.}$$

Визначаємо напругу шини 9:

$$\begin{aligned} U_9' &= U_4 - \frac{P_{49} \cdot R_{T3} + Q_{49} \cdot X_{T3}}{U_4} - j \frac{P_{49} \cdot X_{T3} - Q_{49} \cdot R_{T3}}{U_4} = \\ &= 115,89 - \frac{10,09 \cdot 0,6 + 5,61 \cdot 16}{115,89} - j \frac{10,09 \cdot 16 - 5,61 \cdot 0,6}{115,89} = \\ &= 115,46 - j 1,34 \text{ кВ.} \end{aligned}$$

Модуль напруги:

$$|U_9'| = 115 \text{ кВ.}$$

Знаходимо коефіцієнт трансформації:

$$n_{BH} = \frac{U_{CH\_HOM}}{U_{HH\_HOM}} = \frac{110}{35} = 3,14.$$

Використовуючи коефіцієнт трансформації, приводимо отриману напругу до напруги на обмотці нижчої напруги:

$$U_9 = U_9' / n_{CH} = 115 / 3,14 = 36,4 \text{ кВ.}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

## 2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПІДСТАНЦІЇ

*Вихідними даними є:*

- 1) напруга систем -  $U_{BH}$  у кВ, що відповідає стороні високої напруги (ВН) підстанції;
- 2) потужність системи  $S_{HOM}$  у МВА;
- 3) реактивний опір системи  $X_C$ ;
- 4) число ліній зв'язку із системою, їхня довжина  $L_W$  у км і їхні параметри  $X_W$  в Ом;
- 5) потужність навантаження, МВА.

### 2.1 Вибір потужності силових трансформаторів

Тип трансформатора ТДНЖ 25000/110

Потужність трансформатора S=25МВА

Напруга U=110 кВ

Опір X=520 Ом

$L_{W1}=22$  км

$L_{W2}=22$  км

$X_{W1}=4,62$  Ом

$X_{W2}=4,62$  Ом

$S_C=25000$  кВА

$X_C=4.84$  Ом

*Таблиця 2.1- Навантаження споживачів протягом доби*

години	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
%	50	40	55	85	95	95	80	95	95	120	150	105
S(МВА)	12	10	13	21	23	23	20	23	23	30	37	26

Для підстанцій були обрані трансформатори потужності S (МВА) типу ТДНЖ. Перевіримо обрані трансформатори на предмет перевантаження, з огляду на графік навантаження.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

22

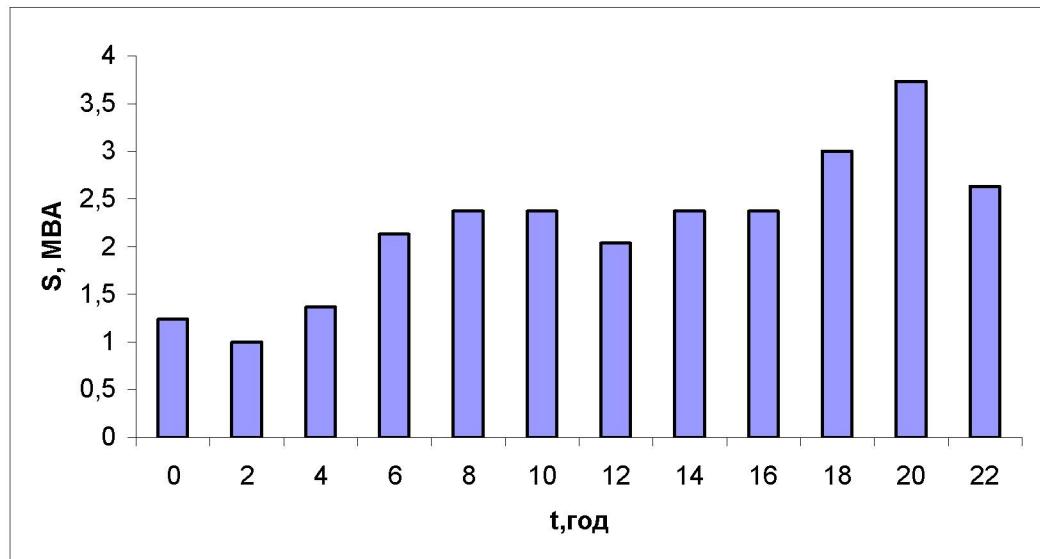


Рис.2.1 Графік навантаження підстанції.

Для перевірки правильності вибору трансформатора реальний графік навантаження перетворимо у двоступінчастий. Початкове навантаження еквівалентного графіка визначається по формулі

$$K_1 = \frac{1}{S_{HOM}} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2 t_1 + S_2^2 t_2 + \dots + S_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}};$$

$$K_1 = \frac{1}{2,5} \cdot \sqrt{\frac{1,2^2 \cdot 2 + 1,0^2 \cdot 2 + 1,3^2 \cdot 2 + 2,1^2 \cdot 2 + 2,0^2 \cdot 2 + 2,3^2 \cdot 8}{2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 8}} = 0,77$$

$S_1, S_2, \dots, S_n$  – навантаження першої, другої, n-ої сходини графіка навантаження, розташованих нижче лінії номінальної потужності трансформатора.

$t_1, t_2, \dots, t_n$  – тривалість сходинки, години.

Аналогічно визначається друга сходина еквівалентного графіка, але при цьому беруться щаблі, розташовані вище лінії номінальної потужності трансформатора.

$$K_2 = \frac{1}{S_H} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2 t_1 + S_2^2 t_2 + \dots + S_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}};$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$K_2 = \frac{1}{2,5} \cdot \sqrt{\frac{3^2 \cdot 2 + 3,7^2 \cdot 2 + 2,6^2 \cdot 2}{2+2+2}} = 1,25$$

де  $S_1, S_2, \dots, S_n$  – навантаження вище лінії номінальної потужності трансформатора.

Максимальне перевантаження трансформатора становить

$$K_{MAX} = \frac{S_{MAX}}{S_{HOM}} = \frac{3,7}{2,5} = 1,48$$

де  $S_{MAX}$  – максимальне навантаження трансформатора за графіком навантаження.

Попереднє значення  $K'_2$  необхідно порівняти зі значенням  $K_{MAX}$ ,

$$K'_2 = 0,9K_{MAX}$$

Так як  $K'_2 = 0,9 * 1,4 = 1,33 > 1,25$

остаточно приймаємо  $K_2 = K'_2 = 1,33$

За ДСТом 14209-85 з урахуванням еквівалентної температури зимового періоду ( $-1^{\circ}\text{C}$ ) і часу перевантаження  $t=8$  годин, знаходимо допустиме значення перевантаження. Так як за ДСТ 14209-85  $K_2=1,5>1,33$  – трансформатор обраний правильно.

## 2.2 Вибір схеми електричних з'єднань підстанцій

Головна схема електричних з'єднань повинна задовольняти наступним вимогам:

- забезпечувати надійність електропостачання в нормальних й післяаварійних режимах;
- ураховувати перспективи розвитку;
- допускати можливість розширення;
- забезпечувати можливість виконання ремонтних й експлуатаційних робіт на окремих елементах схеми й без відключення приєднань.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

При цьому варто застосовувати найпростіші схеми. Для тупикової схеми рекомендується застосовувати схему «два блоки з вимикачем у ланцюгах трансформатора й неавтоматичною перемичкою».

Так як розглянутий РП має мале число приєднань – те доцільно застосувати спрощену схему без збірних шин з короткими перемичками між приєднаннями.

Спрощена принципова схема електричних приєднань наведена на рис 2.2.

У схемі передбачені вимикачі на лініях, третій вимикач передбачений на перемичці (секційний). Відключення трансформаторів, у випадку їхнього ушкодження, проводиться двома вимикачами 110 кВ (Q1 й Q3 або Q2 й Q3) і відповідними вимикачами 10 кВ (Q11 або Q12).

Разом із трансформатором будуть відключенні й дві відповідні лінії 10 кВ. Їхню роботу можна відновити за допомогою АВР вимикачем Q13.

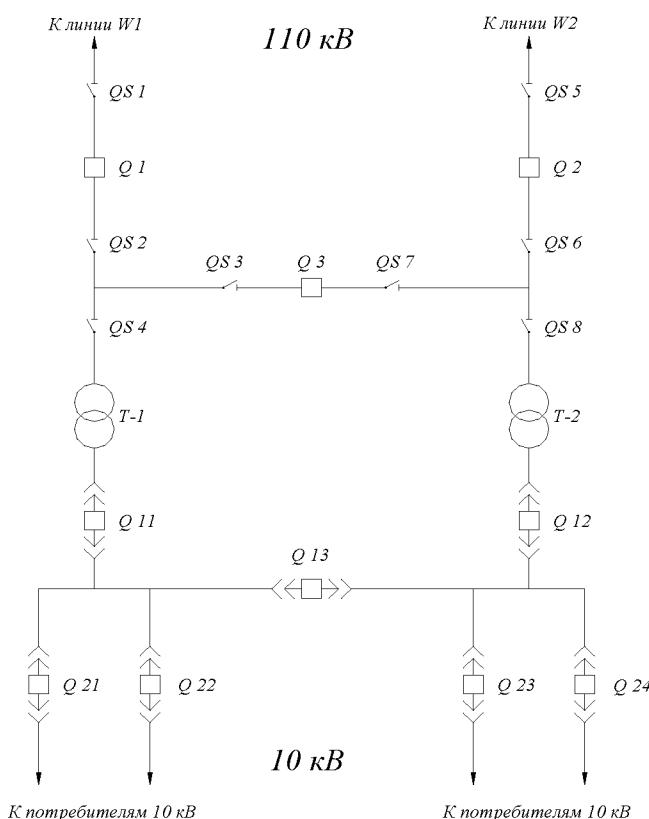


Рис 2.2 Принципова схема електричних з'єднань

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

### 2.3 Розрахунок струмів короткого замикання

Значення струмів короткого замикання необхідні для правильного вибору встаткування на стороні 110 кВ й 10 кВ. Підстанція живиться по двох тупикових лініях. Схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання наведена на рис. 2.3.

Потужність короткого замикання на шинах 110 кВ центра живлення становить  $S_c = MBA$

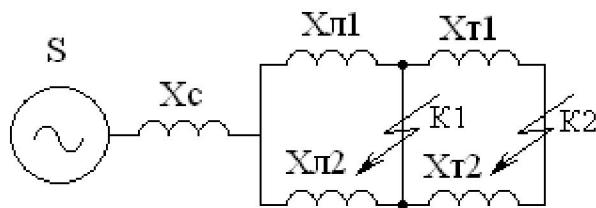


Рис.2.3 Схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання.

Опір системи дорівнює.

$$X_c = \frac{U_{\pi}^2}{S_c} \text{ Ом.}$$

$$U_{\pi} = \sqrt{X_c \cdot S_c} = \sqrt{4,84 \cdot 2500} = 110 \text{ кВ.}$$

Опір працюючих ліній  $X_{\pi} = 2,3 \text{ Ом}$ ; трансформаторів  $X_T = 260 \text{ Ом}$ .

Періодична складова СКЗ у точці  $K_1$

$$I_{K_1} = \frac{U_{\pi}}{X_c + X_{\pi}} = \frac{110}{4.84 + 2.3} = 15,41 \text{ кА}$$

Те ж у точці  $K_2$ , приведена до напруги вищої сторони

$$I_{K_2}^B = \frac{U_{\pi}}{X_c + X_{\pi} + X_T} = \frac{110}{4.84 + 2.3 + 260} = 0,41 \text{ кА}$$

реальний СКЗ у точці  $K_2$

$$I_{K_2} = I_{K_2}^B \cdot \frac{110}{10} = 0,41 \cdot \frac{110}{10} = 4,51 \text{ кА}$$

Ударний струм

$$\text{У точці } K_1 = \sqrt{2} \cdot 1,61 \cdot I_{K_1} = 1,41 \cdot 1,61 \cdot 15,41 = 34,98 \text{ кА}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$\text{у точці } K_2 = \sqrt{2} \cdot 1,61 \cdot I_{K_2} = 1,41 \cdot 1,61 \cdot 4,51 = 10,23 \text{ кА}$$

Припустимо, що амплітуда ЕРС і періодична складова СКЗ незмінні за часом, тому через час, рівний часу відключення

$$I_{nt} = I_{K_1} = 15,41 \text{ кА для точки } K_1;$$

$$I_{nt} = I_{K_2} = 4,51 \text{ кА для точки } K_2;$$

Аперіодична складова СКЗ до моменту розбіжності контактів вимикача;

$$i_a = \sqrt{2} I \cdot e^{\frac{t}{Ta}}$$

$$i_{a1} = 1,41 \cdot 18,212 \cdot e^{\frac{0,06}{0,025}} = 2,3 \text{ кА}$$

$$i_{a2} = 1,41 \cdot 10,428 \cdot e^{\frac{0,1}{0,05}} = 0,46 \text{ кА}$$

де  $Ta$  - постійна часу загасання аперіодичної складової (для  $K_1$   $Ta=0,025$  с., для  $K_2$   $Ta=0,05$  с.).

Інтеграл Джоуля

$$\text{для } K_1 \quad B_R = I_{K_1}^2(t + Ta) = I_{K_1}^2(0,06 + 0,025) = 15,41 \cdot (0,06 + 0,025) = 20,18 \text{ кA}^2\text{c}$$

$$\text{для } K_2 \quad B_R = I_{K_2}^2(t + Ta) = I_{K_2}^2(0,1 + 0,05) = 4,51^2 \cdot (0,1 + 0,05) = 3,05 \text{ кA}^2\text{c}$$

Результати розрахунку зведені в табл.2.2.

Таблиця 2.2- Результати розрахунків струмів КЗ

Струми короткого замикання	СКЗ у поч. момент часу, кА	Ударний СКЗ $i_y$ , кА	СКЗ у момент роз'єднання контактів вимикача, кА	Аперіод. складова СКЗ, $i_a$ кА	Інтеграл Джоуля $B_R$ , кA <sup>2</sup> c
Шини 110 кВ ( $K_1$ )	15,41	34,98	15,41	2,3	20,18
Шини 10 кВ ( $K_2$ )	4,51	10,23	4,51	0,46	3,05

## 2.4 Вибір високовольтних апаратів РП електричних мереж

Високовольтні електричні апарати вибираються за умовою тривалого режиму роботи й перевіряються за умовами коротких замикань. При цьому для апаратів проводиться:

- . вибір за напругою;

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					ДП 5.6.141.624 П3

- вибір за нагріванням при тривалих струмах;
- перевірка на електродинамічну стійкість;
- перевірка на термічну стійкість;
- вибір за виконанням (для зовнішньої або внутрішньої установки);

Вибору підлягають: вимикачі на стороні вищої напруги; входні вимикачі на стороні 10 кВ; секційні вимикачі на стороні 10 кВ; вимикачі ліній, що відходять, 10 кВ; роз'єднувачі вищої напруги; трансформатори типу й напруги 110 кВ й 10 кВ; ошиновка розподільних пристройів 110 кВ й 10 кВ.

Для вибору апаратів і струмоведучих частин необхідно визначити струми нормального й післяаварійного режиму. Визначення струмів проводиться для випадку установки на підстанції силового трансформатора, розрахованого відповідно до графіка навантаження підстанції.

Максимальний струм на зовнішній стороні

$$I_{110MAX} = \frac{1,4S_{HOM}}{\sqrt{3} \cdot 110} = \frac{1,4 \cdot 2500}{\sqrt{3} \cdot 110} = 18,37A.$$

Струм у колі входних вимикачів на стороні 10 кВ

$$I_{10}^{VYK.} = \frac{1,4S_{HOM}}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 2} = \frac{1,4 \cdot 2500}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 2} = 101,036 A$$

струм у колі секційного вимикача

$$I_{10}^{C.B.} = \frac{0,7 * 2500}{\sqrt{3} \cdot 10} = 101,036 A$$

струм у колі лінії, що відходить (якщо на одне приєднання доводиться 3 МВА)

$$I_{10}^{omx} = \frac{3000}{\sqrt{3} \cdot 10} = 173,2 A$$

Динамічний струм:  $I_{дин} = 2,55 * I_{отк}$

На стороні вищої напруги рекомендується установка елегазових вимикачів типу S1-145-F3/4031. Вибір вимикачів наведений в таблиці 2.3

Вибираємо ВВБМ – 110Б – 31,5/2000В1 :

$U_{HOM}=110$  кВ,  $I_{HOM}=2000$  А,  $I_{HOM.откл}=31,5$  ка,

$I_{CKB.IH.}=40$  кА,  $I_{CKB}=102$  кА,  $I_T=40$  кА,

$t_{откл} = 0,07$  сек.  $\beta_H = 36\%$ .

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$I_{a\text{ nom.}} = \sqrt{2} \cdot \beta_H \cdot I_{\text{ном.откл.}} / 100 = 1,41 \cdot 36 \cdot 31,5 / 100 = 15,99 \text{ кA},$$

$$I_T^2 \cdot t_r = 40^2 \cdot 0,07 = 112 \text{ кA}^2 \text{ с.}$$

Таблиця 2.3 - Вибір вимикача на стороні 110 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	110 кВ	110
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	18,37А	2000А
$I_{\text{ПО}} \leq I_{\text{npCKB}}$	15,41кA	40кA
$I_{y\delta} \leq I_{\text{CKB}}$	34,98кA	102кA
$I_{nt} \leq I_{\text{OmkHom}}$	15,41кA	31,5кA
$I_{at} \leq I_{\text{a nom}}$	2,3кA	15,99кA
$B_K \leq I_T^2 t_r$	20,18кA <sup>2</sup> с	112кA <sup>2</sup> с

Обраний вимикач повністю задовольняє умовам вибору.

На стороні низької напруги рекомендується вибирати вакуумні вимикачі.

У точці  $K_1$        $i_a = \sqrt{2} I \cdot e^{\frac{0,06}{0,025}} \text{ кA}$

У точці  $K_2$        $i_a = \sqrt{2} I \cdot e^{\frac{0,1}{0,05}} \text{ кA}$

Таблиця 2.4 - Вибір вимикачів у колі трансформатора на стороні 10 кВ.

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	101,036А	320А
$I_{\text{ПО}} \leq I_{\text{npCKB}}$	4,51кA	10кA
$I_{y\delta} \leq I_{\text{CKB}}$	10,23кA	25,5кA
$I_{nt} \leq I_{\text{OmkHom}}$	4,51кA	10кA
$I_{at} \leq I_{\text{a nom}}$	0,46кA	2,82кA
$B_K \leq I_T^2 t_r$	3,05кA <sup>2</sup> с	10,5кA <sup>2</sup> с

Рекомендується установка вакуумних вимикачів типу VM 1S-10-40/3150-

42. Вибираємо ВММ – 10 – 320 – 10T3 :

$$U_{\text{ном.}} = 10 \text{ кВ}, \quad I_{\text{ном.}} = 320 \text{ А}, \quad I_{\text{ном.откл.}} = 10 \text{ кA},$$

$$I_{\text{CKB.IH.}} = 10 \text{ кA}, \quad I_{\text{CKB.}} = 10 \text{ кA}, \quad I_T = 10 \text{ кA},$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					ДП 5.6.141.624 ПЗ

$t_{\text{откл}} = 0,105$  сек.  $\beta_H = 20\%$ .

$$I_{a \text{ ном.}} = \sqrt{2} \cdot \beta_H \cdot I_{\text{НОМ.ОТКЛ}} / 100 = 1,41 \cdot 20 \cdot 10 / 100 = 2,82 \text{ кA},$$

$$I_T^2 \cdot t_r = 10^2 \cdot 0,105 = 10,5 \text{ кA}^2 \text{c.}$$

Таблиця 2.5 - Вибір секційного вимикача на стороні 10 кВ.

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	101. 036А	320А
$I_{\text{ПО}} \leq I_{\text{npCKB}}$	4.51кA	10кA
$i_y \leq I_{\text{npCKB}}$	10. 238кA	25,5кA
$I_{nt} \leq I_{\text{ОткНом}}$	4.51кA	10кA
$I_{at} \leq I_{a \text{ ном}}$	0.46кA	2,82кA
$B_K \leq I_T^2 t_r$	3.05кA <sup>2</sup> с	10,5кA <sup>2</sup> с

Рекомендується прийняти до установки як секційний вимикач типу BB/TEL-10-31,5/32. Вибираємо ВК-10-31,5 :

$$U_{\text{НОМ}} = 10 \text{ кВ}, I_{\text{НОМ}} = 320 \text{ А}, I_{\text{НОМ.ОТКЛ}} = 10 \text{ кA},$$

$$I_{\text{СКВ.Ин.}} = 10 \text{ кA}, I_{\text{СКВ}} = 10 \text{ кA}, I_T = 10 \text{ кA},$$

$t_{\text{откл}} = 0,105$  сек.  $\beta_H = 20\%$ .

$$I_{a \text{ ном.}} = \sqrt{2} \cdot \beta_H \cdot I_{\text{НОМ.ОТКЛ}} / 100 = 1,41 \cdot 20 \cdot 10 / 100 = 2,82 \text{ кA},$$

$$I_T^2 \cdot t_r = 10^2 \cdot 0,105 = 10,5 \text{ кA}^2 \text{c.}$$

Таблиця 2.6 - Вибір вимикачів на лінію, що відходить, 10 кВ.

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	173.2 А	630 А
$I_{\text{ПО}} \leq I_{\text{npCKB}}$	4,51 кA	80 кA
$i_y \leq I_{\text{npCKB}}$	10,238 кA	31,5 кA
$I_{nt} \leq I_{\text{ОткНом}}$	4,51 кA	25 кA
$I_{at} \leq I_{a \text{ ном}}$	0,46 кA	7,93,8 кA
$B_K \leq I_T^2 t_r$	3,05 кA <sup>2</sup> с	74,42 кA <sup>2</sup> с

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

На лінію, що відходить, рекомендується встановити малопотужний вимикач ВВ/TEL-10-35/32

У таблиці 2.7 наведений вибір роз'єднувачів на стороні 110 кВ. роз'єднувачі необхідні з одним і двома комплектами заземлюючих ножів.

*Таблиця 2.7- Вибір роз'єднувачів 110 кВ.*

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_c \leq U_h$	110 кВ	110
$I_{расч} \leq I_{ном}$	18,37A	1000A
$i_{y\ddot{o}} \leq I_{npCKB}$	34,98kA	80kA
$B_K \leq I_T^2 t_r$	$20kA^2 \text{ с}$	$2997/992kA^2 \text{ с}$

Рекомендується прийняти до установки на стороні 110 кВ роз'єднувачі типу РНД31-110/1000 УХЛ1 і РНД 32-110/1000 УХЛ1

*РНД (3) - 110/1000В*

$U_{ном}=110 \text{ кВ}, I_{ном}= 1000 \text{ A}, I_{CKB.Ih.}=80 \text{ kA},$

$I_{Tr}=31.5 \text{ kA}, t_{TEPr}= 3 \text{ сек.}$

$I_{T3}=31.5 \text{ kA}, t_{TEP3}= 1 \text{ сек.}$

$(I_T^2 \cdot t_r)_r=31,5^2 \cdot 3=2977 \text{ kA}^2 \text{ с.}$

$(I_T^2 \cdot t_r)_3=31,5^2 \cdot 1=992 \text{ kA}^2 \text{ с.}$

Короткий опис обраних вимикачів і роз'єднувачів:

*Вимикач серії ВВБМ – 110Б – 31,5/2000В1*

Конструкція проста й надійна, невелика маса й габарити дозволяють установлювати його на полегшених фундаментах, доступ до контролюваних елементів механізмів, контактів і камер легкий й обсяг робіт при їхній заміні мінімальний.

Із застосуванням автономного пружинного привода не потрібно потужного джерела живлення. Комутаційні характеристики у всьому діапазоні

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

*ДП 5.6.141.624 ПЗ*

Лист

31

струмів, що відключають, у тому числі й струмів ненавантажених ліній - стабільні. Можлива експлуатація в різних кліматичних зонах.

### Вимикач серії ВММ – 10 – 320 – 10Т3

Застосовується в КРП (комплектних розподільних пристроях). Вимикач має дугогасильну камеру подовжньо-поперечного дуття. Ізоляція між нижнім струмоведучим фланцем здійснюється склоепоксидним циліндром. Рухливий контакт - стрижневий. Накінечники стрижня й сегментів розеточного контакту облицьовані дугостійкою металокерамікою. Струмознімання зі стрижня рухливого контакту на верхній струмоведучий фланець - роликове. Місця контактування рухливого й нерухомого контакту покриваються сріблом.

### Роз'єднувач серії РНД(3)

Горизонтально-поворотного типу, виготовляються з окремих полюсів (одного провідного й двох ведених), що з'єднують на місці монтажу сталевими трубами в один триполюсний апарат. Підставою кожного полюса служать швелери, на кінцях яких закріплені чавунні підстави з підшипниками. У підшипниках обертаються вали з важелями. На важелях, зв'язаних між собою загальною тягою, установлені опорно-ізоляційні колони. На їхніх верхніх фланцях закріплені ножі контактної системи й контактні основи. Ножі заземлення управляються ручним приводом, головні ножі при напрузі 110 кВ і вище – ручним й електродвигуновим приводом.

## 2.5 Вибір електровимірювальних трансформаторів струму й напруги

Для підключення електровимірювальних пристріїв і пристройів релейного захисту необхідна установка трансформаторів струму й напруги. У даному проекті релейний захист детально не розробляється, тому перевірку трансформаторів по вторинному навантаженню виконуємо з урахуванням підключення тільки вимірювальних пристріїв. У колі силового трансформатора з боку нижчої напруги амперметр, вольтметр, варметр, лічильники активної й

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	ДП 5.6.141.624 ПЗ	32

реактивної енергії, на шинах 110 кВ – вольтметр із перемикачем для виміру трьох міжфазних напруг, на секційному вимикачі 10 кВ – амперметр, на лініях, що відходять, 10 кВ – амперметр, лічильники активної та реактивної енергії.

*Таблиця 2.8- Розрахунок вторинного навантаження трансформатора струму.*

Прилад	Тип	Клас	Навантаження по фазах		
			A	B	C
Амперметр	Э-335	1	0,5	0,5	0,5
Ваттметр	Д-350	1,5	0,5	—	0,5
Варметр	Д-345	1,5	0,5	—	0,5
Лічильник активної енергії	СА-3	1	2,5	—	2,5
Лічильник реактивної енергії	СР-4	1,5	2,5	—	2,5
Сумарне навантаження струму в колі силового тр-ра з боку НН			6,5	0,5	6,5
Сумарне навантаження струму в колі секционн. виключат. на НН			0,5	0,5	0,5
Сумарне навантаження струму в колі силового тр-ра з боку ВН			0,5	0,5	0,5
Сумарне навантаження струму в колі лінії, що відходить			0,5	0,5	0,5

*Таблиця 2.9- Вибір трансформатора струму в колі силового трансформатора на стороні вищої напруги.*

Умова вибору	Розрахункові значення	Кatalожні значення
$U_C \leq U_H$	110 кВ	110
$I_{расч} \leq I_{ном}$	18,37 A	50-600
$i_y \leq I_{npCKB}$	34,98 A	62-124
$B_K \leq I_T^2 t_r$	20,184 kA <sup>2</sup> с	162,5
$Z_H \leq Z_{Hном}$	1,25 Ом	4

Для перевірки за вторинним навантаженням визначаємо опір приладів:

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					ДП 5.6.141.624 ПЗ

$$Z_{\text{приб}} = \frac{S_{\text{нприб}}}{I^2} = \frac{0,5}{5^2} = 0,02 \text{ Ом.}$$

Тоді опір вимірювальних проводів може бути:

$$Z_{\text{пр}} = Z_{\text{ном}} - Z_{\text{приб}} - Z_K,$$

де:  $Z_{\text{ном}}$  – номінальний опір навантаження, Ом;

$Z_{\text{приб}}$  – опір приладів, Ом;

$Z_K$  – опір контактів, Ом.

$$Z_{\text{пр}} = 4 - 0,02 - 0,1 = 3,88 \text{ Ом.}$$

Перетин сполучних проводів за умовами механічної міцності повинен бути не менш  $4 \text{ мм}^2$  для алюмінієвих жил. Перетин жил при довжині кабелю  $l=160 \text{ м}$ :

$$Z_{\text{пр}} = \rho \frac{l}{F};$$

$$\text{де } \rho \text{ – питомий опір алюмінію } \rho = 0,0283 \frac{\Omega \cdot \text{мм}}{\text{м}};$$

$F$  – перетин жил,  $\text{мм}^2$ ;

$$F = \frac{0,028 \cdot 160}{4} = 1,13 \text{ Ом.}$$

Загальний опір струмового кола:

$$Z_H = Z_{\text{приб}} + Z_K + Z_{\text{пр}} = 0,02 + 0,1 + 1,13 = 1,25 \text{ Ом},$$

що менше  $4 \text{ Ом}$ , припустимих при роботі трансформатора в класі точності 1. Трансформатор струму ТФЗМ-110-У1 відповідає умовам вибору.

*Таблиця 2.10 - Вибір трансформатора струму в колі силового трансформатора на стороні нижчої напруги.*

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	101,036 А	2000
$I_{\text{зд}} \leq I_{\text{дин}}$	10,23 А	—
$B_K \leq I_T^2 t_r$	$3,05 \text{ кА}^2 \text{ с}$	74,42
$Z_H \leq Z_{H\text{ном}}$	$1,25 \text{ Ом}$	4

Перевірка за вторинним навантаженням виконується аналогічно. Обрано трансформатор ТШЛ-10К. Шинні трансформатори струму виготовляють для номінальних напруг до 20 кВ і струмів до 24000 А. Як первинна обмотка використовується прохідна шина. Вони можуть бути виконані класу 0,5. Як приклад на рис 2.4. показаний шинний трансформатор струму типу ТШЛ-20 (Ш-шинний, Л - лита ізоляція).



Рис 2.4 Шинний трансформатор струму типу ТШЛ-20

Магнітопроводи 1 й 2 з убудованими обмотками залиті епоксидним компаундом й утворюють ізоляційний блок 3. Блок з'єднаний з підставою 4, що має приливи 5 для кріплення трансформатора. Вікно з розміром від 200x200 до 250x250  $\text{мм}^2$  розраховано на установку двох шин. Затиски 6 вторинних обмоток розташовані над блоком.

*Таблиця 2.10 - Вибір трансформатора струму на лінії, що відходить.*

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	173,2 А	5-200
$I_{y\delta} \leq I_{\text{дин}}$	10,23А	250
$B_K \leq I_T^2 t_r$	3,06 $\text{kA}^2 \text{ с}$	74,42
$Z_H \leq Z_{H\text{ном}}$	1,25 Ом	4

Приймаємо до установки трансформатор струму ТЛП-10.

## Трансформатор струму ТПЛ10-УЗ:

При струмах, менших 600 А, застосовуються багатовиткові трансформатори струму ТПЛ, у яких первинна обмотка з складається з декількох витків, кількість яких визначається необхідною МРС (рис. 2.5.)



Рис 2.5 Трансформатор струму ТПЛ-10 із двома магнітопроводами

Як трансформатори напруги вибираємо на стороні 110 кВ трансформатори НКФ-110-58, на стороні 10 кВ – ЗНОЛ.06-10-УЗ. Їхні характеристики наведені в таблиці 2.11.:

*Таблиця 2.11- Характеристика обраних трансформаторів на сторонах 110 кВ й 10 кв*

Тип	Номінальна напруга обмотки			Номінальна потужність, В·А, у класі точності				Максимальна потужність, В·А
	первин., кВ	основна вторинна, В	додаткова, В	0,2	0,5	1	3	
ЗНОЛ. 06	6/ $\sqrt{3}$	100/ $\sqrt{3}$	100:3 або 100	30	50	75	200	400
	10/ $\sqrt{3}$			50	75	150	300	630
	15/ $\sqrt{3}$			50	75	150	300	630
	20/ $\sqrt{3}$			50	75	150	300	630
	24/ $\sqrt{3}$			50	75	150	300	630
НКФ-110-58	110/	100/	100:3	—	400	600	1200	2000

## Каскадний трансформатор напруги типу НКФ.

Каскадні трансформатори напруги виготовляють тільки однофазні й для зовнішньої установки.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					ДП 5.6.141.624 ПЗ

Активна частина трансформатора розміщена в порцеляновому кожусі, укріплена на візку (для полегшення транспортування) і заповненому трансформаторним маслом. Кожух має металеву голівку, котра виконує роль розширника. Початок первинної обмотки приєднано безпосередньо до голівки – розширникf, що має спеціальний затиск для приєднання трансформатора до установки. Таким чином, відпадає необхідність у прохідних ізоляторах вводів. Кінець первинної обмотки з'єднаний з металевим заземленим візком. Для полегшення ізоляції внутрішніх частин трансформатор виконують у вигляді каскаду із двох елементів. Середня точка обмотки кожного елемента з'єднана із сердечником. У такий спосіб ізоляція внутрішніх частин розрахована лише на відому частку від повної номінальної напруги.

## 2.6. Вибір ошиновки РП

Ошиновку в РП 110 кВ виконують, як правило, сталеалюмінієвими проводами марки АС. при цьому перетин шин повинне бути не менше  $70\text{mm}^2$  (за умовами корони). Вибір перетину здійснюється за довгостроково-допустимим струмом. При максимальному робочому до 200А вибираємо перетин  $70\text{mm}^2$  із допустимим струмом 265А. Мінімальний перетин, виходячи з умови термічної стійкості, визначається по формулі

$$F_{\min} = \frac{\sqrt{B_K}}{C} = \frac{\sqrt{20,184 * 10^6}}{91} = 49,37 \text{ mm}^2;$$

де  $C = 91 \cdot 10^{-3} \frac{\kappa A c}{\text{mm}^2}$

Таблиця 2.12 - Вихідні дані шини 110 кВ.

Струми короткого замикання	СКЗ у поч. момент часу, кА	Ударний СКЗ $i_y$ , кА	СКЗ у момент роз'єдання контактів вимикача, кА	Аперіод. складова СКЗ, $i_a$ кА	Інтеграл Джоуля $B_K$ , $kA^2c$
Шини 110 кВ( $K_1$ )	18,212	41,467	18,212	283,909	28,193

Перетин  $70\text{мм}^2$  підходить і по термічній стійкості, але лінії, що живлять підстанцію виконані проводом АС-95, тому й для ошиновки підстанції приймаємо АС-95.

Таблиця 2.13- Вихідні дані шини 10 кВ.

Струми короткого замикання	СКЗ у поч. момент часу, кА	Ударний СКЗ $i_y$ , кА	СКЗ у момент роз'єдання контактів вимикача, кА	Аперіод. складова. СКЗ, $i_a$ кА	Інтеграл Джоуля $B_k$ , $\text{kA}^2\text{s}$
Шини 10 кВ ( $K_2$ )	4,51	10,238	4,51	0,46	3,05

Ошиновка закритих РП 10 кВ виконується твердими шинами. Вибір перетину також проводиться за допустимим струмом. Тверді шини повинні бути перевірені на динамічні дії струмів КЗ і на можливість виникнення резонансних явищ. Зазначені явища не виникають при КЗ, якщо власна частота коливань шини менше 30 і більше 200 Гц. частота власних коливань для алюмінієвих шин визначається по формулі

$$f_0 = \frac{173,2}{l^2} \sqrt{\frac{\gamma}{q}};$$

де  $l$  – довжина прольоту між ізоляторами  $l=1,5$

$\gamma$  - момент інерції поперечного переріза шини щодо осі, перпендикулярної напрямку згинаючої сили,  $\text{cm}^4$

$q$  - поперечний переріз шини,  $\text{cm}^2$

Вибираємо трубчасті алюмінієві шини 25/30 мм.

Перевіримо обрані шини на динамічну стійкість:

$$q = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4}(30^2 - 25^2) = 2.15 \text{ cm}^2$$

$$\gamma = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4) = \frac{\pi}{64}(30^4 - 25^4) = 205 \text{ cm}^4$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$f_0 = \frac{173,2}{l^2} \sqrt{\frac{\gamma}{q}} = \frac{173,2}{1,5^2} \sqrt{\frac{205}{2,15}} = 777 \text{ Гц} > 200 \text{ Гц}$$

Умовою механічної міцності шин є

$$\sigma_{\text{расч}} \leq \sigma_{\text{доп}};$$

де  $\sigma_{\text{расч}}$  – розрахункова механічна напруга в матеріалі шин, МПа.

$\sigma_{\text{доп}} = 82,3 \text{ МПА}$  – допустима механічна напруга в матеріалі для алюмінієвих шин

$$\sigma_{\text{расч}} = \frac{M}{W},$$

$$M = \frac{f_{\text{max}} * l^2}{10} = \frac{423,86 * 1,5^2}{10} = 95,37 \text{ Нм}$$

$$f_{\text{max}} = \sqrt{3} \cdot 10^{-7} \frac{i_y^2}{a} = \sqrt{3} \cdot 10^{-7} \frac{34,98^2}{0,5} = 423,86 \text{ Н/м}$$

$a = 0,5 \text{ м}$  – відстань між фазами.

$$W = \frac{\pi}{32} \frac{(D^4 - d^4)}{D} = \frac{\pi}{32} \frac{(30^4 - 25^4)}{30} = 1.37 \text{ см}^3$$

$$\sigma_{\text{расч}} = \frac{M}{W} = \frac{95,37}{1,37} = 70 \text{ МПа} < 82,3 \text{ МПа}$$

Робимо висновок, що обрані шини підходять по динамічній стійкості й частоті.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

### 3. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ

У процесі виконання розрахунків необхідно на трансформаторі Т-1 розрахувати надперехідний й ударний струми при симетричному (трифазному) замиканні.

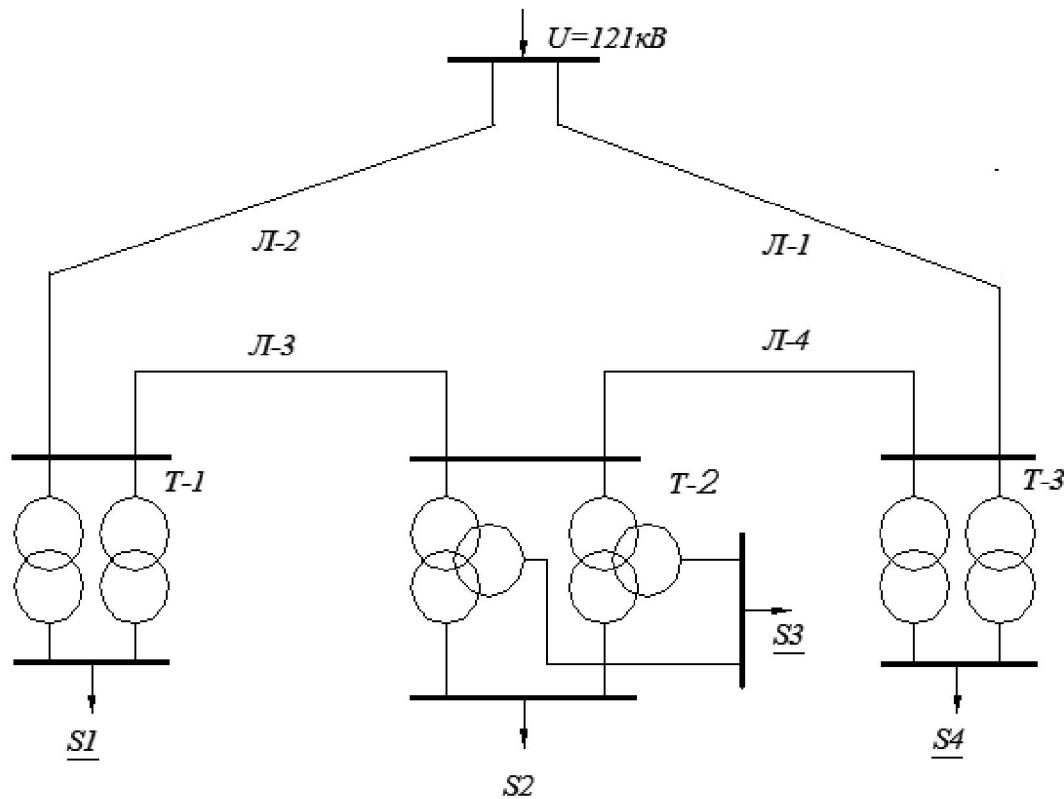


Рис 3.1 Однолінійна електрична схема з'єднань даної електричної мережі.

Таблиця 3.1- Параметри проводів ліній

Лінія	Л-1	Л-2	Л-3	Л-4
Довжина лінії	50	40	30	30
Марка і перетин провода	AC-185	AC-185	AC-150	AC-150

Таблиця 3.2 - Параметри навантажень

Навантаження	S-1	S-2	S-3	S-4
	25+j10	15+j10	20+j10	10+j15

Приймаємо базисні умови

$$U_6 = 10 \text{ кВ};$$

$$S_6 = 100 \text{ МВА};$$

$$I_6 = \frac{S_6}{\sqrt{3} \cdot U_6} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 10} = 5,7 \text{ кА}.$$

Визначимо параметри схеми заміщення ліній та трансформаторів, і розрахуємо струми короткого замикання.

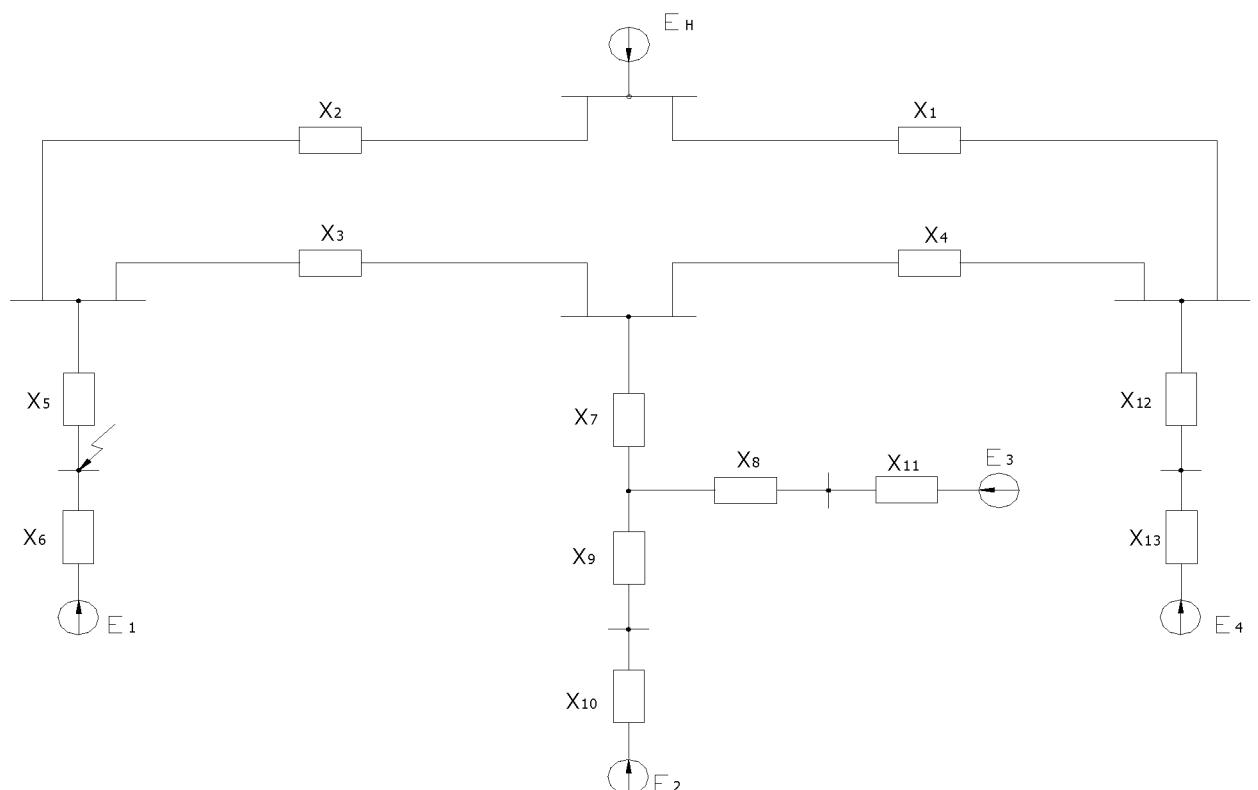


Рис 3.2 Схема заміщення

Перетворюємо схему, приймаємо  $E_4 = 0$ .

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

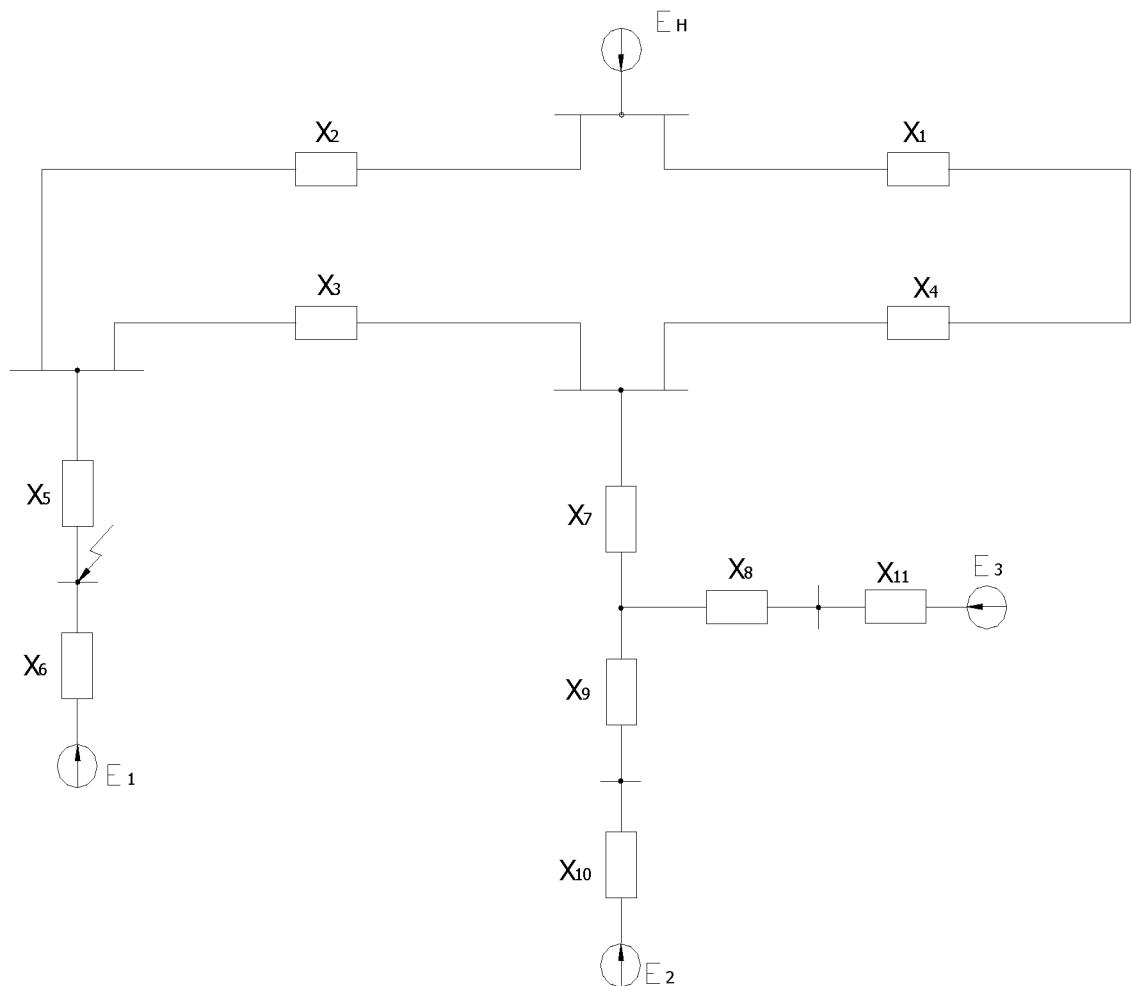


Рис. 3.3 Схема заміщення при  $E_4 = 0$ .

Опір лінії Л-2

$$X_2 = \frac{X_0 l \cdot S_B}{U_{ЛН.CP}^2} = \frac{0,4 \cdot 40 \cdot 100}{121^2} = 0,109 \text{ Ом},$$

де  $X_0 = 0,4 \text{ Ом}/\text{км}$ - питомий опір для повітряних ліній у наближеніх розрахунку напругою 6-220 кв.

Опір лінії Л-3

$$X_2 = \frac{X_0 l \cdot S_B}{U_{ЛН.CP}^2} = \frac{0,4 \cdot 30 \cdot 100}{121^2} = 0,081 \text{ Ом}.$$

Опір лінії Л-1

$$X_2 = \frac{X_0 l \cdot S_B}{U_{ЛН.CP}^2} = \frac{0,4 \cdot 50 \cdot 100}{121^2} = 0,136.$$

Опір лінії Л-4

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$X_2 = \frac{X_0 l \cdot S_B}{U_{\text{LH.CP}}^2} = \frac{0,4 \cdot 30 \cdot 100}{121^2} = 0,081 \text{ Ом.}$$

Опір двох паралельно працюючих трансформаторів Т-1

$$X_5 = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_k}{100} \cdot \frac{S_\delta}{S_h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{100} \cdot \frac{100}{40} = 0,25 \text{ Ом.}$$

Опір двох паралельно працюючих трансформаторів Т-2

Знаходимо напругу короткого замикання для кожної обмотки:

$$U_{KB} = 0,5(U_{KB-C} + U_{KB-H} - U_{KC-H}) = 0,5(10,5 + 17,5 - 6,5) = 10,75\%$$

$$U_{KC} = 0,5(U_{KB-C} - U_{KB-H} + U_{KC-H}) \approx 0\%;$$

$$U_{KH} = 0,5(-U_{KB-C} + U_{KB-H} + U_{KC-H}) = 0,5(-10,5 + 17,5 + 6,5) = 13,5\%$$

$$X_7 = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_k}{100} \cdot \frac{S_\delta}{S_h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10,75}{100} \cdot \frac{100}{40} = 0,134 \text{ Ом,}$$

$$X_8 = 0 \text{ Ом,}$$

$$X_9 = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_k}{100} \cdot \frac{S_\delta}{S_h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{13,75}{100} \cdot \frac{100}{40} = 0,168 \text{ Ом.}$$

Робимо перетворення  $\Delta$  в  $Y$

$$X_{14} = X_1 + X_4 = 0,136 + 0,081 = 0,217 \text{ Ом,}$$

$$X_{15} = \frac{X_2 \cdot X_3}{X_2 + X_3 + X_{14}} = \frac{0,109 \cdot 0,081}{0,109 + 0,081 + 0,217} = 0,0217 \text{ Ом,}$$

$$X_{16} = \frac{X_2 \cdot X_{14}}{X_2 + X_3 + X_{14}} = \frac{0,109 \cdot 0,217}{0,109 + 0,081 + 0,217} = 0,058 \text{ Ом,}$$

$$X_{17} = \frac{X_2 \cdot X_4}{X_2 + X_3 + X_{14}} = \frac{0,081 \cdot 0,081}{0,109 + 0,081 + 0,217} = 0,061 \text{ Ом.}$$

Схема після перетворення  $\Delta$  в  $Y$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

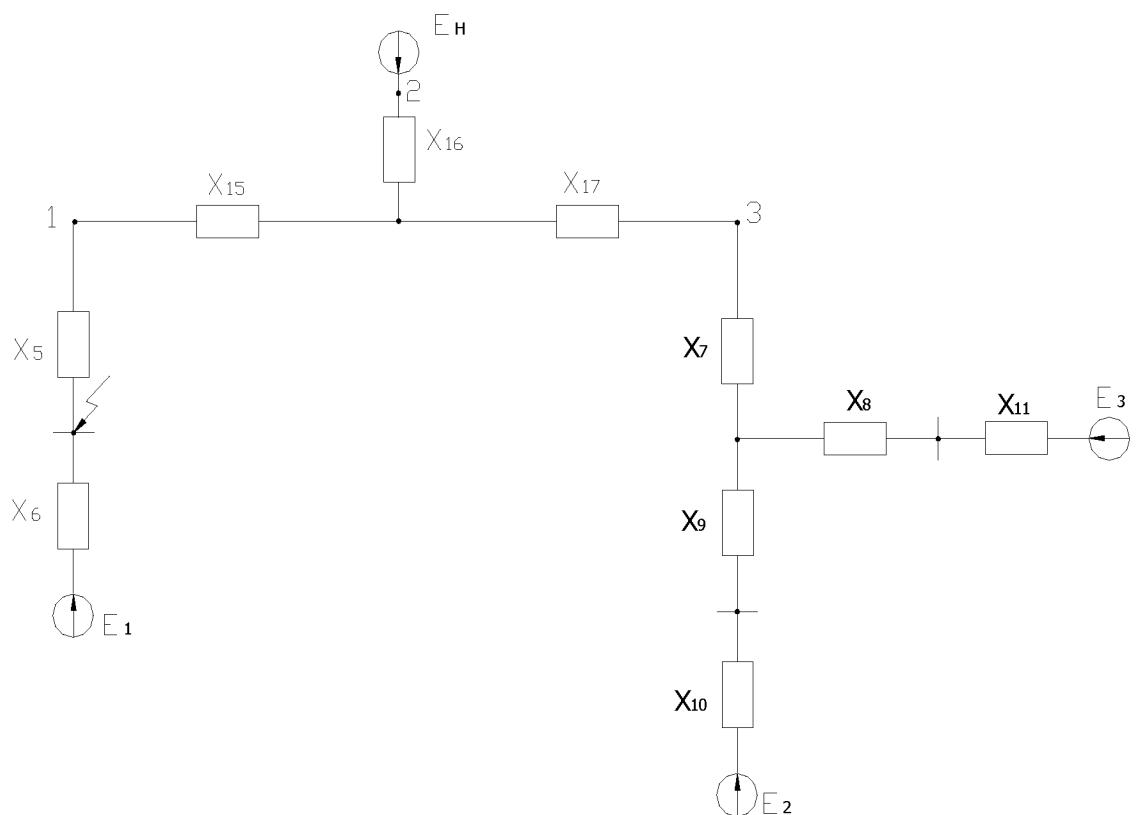


Рис. 3.4 Схема після перетворення.

Розраховуємо опір навантаження.

Опір навантаження 1

$$X_6 = X_{h^*} \cdot \frac{S_\delta}{S_h} = 1,2 \cdot \frac{100}{26,92} = 4,46 \text{ Ом.}$$

Опір навантаження 2

$$X_{10} = X_{h^*} \cdot \frac{S_\delta}{S_h} = 1,2 \cdot \frac{100}{18,02} = 6,66 \text{ Ом.}$$

Опір навантаження 3

$$X_{11} = X_{h^*} \cdot \frac{S_\delta}{S_h} = 1,2 \cdot \frac{100}{22,36} = 5,36 \text{ Ом.}$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

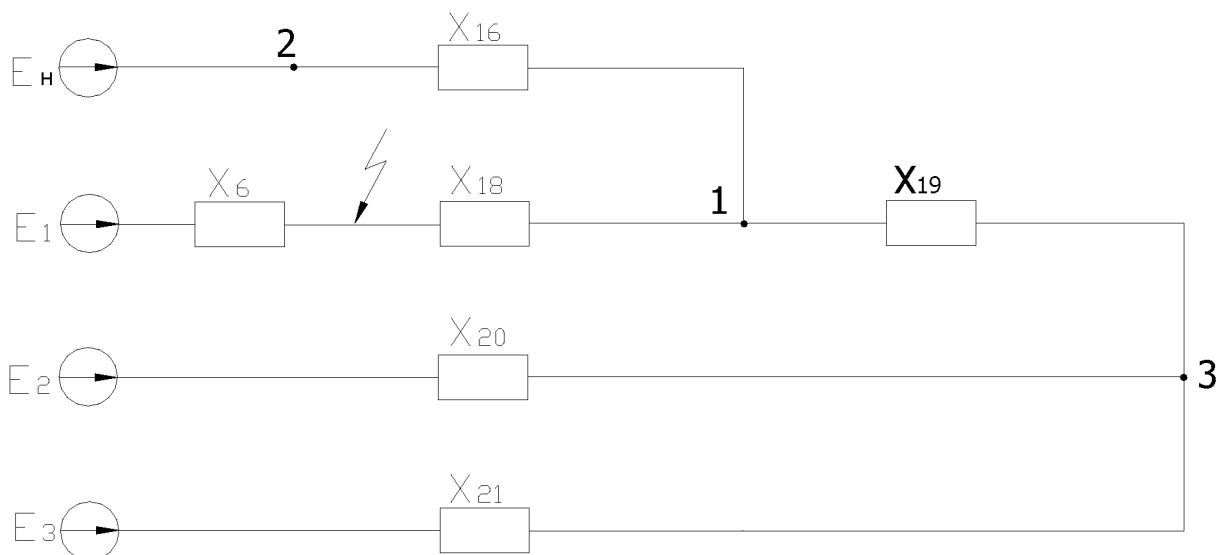


Рис. 3.5 Схема після спрощення

$$X_{18} = X_{15} + X_5 = 0,0217 + 0,26 = 0,281 \text{ Ом},$$

$$X_{19} = X_{17} + X_7 = 0,0161 + 0,134 = 0,15 \text{ Ом},$$

$$X_{20} = X_9 + X_{10} = 6,66 + 0,168 = 6,828 \text{ Ом},$$

$$X_{21} = X_8 + X_4 = 0,081 \text{ Ом}.$$

За допомогою коефіцієнтів розподілу спростимо схему

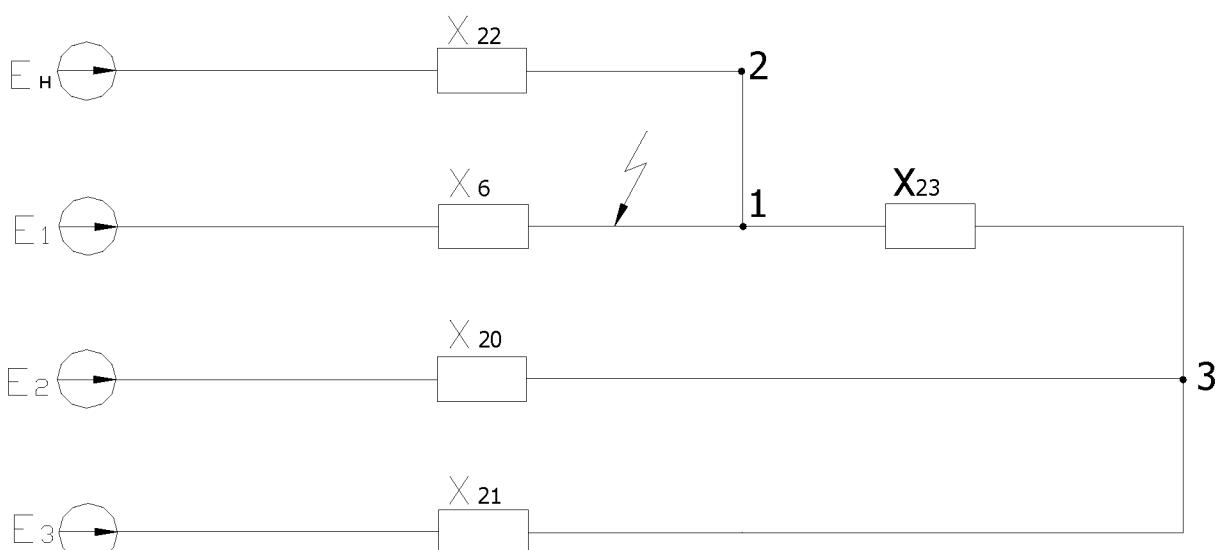


Рис. 3.6 Схема після спрощення

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Еквівалентний опір для  $X_{16}$  та  $X_{19}$

$$X_{\vartheta 1619} = \frac{X_{16} \cdot X_{19}}{X_{16} + X_{19}} = \frac{0,058 \cdot 0,15}{0,058 + 0,15} = 0,042$$

$$C_{16} = \frac{X_{\vartheta 1619}}{X_{16}} = \frac{0,042}{0,058} = 0,724$$

$$C_{19} = \frac{X_{\vartheta 1619}}{X_{19}} = \frac{0,042}{0,15} = 0,28$$

$$X_{\vartheta 1619} = X_{\vartheta 1619} + X_{18} = 0,042 + 0,281 = 0,323$$

$$X_{23} = \frac{X_{PE31619}}{C_{19}} = \frac{0,323}{0,28} = 1,15$$

$$X_{22} = \frac{X_{PE31619}}{C_{16}} = \frac{0,323}{0,724} = 0,44$$

За допомогою коефіцієнтів розподілу спростимо схему

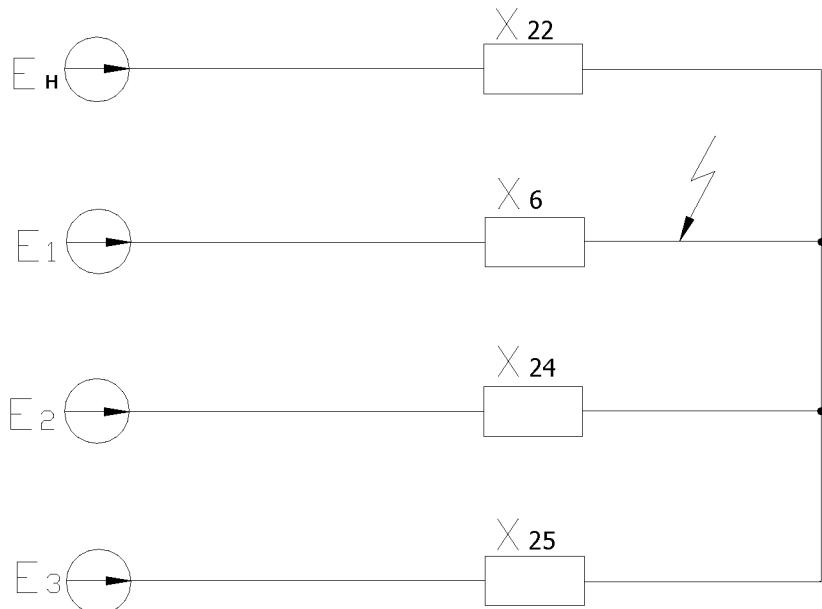


Рис. 3.7 Схема після спрощення

Еквівалентний опір для  $X_{20}$  та  $X_{21}$

$$X_{\vartheta 2021} = \frac{X_{20} \cdot X_{21}}{X_{20} + X_{21}} = \frac{6,828 \cdot 0,081}{6,828 + 0,081} = 0,08$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

коєфіцієнти розподілу

$$C_{20} = \frac{X_{\varTheta 2021}}{C_{20}} = \frac{1,23}{6,828} = 0,0117$$

$$C_{21} = \frac{X_{\varTheta 2021}}{C_{21}} = \frac{1,23}{0,987} = 1,2$$

Оскільки джерело системи є джерелом нескінченної потужності, то ЕРС системи  $E_* = U_* = 1 = const$ .

ЕРС навантажень у надперехідному режимі:  $E''_* = 0,85$

Еквівалентна ЕРС системи:

$$E_{\varTheta} = \frac{\frac{E_H}{X_{22}} + \frac{E_1}{X_6} + \frac{E_2}{X_{24}} + \frac{E_3}{X_{25}}}{\frac{1}{X_{22}} + \frac{1}{X_6} + \frac{1}{X_{24}} + \frac{1}{X_{25}}} = \frac{2,27 + 0,19 + 0,008 + 0,708}{2,27 + 0,22 + 0,009 + 0,83} = 0,95$$

Еквівалентний опір системи:

$$X_{\varTheta} = \frac{X_{22} \cdot X_6 \cdot X_{24} \cdot X_{25}}{X_{22} \cdot X_6 \cdot X_{24} + X_6 \cdot X_{24} \cdot X_{25} + X_{22} \cdot X_6 \cdot X_{25} + X_{22} \cdot X_{24} \cdot X_{25}} = \\ = \frac{0,44 \cdot 4,46 \cdot 105,1 \cdot 1,2}{0,44 \cdot 4,46 \cdot 105,1 + 105,1 \cdot 4,46 \cdot 1,2 + 0,44 \cdot 4,46 \cdot 1,2 + 0,44 \cdot 105,1 \cdot 1,2} = 0,3$$

Струм трифазного КЗ у відносних одиницях:

$$I''_* = \frac{E_{\varTheta}}{X_{\varTheta}} = \frac{0,95}{0,3} = 3,2$$

Струм трифазного КЗ в іменованих одиницях

$$I^{(3)} = I''_* \cdot I_{\delta} = 3,2 \cdot 5,7 = 18,05 \text{ kA}.$$

Ударний струм короткого замикання

$$I_y = \sqrt{2} \cdot K_y \cdot I^{(3)} = \sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot 18,05 = 45,95 \text{ kA}.$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

## 4 РОЗРАХУНОК РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

За призначенням, залежно від відповідальності й порядку дії, захист трансформаторів й автотрансформаторів розділяються на: основний, резервний і захист, що діє на сигнал.

Основні захисти реагують на всі види ушкоджень трансформатора або автотрансформатора й діють на відключення вимикачів з усіх боків без витримки часу.

Резервні захисти від замикань на землю виконуються у вигляді МСЗ нульової послідовності.

### ВИХІДНІ ДАНІ:

Тип трансформатора: ТДН-40000/115/38,5

$$S_{T,HOM} = 40 \text{MVA}$$

$$U_{T,HOM} = 115/38,5$$

Схема сполучення:  $\Delta/Y$

$$U_{PPIH} = 0,16$$

$$U_{K,MIN} = 9,59\%$$

$$U_{K,HOM} = 10,5\%$$

$$U_{R,MAX} = 11,46\%$$

### 4.1 Розрахунок струмів КЗ

Мінімальна та максимальна напруга трансформатора

$$U_{T,MIN} = U_{T,HOM} \cdot (1 - \Delta U_{PPIH}) = 115(1 - 0,16) = 96,6 \text{ (kV)}$$

$$U_{T,MAX} = U_{T,HOM} \cdot (1 + \Delta U_{PPIH}) = 115(1 + 0,16) = 133,4 \text{ (kV)}$$

Мінімальний і максимальний опір трансформатора

$$X_{T,MIN} = \frac{U_{K,MIN}}{100} \cdot \frac{U_{T,MIN}^2}{S_{T,HOM}} = \frac{9,59}{100} \cdot \frac{96,6^2}{40} = 22,37(\Omega)$$

$$X_{T,MAX} = \frac{U_{K,MAX}}{100} \cdot \frac{U_{T,MAX}^2}{S_{T,HOM}} = \frac{11,46}{100} \cdot \frac{133,4^2}{40} = 60(\Omega)$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

48

Мінімальні й максимальні коефіцієнти трансформації трансформатора

$$K_{T,MIN} = \frac{U_{T,MIN,BH}}{U_{T,HH}} = \frac{96,6}{38,5} = 2,5;$$

$$K_{T,MAX} = \frac{U_{T,MAX,BH}}{U_{T,HH}} = \frac{133,4}{38,5} = 3,46;$$

Мінімальні й максимальні струми КЗ на сторонах трансформатора

$$I_{K_{\cdot}^{(3)MAX,BH}} = \frac{U_{HOM,CETU}}{\sqrt{3}(X_C + X_{T,MAX})} = \frac{115000}{\sqrt{3}(0 + 60)} = 1106(A)$$

$X_C$  приймаємо = 0;

$$I_{K_{\cdot}^{(3)MAX,HH}} = I_{K,MAX,BH} \cdot K_{T,MIN,BH} = 1106 \cdot 2,5 = 2766(A)$$

$$I_{K_{\cdot}^{(3)MIN,BH}} = \frac{U_{MAX,BH}}{\sqrt{3}(X_{C,MAX} + X_{T,MIN})} = \frac{133400}{\sqrt{3} \cdot 22,37} = 3443(A)$$

$$I_{K_{\cdot}^{(3)MIN,HH}} = I_{K_{\cdot}^{(3)MIN,BH}} \cdot K_{T,MAX} = 3443 \cdot 3,46 = 11913(A)$$

Опір загального навантаження, наведено до сторони ВН

$$X'_{HATP} = \frac{X_{HATP} \cdot U_{T,MIN}^2}{S_{T,HOM}} = \frac{0,35 \cdot 96,6^2}{40} = 81,65(Om)$$

Максимальний струм самозапуску на сторонах трансформатора

$$I_{C3P,MAX,BH} = \frac{U_{HOM}}{\sqrt{3} \cdot (X_{C,MAX} + X_{T,MIN} + X'_{HATP})} = \frac{115000}{\sqrt{3}(22,37 + 81,65)} = 638,2(A)$$

$$I_{C3P,MAX,HH} = I_{C3P,MAX,BH} \cdot K_T = 638,2 \cdot 2,5 = 1595,5(A)$$

Робочий струм на стороні ВН

$$I_{PAB,MAX,BH} = \frac{S_{T,HOM}}{\sqrt{3} \cdot U_{T,MIN}} = \frac{40000}{\sqrt{3} \cdot 96,6} = 239(A)$$

Коефіцієнт самозапуску

$$K_{C3P} = \frac{I_{C3P,MAX,BH}}{I_{PAB,MAX,BH}} = \frac{638,2}{239} = 2,67(A)$$

## 4.2 Розрахунок МСЗ лінії, що відходить від шин НН трансформатора

Максимальний струмовий захист (МСЗ) є резервним захистом трансформатора, і служить для відключення трансформатора при його ушкодженні й відмові основних захистів, а також при КЗ на збірних шинах або

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

на приєднаннях, що відходять від них, якщо РЗ або вимикачі цих елементів відмовили в роботі. За умовами селективності МСЗ повинен мати витримку часу й, отже, не може бути швидкодіючим. Із цієї причини в якості основного РЗ від ушкоджень у трансформаторах він використовується лише на малопотужних трансформаторах.

### Максимальний струм навантаження

$$I_{HAPR\ MAX.HH} = 600(A)$$

$$I_{C3} = \frac{K_H \cdot K_{C3\pi}}{K_{HAPR}} \cdot I_{HAPR\ MAX.HH} = \frac{1,5 \cdot 2,67}{0,8} \cdot 600 = 3003,75(A)$$

### Струм спрацьовування реле

$$I_{CP} = \frac{I_{C3} \cdot K_{CX}^2}{n_T} = \frac{3003,75 \cdot 1}{500/5} = 10(A)$$

### Мінімальний струм КЗ, що протікає по обмотці реле

$$I_{P\_MIN} = \frac{0,87 \cdot I_K^{(3)}_{MIN.HH}}{n_T} = \frac{11913 \cdot 0,87}{500/5} = 34,5(A)$$

### Коефіцієнт чутливості захисту

$$K_u = \frac{I_{P\_MIN}}{I_{CP}} = \frac{34,5}{10} = 3,4 > 1,5$$

Витримка часу  $t_{cs} = 0,5c$

Реле типу **РТ-40/5**, виробництва ЧЕАЗ, використовується як захист від кидка струму намагнічування. Для налаштування від кидка струму намагнічування, як показали випробування на ряді трансформаторів, можна також виконати уставку, рівну  $2,5I_{hom}$ , не виконуючи додаткової затримки захисту, крім використання звичайного вихідного реле.

На сьогодні немає достатнього досвіду застосування логічних диф. захистів трансформатора. Тому, доцільно при виконанні такого захисту робити досвідчену перевірку налаштування захисту від кидка струму намагнічування.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

## 4.3 Захист трасформатора від КЗ

### 4.3.1 МСЗ трасформатора від зовнішніх КЗ

МСЗ установлюємо на стороні ВН із двома витримками часу

Струм спрацьовування реле:

- за умови неспрацьовування від струму самозапуску

$$I_{C3} = K_u \cdot I_{C3P.MAX.BH};$$

$$I_{C3} = 1,1 \cdot 638,2 = 702,02(A)$$

- за умови узгодження із МСЗ лінії

$$I_{C3} = K_{HC} \cdot I_{УЗ.ЛІНН};$$

$$I_{C3} = 1,3 \cdot \frac{3003,75}{115/38,5} = 1307,3(A)$$

Приймаємо  $I_{C3} = 1307,3A$

Струм спрацьовування реле

$$I_{CP} = \frac{I_{C3} \cdot K_{CX}^{(3)}}{n_T} = \frac{1307,3}{80} = 16,3(A);$$

Чутливість МСЗ при двофазному КЗ за трансформатором

$$K_u = \frac{34,5}{16,3} = 2,12 > 1,5$$

Час спрацьовування першого й другого щабля МСЗ

$$t_{MC31} = t_{MC3.ЛІНН} + \Delta t = 0,5 + 0,5 = 1(c)$$

$$t_{MC32} = t_{MC31} + \Delta t = 1 + 0,5 = 1,5(c)$$

### 4.3.2 Захист від міжфазних КЗ

Використаємо поздовжній диференціальний струмовий захист із реле типу ДЗТ-11.

Диференціальний захист, виконаний на принципі порівняння струмів на вході й виходах, застосовується в якості основного швидкодіючого захисту трансформаторів й автотрансформаторів. Захист абсолютно селективний, реагує на ушкодження в обмотках, на виводах й у сполуках з вимикачами, і діє на відключення трансформатора з усіх боків без витримки часу. Зона дії

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

диференціального захисту трансформатора (ДЗТ) обмежується місцем установки трансформаторів струму, і містить у собі ошиновку СН, НН і приєднання ТСН, включенного на шинний міст НН.

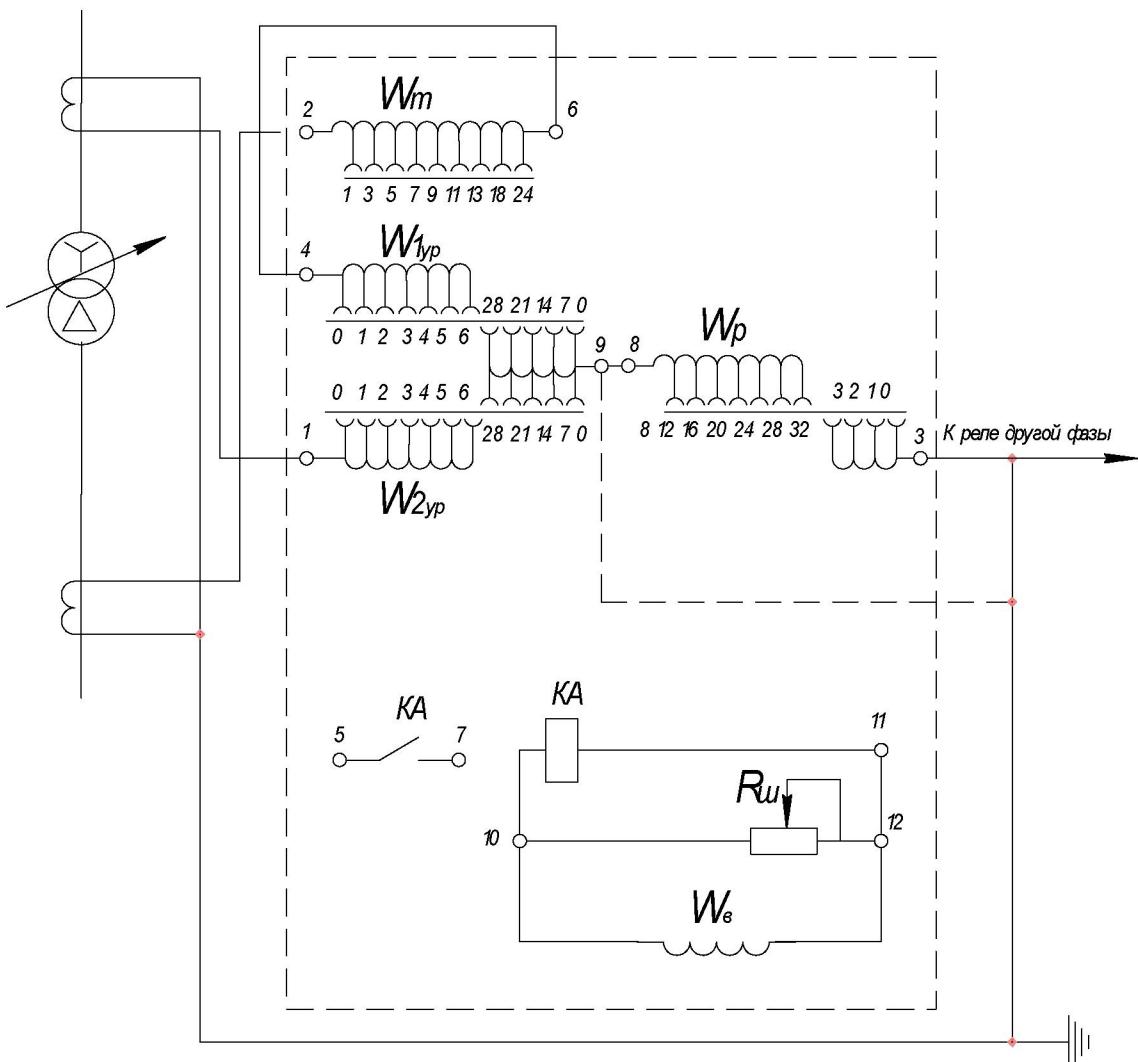


Рис 4.1 Принципова схема включення ДЗТ-11

Реле серії ДЗТ-11 характеризується наявністю однієї гальмової обмотки в ННТ реле, що дає можливість забезпечити гальмування від струму у ввідному комплекті (або від сумарного струму в одній групі комплектів) трансформаторів струму. Характеристика спрацьовування реле при наявності гальмування  $F_{PAB} = f(F_{TOP})$  неоднозначна й залежить від кута між робочим  $I_{pa\phi.p}$  і гальмовим  $I_{mop}$  струмами в НТТ реле. Використання гальмової обмотки дає можливість не відбудовувати мінімальний струм спрацьовування захисту

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ДП 5.6.141.624 ПЗ

від струмів небалансу при таких зовнішніх ушкодженнях, коли є гальмування. Це спричиняється більшу чутливість захисту.

Визначимо середні значення первинних і вторинних струмів всіх сторін трансформатора, що захищаємо.

Первинний струм на сторонах трансформатора відповідає його номінальній потужності

$$I_{HOM} = \frac{S_{HOM}}{\sqrt{3}U_{HOM,CP}};$$

Числове значення для сторони 121кв:

$$I_{HOM} = \frac{40000}{\sqrt{3} \cdot 115} = 190,85 \text{ (A)};$$

Числове значення для сторони 38,5кв:

$$I_{HOM} = \frac{40000}{\sqrt{3} \cdot 38,5} = 560 \text{ (A)}.$$

Схеми з'єднання трансформатора струму:

Для 115кв- Δ.

Для 38,5кв- Y

Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму:

Для 115кв:

$$n_1 = 400/5;$$

Для 38,5кв:

$$n_1 = 15000/5;$$

Вторинний струм у плечах захисту, що відповідає номінальній потужності трансформатора:

$$I_{HOM} = \frac{I_{HOM} \cdot K_{CX}}{n_1};$$

Числове значення для сторони 110 кВ:

$$I_{HOM} = \frac{190,5 \cdot \sqrt{3}}{400/5} = 4,13 \text{ (A)}.$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Для сторони 38,5 кВ:

$$I_{HOM} = \frac{560 \cdot 1}{15000 / 5} = 1,86 \text{ (A)}.$$

Визначимо первинний струм небалансу без урахування  $I_{HB.3}$

$$I_{HB} = I_{HB1} + I_{HB2} = (K_{APER} \cdot K_{ODN} \cdot \varepsilon + \Delta U_{PPI}) \cdot I_{K_{MAX.BH}}^{(3)} = (1 \cdot 1 \cdot 0,1 + 0,16) \cdot 1106 = 176,96(A)$$

Струм спрацьовування захисту

$$I_{C.3} = K_H \cdot I_{T.MAX.BH} = 1,5 \cdot 239 = 358,5(A)$$

Струм спрацьовування реле

$$I_{CP} = \frac{I_{C.3} \cdot K_{CX}^{(3)}}{n_T} = \frac{358,5 \cdot \sqrt{3}}{15000 / 5} = 2,1(A)$$

Попереднє значення коефіцієнта чутливості

$$K_u = \frac{I_{P.MN}}{I_{CP}} = \frac{10,3}{2,1} = 4,5 \approx 5.$$

#### 4.4 Визначення числа витків обмотки реле ДЗТ-11

Струм спрацьовування реле в основній зоні

$$I_{CP.OCH} = \frac{I_{C.3.OCH} \cdot K_{CX.BH}}{n_T} = \frac{286,27 \cdot \sqrt{3}}{400 / 5} = 6,19(A);$$

Число витків обмотки реле для основної сторони основної зони:

Розрахункове значення  $W_{OCH.PACU} = \frac{F_{CP}}{I_{CH.OCH}}$ ;

$$W_{OCH.PACU} = \frac{100}{6,19} = 16,134(\text{вит})$$

Прийняте значення  $W_{OCH} = 16\text{вит}$

Струм спрацьовування реле

$$I_{CP.OCH} = \frac{F_{CP}}{W_{OCH}} = \frac{100}{16} = 6,25(A);$$

Струм спрацьовування захисту в основній зоні

$$I_{C3.OCH} = I_{CP.OCH} \cdot \frac{n_T}{K_{CX}} = 6,25 \frac{80}{1} = 500(A);$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Струм спрацьовування захисту в неосновній зоні

$$I_{C3,HEOCH} = I_{C3,OCH} \cdot K_{T,MIN} = 500 \cdot 2,5 = 1250(A);$$

Число витків обмотки реле для неосновної сторони

Розрахункове значення

$$W_{HEOCH,PAC\gamma} = \frac{I_{2OCH} \cdot W_{OCH}}{I_{2HEOCH}} = \frac{2,5 \cdot 16}{1,86} = 21,5(\text{eum});$$

Прийняте значення

$$W_{HEOCH} = 22;$$

$$W_{HEOCH,PAC\gamma}^! = \left( \frac{W_{HEOCH,PAC\gamma} - W_{HEOCH}}{W_{HEOCH,PAC\gamma}} \right) \cdot I_K^{(3)MAX,BH} = \left( \frac{21,5 - 22}{21,5} \right) \cdot 1106 = -25,7;$$

Первинний струм небалансу з урахуванням  $I_{HB,3}$ .

$$I'_{HB} = I_{HB} + I_{HB,3} = 176,96 - 25,7 = 151,26(A);$$

Прийняті числа витків

$$W_{OCH} = W_{PAC\gamma} 1;$$

$$W_{OCH} = 16.$$

$$W_{HEOCH} = W_{PAC\gamma} 2;$$

$$W_{HEOCH} = 22.$$

Робимо перевірку

$$I_{2OCH} \cdot W_{OCH} \approx I_{2HEOCH} \cdot W_{HEOCH,PAC\gamma};$$

$$2,5 \cdot 16 = 40 \approx 1,86 \cdot 21,5 = 39,99$$

Коефіцієнт чутливості захисту при КЗ за трансформатором

$$K_u = \frac{34,5}{6,25} = 5,5 \approx 5$$

Кількість витків обмотки гальмування

$$W_{TOP,PAC\gamma} = \frac{K_h \cdot I'_{HB} \cdot W_{HEOCH} \cdot K_{T,MIN}}{I_K^{(3)MAX} \cdot \operatorname{tg}\alpha} = \frac{1,5 \cdot 151,26 \cdot 22 \cdot 2,5}{1595,5 \cdot 0,87} = 8,99(\text{eum});$$

Приймаємо число витків рівне 9:  $W_n = 9$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

#### **4.5 Захист від ушкоджень усередині трансформатора**

Як захист від ушкодження усередині трансформатора використаємо газовий захист із поплавковим реле типу РЗТ-80 і струминним реле РЗТ-24.

Газовий захист (ГЗ) – це захист від внутрішніх ушкоджень трансформатора, що супроводжуються виділенням газу, зниженням рівня масла в газовому реле, або інтенсивним рухом потоку масла з бака трансформатора в розширенник.

Газовий захист дуже чутливий. При серйозних ушкодженнях трансформатора газовий захист діє миттєво: 0,1...0,2 с (при швидкості потоку масла не менше ніж на 25% вище установки). Завдяки цим перевагам газовий захист (реле РЗТ-80) обов'язково встановлюється на всіх трансформаторах потужністю 6,3 МВА й більше. На трансформаторах із РПН додатково передбачається окремий газовий захист пристрою РПН (реле РЗТ-24).

У комплекті газового реле РЗТ-80 є три різних пластиини, кожна з яких відкалибрована на відповідну швидкість потоку масла (установку): 0,6; 0,9; 1,2 м/с. Установка 0,5 м/с рекомендується для трансформаторів потужністю до 40 МВА (система охолодження М і Д). Установка 1,2 м/с – для трансформаторів будь-якої потужності (Ц і Д).

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

## 5. ОГЛЯДИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ОПЕРАТИВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ.

Відповідно до вимог Правил з охорони праці при експлуатації електроустановок все електроустановки повинні знаходитися в технічно справному стані, що забезпечує безпечні умови праці. Вони повинні бути укомплектовані випробуваними, готовими до використання захисними засобами, а також засобами надання першої медичної допомоги.

Не допускається виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам Правил. Працівники, винні у порушенні вимог Правил, притягаються до відповідальності у встановленому порядку.

### 5.1 Вимоги до персоналу

Працівники, що приймаються для виконання робіт в електроустановках, повинні мати професійну підготовку, що відповідає характеру роботи, або повинні бути навчені (до допуску до самостійної роботи) в спеціалізованих центрах підготовки персоналу; пройти перевірку знань нормативно-технічних документів з електробезпеки і пристрою електроустановок, пожежної безпеки, користування захисними засобами, прийомам звільнення потерпілого від дії електричного струму і надання першої допомоги при нещасних випадках. Вони повинні мати відповідну групу з електробезпеки, посвідчення встановленої форми, в яке внесені результати перевірки знань.

Працівники, які мають право проведення спеціальних робіт, повинні мати відповідний запис у посвідченні. До спеціальних належать: верхолазні роботи, роботи під напругою на струмовідніх частинах (чистка, обмивши і заміна ізоляторів, ремонт проводів, контроль вимірювальною штангою ізоляторів і сполучних затискачів, мастило тросів), випробування обладнання підвищеною напругою (за винятком робіт з мегаомметром). З урахуванням місцевих умов роботодавець може доповнити цей список.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

57

У разі виявлення будь-яких порушень або несправностей електроустановок, машин, механізмів, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо, які становлять небезпеку для людей, працівник, якщо він не може вжити заходів до усунення цих порушень, зобов'язаний негайно повідомити про них керівнику.

### 5.2 Оперативне обслуговування. Огляди електроустановок

В електроустановках напругою понад 1000 В працівники з числа оперативного персоналу, одноосібно обслуговують електроустановки, і старші по зміні повинні мати групу з електробезпеки IV, решта працівників у зміні - групу III. В електроустановках напругою до 1000 В працівники з числа оперативного персоналу, одноосібно обслуговують електроустановки, повинні мати групу III.

Одноосібний огляд електроустановок може виконувати працівник з числа оперативного персоналу, що має групу не нижче III, або працівник з числа адміністративно-технічного персоналу з групою V для електроустановок напругою вище 1000 В, а нижче 1000 В - з групою IV і з правом одноосібного огляду на підставі письмового розпорядження керівника організації.

При замиканні на землю в електроустановках напругою 3-35 кВ наближатися до місця замикання на відстань менше 4 м в ЗРУ і менш 8 м - у ВРУ та на ПЛ допускається тільки для оперативних перемикань з метою ліквідації замикання і звільнення людей, які потрапили під напругу. При цьому слід користуватися електрозахисними засобами.

Відключати і вмикати роз'єднувачі, віддільники і вимикачі напругою вище 1000 В з ручним приводом необхідно в діелектричних рукавичках.

Знімати та встановлювати запобіжники слід при знятій напрузі (допускається - під напругою, але без навантаження). При цьому в електроустановках напругою до 1000 В необхідно користуватися ізолюючими кліщами або діелектричними рукавичками та засобами захисту обличчя і очей,

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

а вище 1000 В - ізолюючими кліщами (штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок і засобів захисту особи або очей.

Двері приміщень електроустановок, камер, щитів і зборок, крім тих, в яких проводяться роботи, повинні бути закриті на замок. Ключі від електроустановок повинні видаватися під розписку в спеціальному журналі (або в оперативному журналі) строго певному контингенту працівників: особам, які мають право одноосібного огляду електроустановок (від усіх приміщень), при допуску за нарядом-допуском - допускающему, відповідальному керівнику і виробникові робіт, наблюдающему (тільки від приміщень, в яких належить працювати).

### 5.3 Порядок і умови виконання робіт

Роботи в діючих електроустановках повинні проводитися за нарядом-допуском, розпорядженням або за переліком робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації. Не допускається самовільне проведення робіт, а також розширення робочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом або розпорядженням або затвердженим переліком робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації.

Виконання робіт в зоні дії іншого наряду слід узгодити з працівником, який видав перший наряд. Узгодження оформляють до початку підготовки робочого місця по другому порядку записом "Погоджено" на лицьовій стороні другого наряду та підписом працівників, що погоджують документ.

Капітальні ремонти електрообладнання напругою вище 1000 В, робота на струмопровідних частинах без зняття напруги в електроустановках напругою вище 1000 В, а також ремонт ВЛ незалежно від напруги, як правило, повинні виконуватися за технологічними картами (ТК) або проектам виробництва робіт (ППР), затвердженим технічним керівником організації.

В електроустановках напругою до 1000 В при роботі під напругою необхідно:

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

59

- обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під напругою, до яких можливо випадковий дотик;
- працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізоляючої підставці або на гумовому діелектричному килимі;
- застосовувати ізольований інструмент (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стрижень) або користуватися діелектричними рукавичками.

Не допускається в електроустановках.

- працювати в одязі з короткими або засуканими рукавами, а також використовувати ножівки, напилки, металеві метри і т.п.;
- працювати в зігнутому положенні, якщо при випрямленні відстань до струмоведучих частин буде менш дозволеного відстані;
- розташовуватися так, щоб необгороджені струмопровідні частини знаходилися позаду працівника або з двох бокових сторін;
- торкатися без застосування електрозахисних засобів до ізоляторів, що ізоляють частин обладнання, що знаходитьться під напругою.
- роботи в неосвітлених місцях.

Персоналу слід пам'ятати, що після зникнення напруги на електроустановці вона може бути подана знову без попередження.

При наближенні грози повинні бути припинені всі роботи на ПЛ, ПЛЗ, ОРУ, на вводах і комутаційних апаратах ЗРУ, безпосередньо підключених до ПЛ, а так само на КЛ, підключених до ділянок ПЛ; на вводах ПЛЗ в приміщеннях вузлів зв'язку та антенно-щоглових спорудах.

Весь персонал, що працює на ПЛ, в приміщеннях з енергоустаткування (за винятком щитів керування, релейних і їм подібних), в ЗРУ і ВРУ, в підземних спорудах, колодязях, тунелях, повинен користуватися захисними касками.

На ПЛ, незалежно від класу напруги допускається переміщення працівників по проводах перерізом не менше  $240 \text{ mm}^2$  і по тросах перерізом не менше  $70 \text{ mm}^2$  за умови, що вони перебувають у нормальному технічному стані.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					ДП 5.6.141.624 ПЗ

Приєднувати до електричної мережі за допомогою розбірних контактних з'єднань і від'єднувати від неї переносні і пересувні електроприймачі (електроінструменти, електричні машини, світильники, зварювальні установки, насоси, печі, компресори тощо) повинен електротехнічний персонал, що має III групу з електробезпеки.

Роботи зі зняттям напруги до 1000 В може виконувати одноосібно особа з групою III, а без зняття напруги при роботі на струмопровідних частинах - бригада не менше ніж з двох чоловік, включаючи виробника робіт.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист  
61

## ВИСНОВКИ

При виконанні даної роботи був зроблений розрахунок електричної мережі, де розрахували параметри схеми заміщення ліній трансформаторів, склали розрахункову схему заміщення мережі й визначили розрахункові навантаження вузлів мережі, зробили розрахунок режиму розімкнутої мережі й нормального режиму замкнутої мережі.

У ході розрахунку електричної частини підстанції вибрали:

- число й потужність силових трансформаторів на підстанції;
- вимикачі в розподільних пристроях;
- трансформатори струму й напруги;
- ошиновку РП.

Розраховуючи електромагнітні переходні процеси, було знайдено надперехідний та ударний струми при симетричному (трифазному) КЗ.

Виконуючи релейний захист виконано розрахунок:

- струмів КЗ;
- МСЗ лінії, що відходить від шин НН трансформатора.

Як захист, застосували реле типу РТ-40/5.

Для захисту від міжфазних КЗ використали поздовжній диференціальний струмовий захист із реле типу ДЗТ-11.

Газовий захист із поплавковим реле РЗТ-80 і РЗТ-24 застосували для захисту від ушкоджень усередині трансформатора.

Також в кваліфікаційній роботі висвітлені питання огляду електроустановок та вимоги до персоналу.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

## Список літератури

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „Розрахунок замкнутої електричної мережі” з курсу „Електричні системи та мережі” / укладачі: І. Л. Лебединський, С. М. Лебедка, В. І. Романовський, В. В. Волохін. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 40 с.
2. Електричні системи та мережі : конспект лекцій / укладачі: І. Л. Лебединський, В. І. Романовський, Т. М. Загородня. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 214 с.
3. Правила улаштування електроустановок (зі змінами та доповненнями). – К.: Форт, 2017- 760с.
4. Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). – 9-е изд., стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 964 с.
5. Електрична частина станцій та підстанцій : навч. посіб. / В. С. Костишин, М. Й. Федорів, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243 с.
6. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1986 – 640 с.
7. Релейний захист електроенергетичних систем: Підручник. / Кідиба В.П. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – 533 с.
8. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей / Сост. Ф.Д. Кузнецов, А.К. Белотелов; Под ред. Б.А. Алексеева. – Ч.2: Реле дифференциальных, направленных и фильтровых защит. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 88 с.
9. Вечурко С. А. Правовое обеспечение охраны труда. Моногр. – Севастополь.: Стрижак - пресс. 2003. – 152 с.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

63

10. Зеркалов Д. В. Безопасность труда. Моногр. – К.: Основа, 2012. – 643 с. – (Серія "Промышленная безопасность")
11. Закон України "Про охорону праці" / Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 08.12.1992 – 1992 р., – № 49, – стаття 668
12. Кодекс законів про працю України / Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971 - 1971 р., /Додаток до № 50/
13. Бєляков Г.І. Безпека життєдіяльності. Охорона праці в 2 томах. Т.2 – Юрайт, 2014. – 404 с.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ДП 5.6.141.624 ПЗ

Лист

64