

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

## **КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА**

на тему:

«Аналіз режимів роботи та вибір обладнання розподільчих  
високовольтних електричних мереж»

зі спеціальності 6.141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Виконав

студент гр. ЕТдн-84Гл

\_\_\_\_\_

А.І. Гавриленко

Керівник

к.ф.-м.н., доцент

\_\_\_\_\_

М.В. Петровський

## РЕФЕРАТ

с. 78, рис. 17, табл. 24.

Бібліографічний опис: Гавриленко А.І. Аналіз режимів роботи та вибір обладнання розподільчих високовольтних електричних мереж [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр; спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А.І. Гавриленко; керівник М.В. Петровський. – Суми: СумДУ, 2022. – 78 с.

Ключові слова:

напруга, струм, лінія електропередавання, підстанція, трансформатор, вимикач; напряжение, ток, линия электропередачи, подстанция, трансформатор, выключатель;

voltage, current, power line, transformer, substation, circuit breaker.

Об'єкт дослідження: електрична мережа та підстанція високої напруги.

Короткий огляд:

Зроблений розрахунок нормального режиму роботи високовольтної електричної мережі. Обрана напруга мережі, перерізи проводів ліній електропередач, а також типи трансформаторів на підстанціях. Для обраної підстанції проведена перевірка правильності вибору номінальної потужності встановлених трансформаторів. Здійснений вибір високовольтних апаратів розподільчого пристрою, вимірювальних трансформаторів струму й напруги. Для трансформаторів підстанції виконаний розрахунок релейного захисту: поздовжнього диференційного струмового захисту та максимального струмового захисту з комбінованим пуском по напрузі. Проведений розрахунок блискавкозахисту понижувальної підстанції, що виконаний у вигляді стрижневих блискавковідводів.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						3

3MICT

ВСТУП.....	6
<b>1. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ .....</b>	<b>8</b>
1.1 Вихідні дані для виконання бакалаврської роботи.....	8
1.2 Вибір напруг ліній.....	9
1.3 Вибір типу проводів повітряних ліній .....	10
1.4 Розрахунок потужностей трансформаторів підстанцій .....	12
1.5 Розрахунок навантажень вузлів з урахуванням трансформаторів.....	16
1.6 Розрахунок потужностей на ділянках мережі з урахуванням втрат потужності в трансформаторах.....	18
1.7 Визначення напруг у вузлах навантаження.....	21
<b>2. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПІДСТАНЦІЇ .....</b>	<b>27</b>
2.1 Вибір силових трансформаторів та їх перевірка за графіком навантаження .....	27
2.2 Розрахунок струмів короткого замикання.....	29
2.3 Вибір захисної та комутаційної апаратури.....	32
2.4 Вибір збірних шин.....	35
2.5 Вибір вимірювальних трансформаторів струму та напруги.....	40
2.6 Обґрунтування схеми електричних з'єднань підстанції .....	47
2.7 Вибір трансформаторів власних потреб .....	49

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Літ.	Лист	Листів
Розробців		Гафриленко А.І.			Аналіз режимів роботи та вибір обладнання розподільчих			
Керівник		Петровський М.В.			високовольтних електрических мереж.		4	78
Консульт.					Пояснювальна записка			
Н.контроль								
Завітер.		Лебединський І.Л.						

2.8 Компонування розподільних пристройів на боці 110 кВ .....	51
2.9 Компонування розподільних пристройів на боці 10кВ.....	52
<b>3 РОЗРАХУНОК РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСФОРМАТОРА .....</b>	<b>53</b>
3.1 Визначення параметрів, необхідних для розрахунків захисту трансформатора .....	53
3.2 Розрахунок подовжнього диференціального струмового захисту.....	55
3.3 Вибір уставок реле типу ДЗТ-11.....	58
3.4 Розрахунок максимального струмового захисту .....	65
<b>4. РОЗРАХУНОК ЗОН ЗАХИСТУ СТРИЖНЕВИХ БЛІСКАВКОВІДВОДІВ ВРП .....</b>	<b>69</b>
<b>ВИСНОВКИ.....</b>	<b>76</b>
<b>СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....</b>	<b>77</b>

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						5

## ВСТУП

В умовах безперервного розвитку промисловості країни з'являється усе більше й більше нових підприємств, які вносять вклад у збільшення енергоспоживання. Слід також зауважити, що зі збільшенням числа енергоспоживаючих об'єктів, розширяється щільність географічного розташування споживачів електричної енергії. У зв'язку із цим з'являється потреба в розширенні існуючих мереж і в створенні нових.

Зростаюча кількість енергоспоживаючих об'єктів веде до збільшення потужностей, які передаються по електричних мережах. Одним із найголовніших завдань сьогодні є економічне використання існуючого електричного обладнання й розробка нового з поліпшеними параметрами.

Виконання бакалаврської роботи необхідно з метою:

- придбання досвіду аналізу отриманих результатів, формування висновків і публічного захисту виконаної роботи;
- формування навичок використання отриманих знань, під час розв'язання конкретних практичних і науково-технічних задач;
- придбання досвіду виконання технічної документації пояснлюальної записки й креслень відповідно до умов діючих стандартів;
- систематизації, закріплення й поглиблення теоретичних і практичних знань по загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах за напрямком професійної підготовки.

У процесі виконання бакалаврської роботи необхідно вирішити такі задачі:

1. За заданими навантаженнями і довжинами ліній вибрati напругу мережі.
  2. За напругами мережі й навантаженнями вибрati тип проводів повітряних ліній.
  3. За напругами мережі й навантаженнями вибрati трансформатори.
  4. Визначити питомі параметри ЛЕП і каталожні дані трансформаторів.
- Виконати розрахунки параметрів схеми заміщення лінії й трансформаторів. Визначити приведені до сторони ВН навантаження трансформаторів (з урахуванням втрат в обмотках трансформаторів).

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						6

5. Скласти розрахункову схему заміщення мережі й визначити розрахункові навантаження вузлів мережі (з урахуванням втрат у гілці намагнічування трансформаторів і реактивної потужності, яка генерується лініями).

6. Виконати розрахунки нормального режиму замкненої мережі (усі лінії включені в роботу) для двох випадків: режим максимального навантаження (задані) і режим мінімального навантаження (прийняти рівною 50% від заданої). Визначити напруги у вузлах мережі, втрати напруги й втрати потужності в мережі. Виконати аналіз отриманих результатів.

7. При необхідності запропонувати способи регулювання напруги у вузлах навантаження.

8. Для обраної підстанції, яка входить до складу розглянутої мережі, виконати перевірку вибору потужності силових трансформаторів, установленіх на підстанції.

9. Розрахувати струми короткого замикання для забезпечення захисту підстанції.

10. Вибрати за умовами роботи високовольтні апарати розподільних пристрій підстанції й перевірити їх на можливість спрацьовування в умовах короткого замикання.

11. Виконати розрахунки релейного захисту високовольтної повітряної лінії, побудувати карту селективності.

12. Провести розрахунок блискавкоахисту захисного ВРП.

13. Зробити висновки про результати виконаних розрахунків.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

# 1. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

## 1.1 Вихідні дані для виконання бакалаврської роботи

Згідно з отриманим завданням, необхідно розрахувати електричну мережу, однолінійна електрична схема якої наведена на рис. 1.1.

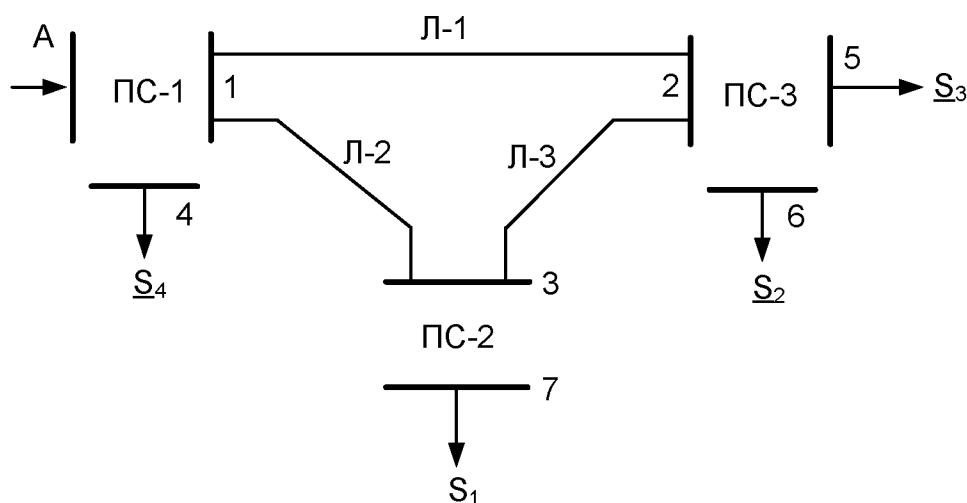


Рисунок 1.1 – Вихідна однолінійна електрична схема з'єднань заданої електричної мережі

Довжини ліній і потужності навантажень електричної мережі наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Розрахункові дані електричної мережі

Довжина ПЛ, км			Потужності навантажень вузлів, МВА			
Л-1	Л-2	Л-3	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$
50	40	20	$\frac{60+j40}{I}$	$\frac{40+j20}{III}$	$\frac{15+j10}{III}$	$\frac{10+j5}{III}$

## 1.2 Вибір напруг ліній

Приймемо навантаження вузла 2 рівному навантаженню вузлів 5 і 6, навантаження вузла 3 рівному навантаженню вузла 7. Зобразимо замкнену мережу, що складається з ліній Л-1, Л-2, Л-3 (рис. 1.2). Визначимо розрахункові навантаження вузлів 2 і 3.

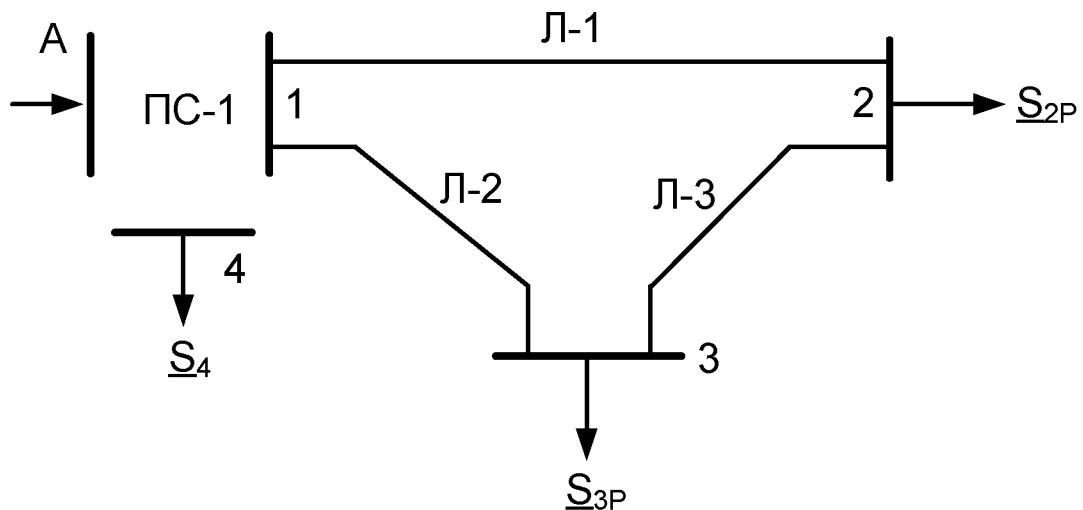


Рисунок 1.2 – Замкнена мережа

$$\underline{S}_{2P} = \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = 40 + j20 + 15 + j10 = 55 + j30 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{3P} = \underline{S}_1 = 60 + j40 \text{ МВА}.$$

Для визначення в замкненій частині мережі розподілу потужностей можна її умовно розділити у вузлі 1 і представити у вигляді лінії із двостороннім живленням (рис. 1.3). Позначимо потужності на ділянках мережі.

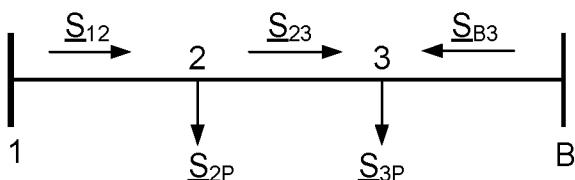


Рисунок 1.3 – Розімкнута мережа

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Визначаємо потужності на ділянках розімкнутої мережі

$$\underline{S}_{12} = \frac{\underline{S}_{2P}(l_{23} + l_{3B}) + \underline{S}_{3P}(l_{3B})}{l_{23} + l_{3B} + l_{12}} = 51,82 + j30,91 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{23} = \underline{S}_{12} - \underline{S}_{2P} = -3,18 + j0,91 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{B3} = \frac{\underline{S}_{3P}(l_{23} + l_{12}) + \underline{S}_{2P}(l_{12})}{l_{23} + l_{3B} + l_{12}} = 63,18 + j39,09 \text{ МВА}.$$

Складемо рівняння балансу потужності

$$\underline{S}_{3P} + \underline{S}_{2P} = \underline{S}_{12} + \underline{S}_{B3};$$

$$115 + j70 = 115 + j70.$$

Баланс потужності зійшовся.

### 1.3 Вибір типу проводів повітряних ліній

Визначаємо напруги на ділянках мережі (рис. 1.2) по формулі Ілларіонова:

$$U_n = \frac{1000}{\sqrt{\frac{500}{L} + \frac{2500}{P_n}}}.$$

Таблиця 1.2 – Напруги на ділянках мережі

Номер ділянки	Л-1	Л-2	Л-3
Довжина ділянки, км	50	40	20
Напруга ділянки, кВ	131	138,6	35,1

Так як для всіх ліній кільцевої мережі бажано мати однакову напругу, то приймаємо напругу  $U_H = 110$  кВ.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш 10

## Визначаємо струми проводів ліній

$$I = \frac{S_{\text{л}}}{\sqrt{3}U_{\text{л}}}.$$

Таблиця 1.3 – Струми на ділянках мережі

Номер ділянки	Л-1	Л-2	Л-3
Струм, А	316,7	389,95	17,36

У якості проводів для всіх ліній приймаємо сталеалюмінієві проводи марки АС.

Користуючись довідковими даними [2], відповідно із шкалою стандартних перетинів, а також з урахуванням можливого перевантаження ліній при роботі в аварійному режимі, вибираємо тип проводу для кожної лінії табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Марка й параметри проводів

Номер ділянки	Л-1	Л-2	Л-3
Марка й перетин проводу	AC-185/29	AC-185/29	AC-185/29
Параметри проводів			
$r_0$ , Ом/км	0,162	0,162	0,162
$x_0$ , Ом/км	0,413	0,413	0,413
$b_0 \cdot 10^{-6}$ , См/км	2,75	2,75	2,75

Перевіряємо обрані проводи в лініях за умовою корони.

Згідно ПУЕ [9], мінімально допустимий перетин по короні для ліній напругою 110 кВ становить  $70 \text{ mm}^2$ .

Таким чином, для кожної з ліній ця умова виконана.

Знайдемо параметри ліній електричної мережі.

Значення активних і реактивних опорів ліній, а також величина зарядної потужності розраховуються по формулах:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						11

$$R_n = r_0 \cdot l_n; \quad X_n = x_0 \cdot l_n;$$

$$\frac{jQ_n}{2} = U_{nom}^2 \cdot \frac{b_0 \cdot l_n}{2}.$$

Визначаємо опори ділянок мережі

$$\begin{aligned} R_{12} &= 0.162 \cdot 50 = 8.1 \text{ Ом}; & X_{12} &= 0.413 \cdot 50 = 20.65 \text{ Ом}; \\ R_{13} &= 0.162 \cdot 40 = 6.48 \text{ Ом}; & X_{13} &= 0.413 \cdot 40 = 16.52 \text{ Ом}; \\ R_{23} &= 0.162 \cdot 20 = 3.24 \text{ Ом}; & X_{23} &= 0.413 \cdot 20 = 8.26 \text{ Ом}. \end{aligned}$$

Визначаємо зарядну потужність ділянок мережі

$$\begin{aligned} \frac{jQ_{12}}{2} &= 110^2 \cdot \frac{2.75 \cdot 10^{-6} \cdot 50}{2} = j0,83 \text{ МВАр}; \\ \frac{jQ_{13}}{2} &= 110^2 \cdot \frac{2.75 \cdot 10^{-6} \cdot 40}{2} = j0,67 \text{ МВАр}; \\ \frac{jQ_{23}}{2} &= 110^2 \cdot \frac{2.75 \cdot 10^{-6} \cdot 20}{2} = j0,33 \text{ МВАр}. \end{aligned}$$

## 1.4 Розрахунок потужностей трансформаторів підстанції

За напругами мережі й навантаженнями вибираємо трансформатори.

На підстанції ПС-1, зважаючи на те, що є споживачі, які відносяться до I категорії надійності електропостачання, приймаємо установку 2-х трьохобмоточних трансформаторів з напругою високої сторони 220 кВ.

Розрахункова потужність кожного трансформатора:

$$S_{T1} \geq \frac{\underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 + \underline{S}_3}{1,4} = \frac{\sqrt{125^2 + 75^2}}{1,4} = 104,12 \text{ МВА}.$$

За напругою та потужністю навантаження, використовуючи [2], вибираємо трансформатор АТДЦТН-125000/220/110.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						12

Визначаємо коефіцієнт завантаження трансформаторів у нормальному режимі:

$$k_{\text{ном1}} = \frac{S_{\text{макс1}}}{2 \cdot S_{T_1}} = \frac{\sqrt{125^2 + 75^2}}{2 \cdot 125} = 0,58.$$

Оскільки коефіцієнт завантаження менше 0,75, то два паралельно працюючі трансформатори АТДЦН-125000/220/110 задовільняють висунутим вимогам.

Таблиця 1.5 – Каталожні дані трансформатора АТДЦН-125000/220/110

Тип	S <sub>ном</sub> , МВА	Межі регулювання	Каталожні дані					
			U <sub>ном</sub> обмоток, кВ			U <sub>k</sub> , %		
			ВН	СН	НН	В-С	В-Н	С-Н
АТДЦН-125000/220/110	125	±6 · 2%	230	121	11; 38.5	11	45	28

Продовження таблиці 1.5

Тип	Каталожні дані					Розрахункові дані					ΔQ <sub>x</sub> , кВАр	
	ΔP <sub>k</sub> , кВт			ΔP <sub>x</sub> , кВт	I <sub>x</sub> , %	R <sub>t</sub> , Ом			X <sub>t</sub> , Ом			
	В-С	В-Н	С-Н			ВН	СН	НН	ВН	СН	НН	
АТДЦН-125000/220/110	305	-	-	65	0.5	0.55	0.48	3.2	59.2	0	131	625

На підстанції ПС-2, зважаючи на те, що споживачі відносяться до І категорії надійності електропостачання, приймаємо установку 2-х двохобмоточних трансформаторів з напругою високої сторони 110 кВ.

Розрахункова потужність кожного трансформатора:

$$S_{T_2} \geq \frac{S_1}{1,4} = \frac{\sqrt{60^2 + 40^2}}{1,4} = 51,51 \text{ МВА.}$$

За напругою й потужністю навантаження, використовуючи [2], вибираємо трансформатор ТРДЦН-63000/110.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						13

Визначаємо коефіцієнт завантаження трансформаторів у нормальному режимі:

$$k_{\text{зном}2} = \frac{S_{\text{макс}2}}{2 \cdot S_{T_2}} = \frac{\sqrt{60^2 + 40^2}}{2 \cdot 63} = 0,57.$$

Оскільки коефіцієнт завантаження менше 0.75, то два паралельно працюючі трансформатори ТРДЦН-63000/110 задовільняють висунутим вимогам.

Таблиця 1.6 – Каталожні дані трансформатора ТРДЦН-63000/110

Тип	S <sub>ном</sub> , МВА	Межі регулювання	Каталожні дані						Розрахункові дані		
			U <sub>ном</sub> обмоток, кВ		U <sub>k</sub> , %	ΔP <sub>k</sub> , кВт	ΔP <sub>x</sub> , кВт	I <sub>x</sub> , %	R <sub>t</sub> , Ом	X <sub>t</sub> , Ом	ΔQ <sub>x</sub> , кВАр
			ВН	НН							
ТРДЦН- 63000/110	63	±9 · 1.78%	115	10.5/10.5	10.5	260	59	0.6	0.87	22	441

На підстанції ПС-3, зважаючи на те, що споживачі відносяться до III категорії надійності електропостачання, приймаємо установку одного трьохобмоточного трансформатора з напругою високої сторони 110 кВ.

Розрахункова потужність трансформатора:

$$S_{T_3} \geq \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = \sqrt{55^2 + 30^2} = 62,65 \text{ МВА.}$$

За напругою й потужністю навантаження використовуючи [2] вибираємо трансформатор ТДТН-63000/110/35.

Визначаємо коефіцієнт завантаження трансформатора в нормальному режимі:

$$k_{\text{зном}3} = \frac{S_{\text{макс}3}}{S_{T_3}} = \frac{\sqrt{55^2 + 30^2}}{63} = 0,99.$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						14

Оскільки коефіцієнт завантаження менше 1.0, то трансформатор ТДТН-63000/110/35 задовольняє висунутим вимогам.

Таблиця 1.7 – Каталожні дані трансформатора ТДТН-63000/110/35

Тип	$S_{\text{ном}},$ МВА	Межі регулювання	Каталожні дані					
			$U_{\text{ном}}$ обмоток, кВ			$U_k, \%$		
			ВН	СН	НН	В-С	В-Н	С-Н
ТДТН- 63000/110/35	63	$\pm 9 \cdot 1.78\%$	115	38.5	11	10.5	17	6.5

### Продовження таблиці 1.7

Тип	Каталожні дані				Розрахункові дані						$\Delta Q_x, \text{кВАр}$	
	$\Delta P_k, \text{kВт}$			$\Delta P_x, \text{kВт}$	$I_x, \%$	$R_t, \text{Ом}$			$X_t, \text{Ом}$			
	B-C	B-H	C-H			BH	CH	HH	BH	CH	HH	
ТДТН-63000/110/35	290	-	-	56	0.7	0.5	0.5	0.5	22	0	13.6	441

Складаємо однолінійну схему електричної мережі з урахуванням обраних трансформаторів підстанцій

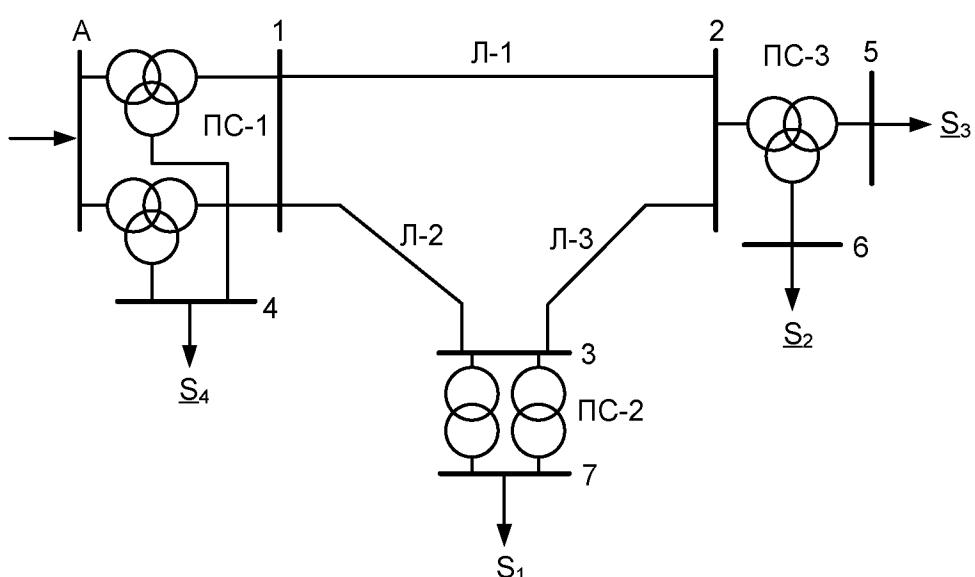


Рисунок 1.4 – Однолінійна схема електричної мережі з урахуванням трансформаторів підстанцій

## 1.5 Розрахунок навантажень вузлів з урахуванням трансформаторів

Визначаємо розрахункову потужність у вузлі 3 з урахуванням втрат в обмотках трансформаторів ПС-2 при максимальному навантаженні. Зображені схему заміщення двох двохобмоточних трансформаторів, включених паралельно, і розраховуємо потужність у вузлі 3.

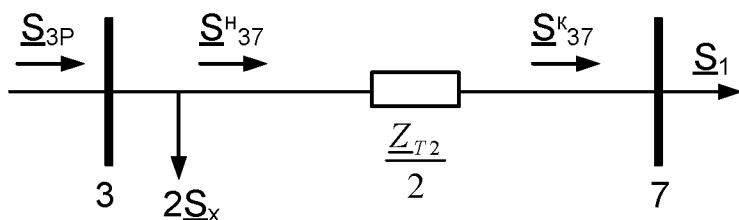


Рисунок 1.5 – Схема заміщення підстанції ПС-2

Приведене до сторони ВН трансформаторної підстанції Т-2:

$$\begin{aligned}
 \underline{S}_{p3} = & (P_{\text{нар1}} + 2\Delta P_{x2} + \frac{P_{\text{нар1}}^2 + Q_{\text{нар1}}^2}{U_{\text{ном}}^2} \cdot \frac{R_{T2}}{2}) + \\
 & + j(Q_{\text{нар1}} + 2\Delta Q_{x2} + \frac{P_{\text{нар1}}^2 + Q_{\text{нар1}}^2}{U_{\text{ном}}^2} \cdot \frac{X_{T2}}{2} - \frac{Q_{C13}}{2} - \frac{Q_{C23}}{2}); \\
 \underline{S}_{p3} = & \left( 60 + 2 \cdot 0,059 + \frac{60^2 + 40^2}{110^2} \cdot \frac{0,87}{2} \right) + \\
 & + j \left( 40 + 2 \cdot 0,441 + \frac{60^2 + 40^2}{110^2} \cdot \frac{22,0}{2} - 0,67 - 0,33 \right) = 60,3 + j44,61 \text{ МВА.}
 \end{aligned}$$

Визначаємо розрахункову потужність у вузлі 2 з урахуванням втрат в обмотці трансформатора ПС-3 при максимальному навантаженні. Зображені схему заміщення трьохобмоточного трансформатора та розраховуємо потужність у вузлі 2.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

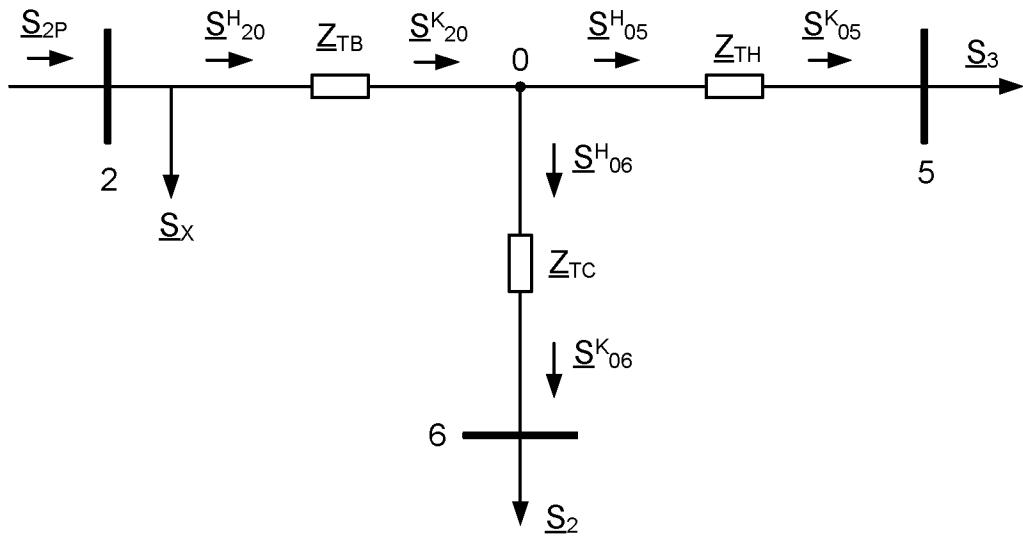


Рисунок 1.6 – Схема заміщення підстанції ПС-3

Приведене до сторони ВН трансформаторної підстанції Т-3:

$$\underline{S}'_{p2} = (P_{наер3} + P_{наер2} + \frac{P_{наер3}^2 + Q_{наер3}^2}{U_{ном}^2} \cdot R_{T3H} + \frac{P_{наер2}^2 + Q_{наер2}^2}{U_{ном}^2} \cdot R_{T3C}) +$$

$$+ j(Q_{наер3} + Q_{наер2} + \frac{P_{наер3}^2 + Q_{наер3}^2}{U_{ном}^2} \cdot X_{T3H} + \frac{P_{наер2}^2 + Q_{наер2}^2}{U_{ном}^2} \cdot X_{T3C});$$

$$\underline{S}'_{p2} = \left( 40 + 15 + \frac{55^2 + 30^2}{110^2} \cdot 0,5 + \frac{55^2 + 30^2}{110^2} \cdot 0,5 \right) +$$

$$+ j \left( 20 + 10 + \frac{55^2 + 30^2}{110^2} \cdot 13,6 + \frac{55^2 + 30^2}{110^2} \cdot 0 \right) = 55,32 + j34,41 \text{ МВА.}$$

$$\underline{S}_{p2} = \underline{S}'_{p2} + \Delta \underline{S}_{x3} + \frac{\left(\underline{S}'_{p2}\right)^2}{U_{ном}^2} (R_{m3e} + jX_{m3e}) - jQ_{C12} - jQ_{C23} =$$

$$= (55,32 + j34,41) + (0,056 + j0,441) + \frac{55,32^2 + 34,41^2}{110^2} (0,5 + j22,0) -$$

$$- j0,83 - j0,33 = 55,54 + j40,83 \text{ МВА.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

## 1.6 Розрахунок потужностей на ділянках мережі з урахуванням втрат потужності в трансформаторах

Визначаємо потужності на ділянках розімкнутої мережі (рис. 1.3) з урахуванням втрат потужності в трансформаторах.

$$\underline{S}_{12} = \frac{\underline{S}_{2P}(l_{23} + l_{3B}) + \underline{S}_{3P}(l_{3B})}{l_{23} + l_{3B} + l_{12}} = 52,22 + j38,49 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{B3} = \frac{\underline{S}_{2P}(l_{12}) + \underline{S}_{3P}(l_{23} + l_{12})}{l_{23} + l_{3B} + l_{12}} = 63,62 + j46,95 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{23} = \underline{S}_{12} - \underline{S}_{2P} = -8,08 - j6,12 \text{ МВА}.$$

Для перевірки складемо рівняння балансу потужності

$$\underline{S}_{3P} + \underline{S}_{2P} = \underline{S}_{12} + \underline{S}_{B3};$$

$$115,84 + j85,44 = 115,84 + j85,44.$$

Баланс потужності зійшовся.

Потужність ділянки 2-3 вийшла негативною, тому точка 2 є точкою потокорозділу. Складемо схему заміщення електричної мережі з урахуванням потокорозділу.

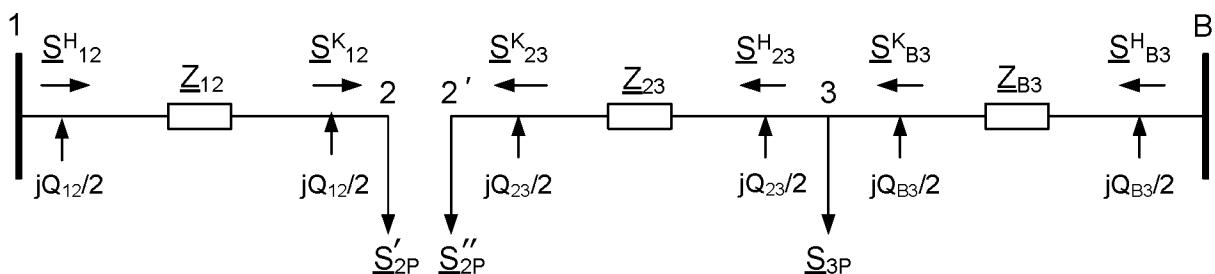


Рисунок 1.7 – Розімкнута мережа

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Знайдемо потужність вузла 1.

Визначимо потужність  $\underline{S}_{12}$ :

$$\underline{S}_{12}^K = S'_{2P} = \underline{S}_{12} = 52,22 + j38,49 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{12}^H = \underline{S}_{12}^K + \frac{(P_{12}^K)^2 + (Q_{12}^K)^2}{U_H^2} \cdot \underline{Z}_{12} - \frac{jQ_{12}}{2} = 55,04 + j44,84 \text{ МВА}.$$

Визначимо потужність  $\underline{S}_{B3}$ :

$$\underline{S}_{23}^K = S''_{2P} = \underline{S}_{23} = 8,08 + j6,12 \text{ МВА};$$

$$\underline{S}_{23}^H = \underline{S}_{23}^K + \frac{(P_{23}^K)^2 + (Q_{23}^K)^2}{U_H^2} \cdot \underline{Z}_{23} = 8,108 + j6,19 \text{ МВА}$$

$$\underline{S}_{B3}^K = \underline{S}_{23}^H + \underline{S}_{3P} = 68,41 + j50,8 \text{ МВА}$$

$$\underline{S}_{B3}^H = \underline{S}_{B3}^K + \frac{(P_{B3}^K)^2 + (Q_{B3}^K)^2}{U_H^2} \cdot \underline{Z}_{B3} - \frac{jQ_{B3}}{2} = 72,3 + j60,4 \text{ МВА}$$

Розрахункова потужність вузла 1

$$\underline{S}_{1P} = \underline{S}_{12}^H + \underline{S}_{B3}^H = 124,34 + j104,88 \text{ МВА}.$$

Зображену схему заміщення ПС-1 у вигляді двох трьохобмоточних трансформаторів, включених паралельно, і розраховуємо потужність у вузлі А.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

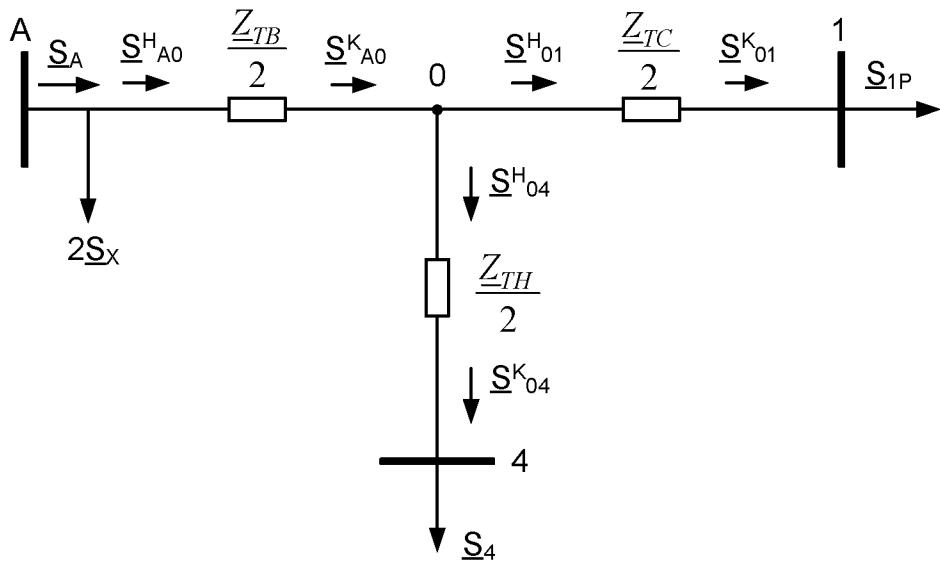


Рисунок 1.8 – Схема заміщення підстанції ПС-1

Визначаємо потужність  $\underline{S}_{01}^K$ :

$$\underline{S}_{01}^K = \underline{S}_{1P} = 124,7 + j93,0 \text{ МВА.}$$

Визначаємо потужність  $\underline{S}_{01}^H$ :

$$\underline{S}_{01}^H = \underline{S}_{01}^K + \frac{(P_{01}^K)^2 + (Q_{01}^K)^2}{U_{H1}^2} \cdot \frac{Z_{01}}{2} = 127,88 + j104,88 \text{ МВА.}$$

Визначаємо потужність  $\underline{S}_{04}^K$ :

$$\underline{S}_{04}^K = \underline{S}_4 = 10 + j5 \text{ МВА.}$$

Визначаємо потужність  $\underline{S}_{04}^H$ :

$$\underline{S}_{04}^H = \underline{S}_{04}^K + \frac{(P_{04}^K)^2 + (Q_{04}^K)^2}{U_{H1}^2} \cdot \frac{Z_{04}}{2} = 10,02 + j5,68 \text{ МВА}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Визначаємо потужність  $\underline{S}_{A0}^K$ :

$$\underline{S}_{A0}^K = \underline{S}_{01}^H + \underline{S}_{04}^H = 137,9 + j110,56 \text{ МВА.}$$

Визначаємо потужність  $\underline{S}_{A0}^H$ :

$$\underline{S}_{A0}^H = \underline{S}_{A0}^K + \frac{(P_{A0}^K)^2 + (Q_{A0}^K)^2}{U_{H1}^2} \cdot \frac{\underline{Z}_{A0}}{2} = 138,61 + j186,98 \text{ МВА.}$$

Визначаємо потужність  $\underline{S}_A$ :

$$\underline{S}_A = \underline{S}_{A0}^H + 2\Delta\underline{S}_X = 138,74 + j188,23 \text{ МВА.}$$

## 1.7 Визначення напруг у вузлах навантаження

Для того, щоб забезпечити виконання умови допустимого спадання напруги на самому віддаленому споживачеві електроенергії, приймаємо напругу на джерелі живлення на 10% більше номінальної напруги мережі:  $U_A = 242 \text{ кВ}$ .

ПС-1.

Визначимо напруги вузла 0:

$$U_0 = \sqrt{\left( U_A - \frac{P_{A0}^H R_{A0} + Q_{A0}^H X_{A0}}{U_A} \right)^2 + \left( \frac{P_{A0}^H X_{A0} - Q_{A0}^H R_{A0}}{U_A} \right)^2} = 198,78 \text{ кВ.}$$

Визначимо напругу вузла 1, приведену до сторони ВН:

$$U_1^B = \sqrt{\left( U_0 - \frac{P_{01}^H R_{01} + Q_{01}^H X_{01}}{U_0} \right)^2 + \left( \frac{P_{01}^H X_{01} - Q_{01}^H R_{01}}{U_0} \right)^2} = 198,47 \text{ кВ.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Визначаємо напругу у вузлах навантаження з врахуванням поперечної складової спадання напруги:

$$U_T = \frac{U_T^B}{k_T} = U_T^B \cdot \frac{U_{h.nom}}{U_{ei\delta}},$$

де  $U_T^B$  – напруга НН силового трансформатора, що приведена до сторони ВН;

$k_T = \frac{U_{ei\delta}}{U_{h.nom}}$  – коефіцієнт трансформації силового трансформатора;

$U_{ei\delta}$  – напруга регулювального відгалуження обмотки ВН (РПН);

$U_{h.nom}$  – номінальна напруга обмотки НН силового трансформатора.

Визначимо дійсну напругу вузла 1:

$$U_1 = \frac{U_1^B}{\frac{U_B}{U_C}} = 104,41 \text{ кВ.}$$

Відхилення дійсної напруги мережі від номінальної складе:

$$V_1 \% = \frac{U_1 - U_{h.nom}}{U_{h.nom}} \cdot 100 = \frac{104,41 - 110}{110} \cdot 100 = -5,08 \%,$$

Встановлюємо перемикач РПН у положення -3, перераховуємо дійсну напругу через даний коефіцієнт трансформації:

$$U_1 = 198,47 \cdot \frac{121}{230 + \frac{-3 \cdot 2 \cdot 230}{100}} = 111,08 \text{ кВ.}$$

При цьому відхилення напруги складе:

$$V_1 \% = \frac{U_1 - U_{h.nom}}{U_{h.nom}} \cdot 100 = \frac{111,08 - 110}{110} \cdot 100 = 0,98 \%.$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Визначимо напругу вузла 4, приведену до сторони ВН:

$$U_4^B = \sqrt{\left( U_0 - \frac{P_{04}^H R_{04} + Q_{04}^H X_{04}}{U_0} \right)^2 + \left( \frac{P_{04}^H X_{04} - Q_{04}^H R_{04}}{U_0} \right)^2} = 194,98 \text{ кВ.}$$

Визначимо дійсну напругу вузла 4:

$$U_4 = \frac{U_4^B}{\frac{U_B}{U_H}} = 32,64 \text{ кВ.}$$

Відхилення дійсної напруги мережі від номінальної складе:

$$V_4 \% = \frac{U_4 - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100 = \frac{32,64 - 35}{35} \cdot 100 = -6,74 \%,$$

ПС-2.

Визначимо напруги вузла 3:

$$U_3 = \sqrt{\left( U_1 - \frac{P_{13}^H R_{13} + Q_{13}^H X_{13}}{U_1} \right)^2 + \left( \frac{P_{13}^H X_{13} - Q_{13}^H R_{13}}{U_1} \right)^2} = 104,57 \text{ кВ.}$$

Визначимо напругу вузла 7, приведену до сторони ВН:

$$U_7^B = \sqrt{\left( U_3 - \frac{P_{37}^H R_{37} + Q_{37}^H X_{37}}{U_3} \right)^2 + \left( \frac{P_{37}^H X_{37} - Q_{37}^H R_{37}}{U_3} \right)^2} = 99,82 \text{ кВ.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Визначимо дійсну напругу вузла 7:

$$U_7 = \frac{U_7^B}{\frac{U_B}{U_H}} = 9,11 \text{ кВ.}$$

Відхилення дійсної напруги мережі від номінальної складе:

$$V_7 \% = \frac{U_7 - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100 = \frac{9,11 - 10}{10} \cdot 100 = -8,9 \%,$$

Встановлюємо перемикач РПН у положення -5, перераховуємо дійсну напругу через даний коефіцієнт трансформації:

$$U_7 = 99,82 \cdot \frac{10,5}{115 + \frac{-5 \cdot 1,78 \cdot 115}{100}} = 10,0 \text{ кВ.}$$

При цьому відхилення напруги складе:

$$V_7 \% = \frac{U_7 - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100 = \frac{10,0 - 10}{10} \cdot 100 = 0 \%.$$

ПС-3.

Визначимо напруги вузла 2:

$$U_2 = \sqrt{\left( U_1 - \frac{P_{12}^H R_{12} + Q_{12}^H X_{12}}{U_1} \right)^2 + \left( \frac{P_{12}^H X_{12} - Q_{12}^H R_{12}}{U_1} \right)^2} = 104,96 \text{ кВ.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Визначимо напруги вузла 0:

$$U_0 = \sqrt{\left( U_2 - \frac{P_{20}^H R_{20} + Q_{20}^H X_{20}}{U_2} \right)^2 + \left( \frac{P_{20}^H X_{20} - Q_{20}^H R_{20}}{U_2} \right)^2} = 96,82 \text{ кВ.}$$

Визначимо напругу вузла 5, приведену до сторони ВН:

$$U_5^B = \sqrt{\left( U_0 - \frac{P_{05}^H R_{05} + Q_{05}^H X_{05}}{U_0} \right)^2 + \left( \frac{P_{05}^H X_{05} - Q_{05}^H R_{05}}{U_0} \right)^2} = 95,31 \text{ кВ.}$$

Визначимо дійсну напругу вузла 5:

$$U_5 = \frac{U_5^B}{\frac{U_B}{U_H}} = 9,12 \text{ кВ.}$$

Відхилення дійсної напруги мережі від номінальної складе:

$$V_5 \% = \frac{U_5 - U_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100 = \frac{9,12 - 10}{10} \cdot 100 = -8,8 \%,$$

Встановлюємо перемикач РПН у положення -5, перераховуємо дійсну напругу через даний коефіцієнт трансформації:

$$U_5 = 95,31 \cdot \frac{11}{115 + \frac{-5 \cdot 1,78 \cdot 115}{100}} = 10,01 \text{ кВ.}$$

При цьому відхилення напруги складе:

$$V_5 \% = \frac{U_5 - U_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100 = \frac{10,01 - 10}{10} \cdot 100 = 0,1 \%.$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Визначимо напругу вузла 6, приведену до сторони ВН:

$$U_6^B = \sqrt{\left( U_0 - \frac{P_{06}^H R_{06} + Q_{06}^H X_{06}}{U_0} \right)^2 + \left( \frac{P_{06}^H X_{06} - Q_{06}^H R_{06}}{U_0} \right)^2} = 96,61 \text{ кВ.}$$

Визначимо дійсну напругу вузла 6:

$$U_6 = \frac{U_6^B}{\frac{U_B}{U_C}} = 32,34 \text{ кВ.}$$

Відхилення дійсної напруги мережі від номінальної складе:

$$V_6 \% = \frac{U_6 - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100 = \frac{32,34 - 35}{35} \cdot 100 = -7,6 \%,$$

Перемикач РПН знаходиться у положенні -5, перераховуємо дійсну напругу через даний коефіцієнт трансформації:

$$U_6 = 96,61 \cdot \frac{38,5}{115 + \frac{-5 \cdot 1,78 \cdot 115}{100}} = 35,5 \text{ кВ.}$$

При цьому відхилення напруги складе:

$$V_6 \% = \frac{U_6 - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100 = \frac{35,5 - 35}{35} \cdot 100 = 1,43 \%.$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

26

## 2. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПІДСТАНЦІЇ

Згідно із завданням, необхідно розрахувати двохтрансформаторну підстанцію ПС-2, до якої підключено навантаження потужністю  $S_1 = 60 + j40$  МВА. На підстанції встановлені трансформатори типу ТРДЦН-63000/110.

### 2.1 Вибір силових трансформаторів та їх перевірка за графіком навантаження

$$S_{\text{нав}} = \sqrt{P_{\text{нав}}^2 + Q_{\text{нав}}^2} = \sqrt{60^2 + 40^2} = 72,1 \text{ МВА}$$

$$S_{\text{mp}} = \frac{S_{\text{нав}}}{K_{\text{ав}}} = 72,1 / 1,4 = 51,5 \text{ МВА}$$

де  $K_{\text{ав}} = 1,4$ .

$$K_{\text{z}} = \frac{S_{\text{нав}}}{2 \cdot S_{\text{mp,ном}}} = 0,57$$

Для підстанцій були обрані трансформатори потужності  $S = 63$  МВА типу ТРДЦН-63000/110.

Перевіримо трансформатори за добовим графіком навантаження табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Добове навантаження підстанції

$t, \text{ч}$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
$S, \%$	60	30	60	80	90	70	80	105	95	110	140	108
$S, \text{МВА}$	43,3	21,6	43,3	57,7	64,9	50,5	57,7	75,7	68,5	79,3	100,9	77,9

Для перевірки правильності вибору трансформатора реальний графік навантаження перетворимо в двоступінчастий. Початкове навантаження еквівалентного графіка визначається за формулою [10]:

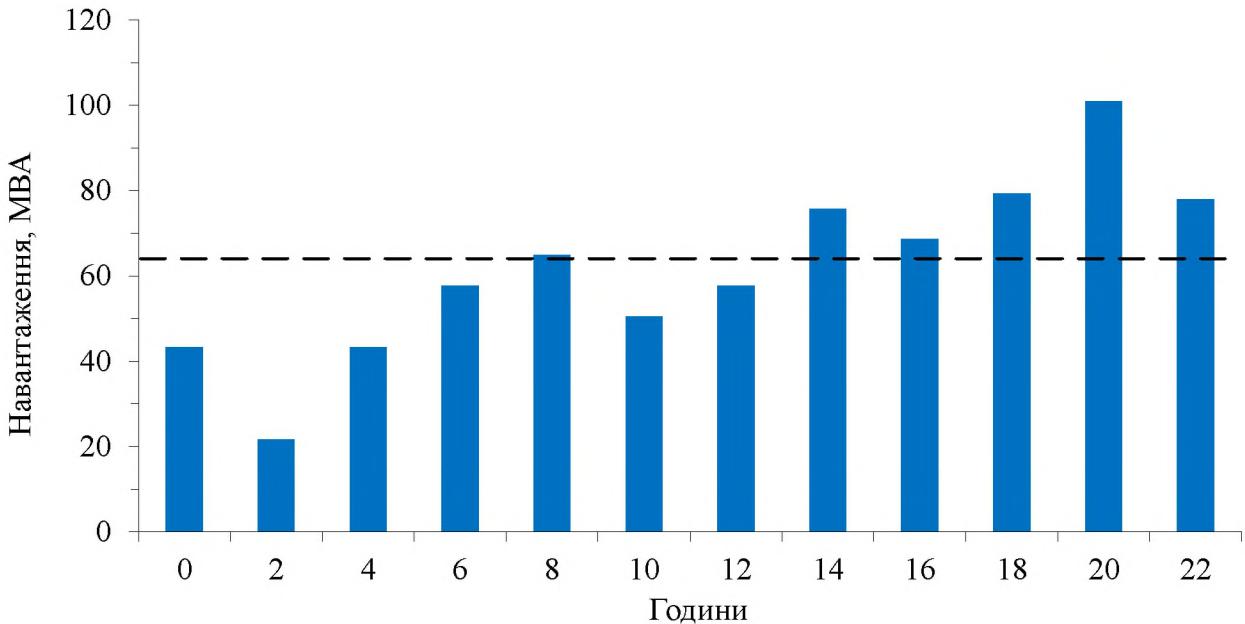


Рисунок 2.1 – Графік навантаження підстанцій

$$K_1 = \frac{1}{S_{HOM}} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2 t_1 + S_2^2 t_2 + \dots + S_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}} = \\ = \frac{1}{63} \cdot \sqrt{\frac{43,3^2 \cdot 2 + 21,6^2 \cdot 2 + 43,3^2 \cdot 2 + 57,7^2 \cdot 2 + 0^2 \cdot 2 + 50,5^2 \cdot 2 + 57,7^2 \cdot 2 + 0^2 \cdot 2}{2 \cdot 6}} = 0,689$$

де  $S_1, S_2, \dots, S_n$  – власне навантаження першого; другого; n-го ступеня графіка навантаження, розміщеного нижче лінії номінальної потужності трансформатора;  
 $t_1, t_2, \dots, t_n$  – тривалість ступеня, година.

Аналогічно визначається другий ступінь еквівалентного графіка, але при цьому беруться ступені, розміщені вище лінії номінальної потужності трансформатора

$$K_2 = \frac{1}{S_{HOM}} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2 t_1 + S_2^2 t_2 + \dots + S_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}} = \\ = \frac{1}{63} \cdot \sqrt{\frac{75,7^2 \cdot 2 + 79,3^2 \cdot 2 + 100,9^2 \cdot 2 + 77,9^2 \cdot 2}{2 \cdot 6}} = 1,164$$

де  $S_1, S_2, \dots, S_n$  – навантаження вище лінії номінальної потужності трансформатора.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						28

Максимальне перевантаження трансформатора складає

$$K_{MAX} = \frac{S_{MAX}}{S_{HOM}} = 100,9 / 63 = 1,6$$

де  $S_{MAX}$  – максимальне навантаження трансформатора за графіком навантаження.

$$K'_2 = 0,9 \cdot K_{MAX} = 0,9 \cdot 1,6 = 1,44.$$

Порівнюємо попереднє значення  $K_2$  и  $K'_2$  для подальших розрахунків приймаємо більше з них  $K_2 = 1,164$  та  $K'_2 = 1,44$ ,  $K'_2 > K_2$  отже приймаємо  $K_2 = 1,44$ .

За ГОСТом 14209-85 з урахуванням еквівалентної температури зимового періоду  $t = -20^{\circ}\text{C}$  і часу перевантаження  $t_{nepes} = 12$  год, знаходимо значення перевантаження допустиме  $K_{2\text{гост}} = 1,7$ .

Порівнюємо значення  $K_2$  за ГОСТом і реальне.  $K_{2\text{гост}} = 1,7$  і  $K_2 = 1,44$ .

$K_{2\text{гост}} > K_2$ . Значення  $K_2$  за ГОСТом більше, ніж реальне, значить трансформатор обраний правильно.

Висновок:

Трансформатор ТРДЦН-63000/110 у випадку виходу з ладу 1-го трансформатора 2-й трансформатор забезпечить живлення споживачів без обмеження по часу та по потужності.

## 2.2 Розрахунок струмів короткого замикання

Визначення величини струмів короткого замикання необхідне для правильного вибору устаткування на стороні 110 кВ і 10 кВ. Вихідна однолінійна електрична схема електромережі наведена на рис. 2.2. Підстанція живиться за двома тупиковими лініями: схеми заміщення для розрахунку струмів короткого замикання наведена на рис. 2.3.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

29

Розрахунок струмів короткого замикання виконаємо в іменованій системі одиниць. Потужність короткого замикання на шинах 110 кВ центра живлення складає  $S_C = 2500$  МВА.

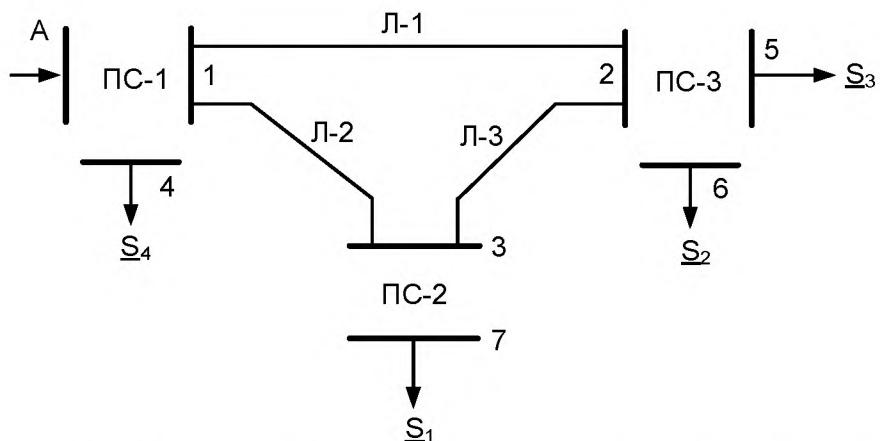


Рисунок 2.2 – Вихідна однолінійна електрична схема електромережі

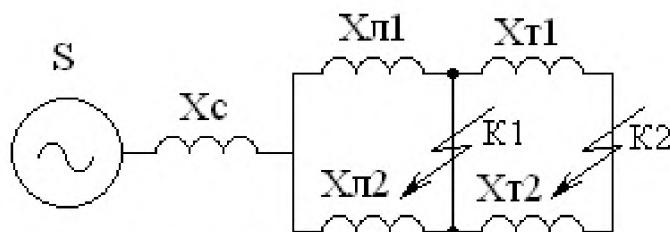


Рисунок 2.3 – Схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання

Опір системи дорівнює

$$X_c = \frac{U^2}{S_c} = 110^2 / 2500 = 4,84 \text{ Ом.}$$

Опори працюючих ліній:

Лінія	Л-1	Л-2	Л-3
Довжина, км	50	40	20
Марка проводу	AC-185/29	AC-185/29	AC-185/29
$X_L$ , Ом	20,65	16,52	8,26

$$X_{L1} = X_{L-1} + X_{L-3} = 28,91 \text{ Ом}$$

$$X_{L2} = X_{L-2} = 16,52 \text{ Ом}$$

$$X_L = \frac{X_{L1} \cdot X_{L2}}{X_{L1} + X_{L2}} = (28,91 \cdot 16,52) / (28,91 + 16,52) = 10,51 \text{ Ом.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

## Опір трансформаторів

$$X_T = \frac{U_{k\%} U^2}{100 \cdot S_h} = (10,5 \cdot 110^2) / (100 \cdot 63) = 20,2 \text{ Ом.}$$

Періодична складова СКЗ у точці К<sub>1</sub>:

$$I_{K1} = \frac{U_\pi}{\sqrt{3}(X_c + X_\pi)} = 110000 / (1,73 \cdot (20,65 + 10,51)) = 4,137 \text{ кА.}$$

Періодична складова СКЗ у точці К<sub>2</sub> приведена до напруги вищої сторони

$$I_{K2}^B = \frac{U_\pi}{\sqrt{3} \left( X_c + X_\pi + \frac{X_m}{2} \right)} = 110000 / (1,73 \cdot (20,65 + 10,51 + 20,2/2)) = 2,495 \text{ кА.}$$

Реальний струм КЗ у точці К<sub>2</sub>:

$$I_{K2} = I_{K2}^B \frac{U_e}{U_h} = I_{K2}^B \cdot (110 / 10) = 27,45 \text{ кА.}$$

Ударний струм:

- у точці К<sub>1</sub>:  $i_{y\partial 1} = \sqrt{2} \cdot 1,61 \cdot I_{K1} = 9,42 \text{ кА};$

- у точці К<sub>2</sub>:  $i_{y\partial 2} = \sqrt{2} \cdot 1,61 \cdot I_{K2} = 62,5 \text{ кА.}$

Допустимо, що амплітуда ЕДС і періодична складова ТКЗ незмінні за часом, тому через час, який дорівнює часу відключення

$I_{nr1} = I_{K1} = 4,137 \text{ кА}$  для точки К<sub>1</sub>;

$I_{nr} = I_{K2} = 27,45 \text{ кА}$  для точки К<sub>2</sub>.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Аперіодична складова ТКЗ до моменту розбіжності контактів вимикача

$$i_{a1} = \sqrt{2} \cdot I_{K1} \cdot e^{-\frac{t}{T_a}} = \sqrt{2} \cdot 4,137 \cdot e^{-\frac{0,06}{0,025}} = 0,531 \text{ кA}$$

$$i_{a2} = \sqrt{2} \cdot I_{K2} \cdot e^{-\frac{t}{T_a}} = \sqrt{2} \cdot 27,45 \cdot e^{-\frac{0,1}{0,05}} = 5,254 \text{ кA}$$

де  $T_a$  – постійна часу загасання аперіодичної складової для  $K_1 - T_a = 0,025 \text{ с}$ , для  $K_2 - T_a = 0,05 \text{ с}$ .

Інтеграл Джоуля:

$$\text{для } K_1 B_R = I_{K1}^2(t + Ta) = I_{K1}^2(0,06 + 0,025) = 4,137^2 \cdot 0,085 = 1,455 \text{ кA}^2 \text{c}$$

$$\text{для } K_2 B_R = I_{K2}^2(t + Ta) = I_{K2}^2(0,1 + 0,05) = 27,45^2 \cdot 0,15 = 113,03 \text{ кA}^2 \text{c}$$

Таблиця 2.2 – Значення струмів короткого замикання

Струми короткого замикання	СКЗ у початковий момент часу	Ударний СКЗ $i_y$ , кA	Аперіод. складова СКЗ, $i_a$ кA	Інтеграл Джоуля $B_K$ , кA <sup>2</sup> ·с
Шини 110 кВ ( $K_1$ )	4,137	9,42	0,531	1,455
Шини 10 кВ ( $K_2$ )	27,45	62,5	5,254	113,03

### 2.3 Вибір захисної та комутаційної апаратури

Високовольтні електричні апарати вибираються за умовою тривалого режиму роботи і перевіряються за умовами коротких замикань. При цьому для апаратів виконується:

- 1) вибір за напругою;
- 2) вибір за нагріванням при тривалих струмах;
- 3) перевірка на електродинамічну стійкість;
- 4) перевірка на термічну стійкість;

Вибору підлягають:

- вимикачі на боці вищої напруги;
- вступні вимикачі на боці 10 кВ;
- секційні вимикачі на боці 10 кВ;

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						32

- вимикачі ліній, що відходять, 10 кВ; роз'єднувачі вищої напруги;
- трансформатори струму і напруги 110 кВ і 10 кВ;
- ошиновка розподільних пристройів 110 кВ і 10 кВ.

Для вибору апаратів і струмоведучих частин необхідно визначити струми нормального і післяаварійного режимів. Визначення струмів виконується для випадку установки на підстанції силового трансформатора. Розрахованого відповідно до графіка навантаження підстанції.

Струм на боці 110 кВ:

$$I_{\max}^{BH} = \frac{1,4 \cdot S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{BH}} = (1,4 \cdot 63) / (1,73 \cdot 110) = 463 \text{ A.}$$

Струм у колі ввідних вимикачів на стороні 10 кВ:

$$I_{\max}^{HH} = \frac{1,4 \cdot S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{HH}} = (1,4 \cdot 63) / (1,73 \cdot 10) = 5,09 \text{ kA.}$$

Струм у колі секційного вимикача:

$$I_{\max}^{CB} = \frac{1,4 \cdot S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{HH} \cdot 2} = (1,4 \cdot 63) / (1,73 \cdot 10 \cdot 2) = 2,55 \text{ kA.}$$

Струм у колі лінії, що відходить:

$$I_{\max}^{LB} = \frac{1,4 \cdot S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{HH} \cdot 10} = (1,4 \cdot 63) / (1,73 \cdot 10 \cdot 10) = 509 \text{ A.}$$

Для встановлення на стороні вищої напруги приймаємо вимикачі типу ЯЭ-110Л-23(13)У4. Вибір вимикачів наведений у табл. 2.3.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						33

Таблиця 2.3 – Вибір вимикача на стороні 110 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	110 кВ	110 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	463 А	1250 А
$I_{PO} \leq I_{npCKB}$	4,137 кА	50 кА
$I_{y\delta} \leq I_{CKB}$	9,42 кА	125 кА
$I_{nt} \leq I_{OmkNom}$	4,137 кА	100 кА
$I_{at} \leq I_{a\ nom}$	0,531 кА	40 кА
$B_K \leq I_T^2 t_r$	1,455 кА <sup>2</sup> ·с	7500 кА <sup>2</sup> ·с

Для встановлення на стороні низької напруги приймаємо вимикачі типу МГУ-20-90/9500УЗ. Вибір вимикачів наведений у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Вибір вимикачів у колі трансформатора на стороні 10 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	20 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	5,09 кА	9500 А
$I_{PO} \leq I_{npCKB}$	27,45 кА	105 кА
$I_{y\delta} \leq I_{CKB}$	62,5 кА	300 кА
$I_{nt} \leq I_{OmkNom}$	27,45 кА	90 кА
$I_{at} \leq I_{a\ nom}$	5,254 кА	30 кА
$B_K \leq I_T^2 t_r$	113,03 кА <sup>2</sup> ·с	32400 кА <sup>2</sup> ·с

Для установки в якості секційного на стороні нижчої напруги приймаємо вимикачі типу ВВЭ-10-31,5/3150УЗ. Вибір вимикачів наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 – Вибір секційного вимикача на боці 10 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	2,55 кА	3150 А
$I_{PO} \leq I_{npCKB}$	27,45 кА	31,5 кА
$i_y \leq I_{npCKB}$	62,5 кА	80 кА
$I_{nt} \leq I_{OmkNom}$	27,45 кА	31,5 кА
$I_{at} \leq I_{a\ nom}$	5,254 кА	31,5 кА
$B_K \leq I_T^2 t_r$	113,03 кА <sup>2</sup> ·с	2977 кА <sup>2</sup> ·с

Для встановлення на стороні нижчої напруги в лініях, що відходять, приймаємо вакуумні вимикачі типу ВВЭ-10-31,5/630У3. Вибір вимикачів наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 – Вибір вимикачів на лінію, що відходить 10 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	509 А	630 А
$I_{PO} \leq I_{прСКВ}$	27,45 кА	31,5 кА
$i_y \leq I_{прСКВ}$	62,5 кА	80 кА
$I_{nt} \leq I_{OmkNom}$	27,45 кА	31,5 кА
$I_{at} \leq I_{a\text{ nom}}$	5,254 кА	31,5 кА
$B_K \leq I_T^2 t_r$	113,03 $\text{kA}^2 \cdot \text{с}$	2977 $\text{kA}^2 \cdot \text{с}$

Для встановлення на стороні вищої напруги приймаємо роз'єднувачі з одним або двома комплектами заземлюючих ножів типу РНДЗ.1-110/1000 ХЛ1. Вибір роз'єднувачів наведений у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 – Вибір роз'єднувачів 110 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні Значення
$U_C \leq U_H$	110 кВ	110 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	463 А	1000 А
$i_{y\delta} \leq I_{прСКВ}$	9,42 кА	80 кА
$B_K \leq I_T^2 t_r$	1,455 $\text{kA}^2 \cdot \text{с}$	992 $\text{kA}^2 \cdot \text{с}$

## 2.4 Вибір збірних шин

Вибрать збірні шини 110 кВ та струмопровідні елементи в блоці від збірних шин до виводів блочного трансформатора. Трансформатор ТРДЦН-63000/110.

Оскільки збірні шини за економічною густиною струму не вибираються, приймаємо переріз за допустимим струмом при максимальному навантаженні на шинах, що відповідає загальному навантаженню.

$$I_{\text{норм}} = \frac{P_{\text{норм}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{норм}}} = 72,1 / (1.73 \cdot 110) = 378 \text{ А.}$$

$$I_{\text{макс}} = I_{\text{норм}} = 378 \text{ А.}$$

За таблицею довідника приймаємо до встановлення провід 1хAC120/19 ( $q = 120 \text{ мм}^2$ ,  $d = 15,2 \text{ мм}$ ,  $I_{\text{доп}} = 380 \text{ А}$ ). Фази розташовані горизонтально на відстані 300 см. Тоді

$$I_{\text{доп}} > I_{\text{макс}},$$

$$380 \text{ А} > 378 \text{ А.}$$

Перевірка шин на електродинамічну стійкість не виконується, оскільки  $I_{n,0} < 20 \text{ кА}$ .

Перевірка на термічну стійкість також не виконується, оскільки шини виконані голими проводами на відкритому повітрі.

Перевірка за умовами коронування в даному випадку могла б не проводитися, оскільки згідно ПУЕ мінімальний переріз для повітряних ліній 110 кВ становить  $70 \text{ мм}^2$ . Враховуючи, що на ВРП відстань між проводами менша, ніж на повітряних лініях, проводиться перевірочний розрахунок.

Визначаємо початкову критичну напруженість електричного поля:

$$E_0 = 30,3 \cdot m \cdot \left( 1 + \frac{0,299}{\sqrt{r_0}} \right),$$

де  $m$  – коефіцієнт, який враховує шорсткість поверхні проводу (для багатопровідниковых проводів  $m = 0,82$ );  $r_0$  – радіус проводу,  $r_0 = 0,76 \text{ см}$ .

$$E_0 = 30,3 \cdot 0,82 \cdot \left( 1 + \frac{0,299}{\sqrt{0,76}} \right) = 33,4 \text{ кВ/см}$$

Визначаємо напруженість електричного поля навколо проводу

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

36

$$E = \frac{0.354 \cdot U}{r_0 \cdot \lg \left( \frac{D_{cep}}{r_0} \right)},$$

де  $U$  – лінійна напруга, кВ;

$D_{cep}$  – середня геометрична відстань між проводами фаз, см.

При горизонтальному розташуванні фаз

$$D_{cep} = 1.26 \cdot D = 100,8,$$

де  $D$  – відстань між сусідніми фазами, для  $U_h=110$  кВ  $D = 80$  см.

$$E = (0.354 \cdot 121) / (0.76 \cdot \lg(100,8/0,76)) = 26,55 \text{ кВ/см.}$$

В останньому виразі лінійна напруга прийнята рівною 121 кВ, оскільки на шинах електростанції підтримується напруга 1,1  $U_{\text{ном}}$ .

Перевірка виконується за наступною умовою: проводи не будуть коронувати, якщо

$$1,07 \cdot E \leq 0,9 \cdot E_0,$$

$$1,07 \cdot 26,55 = 28,4 < 0,9 \cdot 33,4 = 30,1 \text{ кВ/см.}$$

Умова виконується, тому провід 1xAC120/19 остаточно приймаємо до використання.

### Вибір жорстких шин

Приймаємо температуру навколишнього середовища: 30°C.

Обираємо алюмінієві шини коробчастого перерізу розташовані горизонтально і жорстко закріплені одна відносно одної (2x150x65x7 мм, перерізом 2x1785 мм<sup>2</sup>, I<sub>доп</sub>=5650А).

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

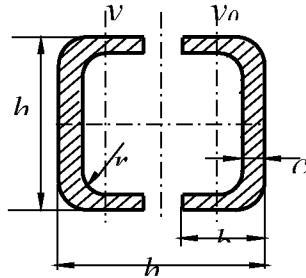


Рисунок 2.4 – Шини коробчастого перерізу

$$v_{\text{доп}} = 70^{\circ}\text{C}, v_{\text{факт}} = 30^{\circ}\text{C}, v_{\text{норм}} = 25^{\circ}\text{C}.$$

Умова за допустимим струмом:

$$I_{\max}^{HH} = 5090 \text{ A} \leq I_{\text{don}} = 5650 \text{ A},$$

умова виконується.

Припустимий струм з урахуванням поправки на температуру навколишнього середовища:

$$I'_{\text{don}} = I_{\text{don}} \cdot \sqrt{\frac{v_{\text{don}} - v_{\text{факт}}}{v_{\text{don}} - v_{\text{норм}}}} = 5650 \cdot \sqrt{\frac{70 - 30}{70 - 25}} = 5327 \text{ A},$$

де  $v_{\text{доп}}$  – допустима температура шини;

$v_{\text{норм}}$  – номінальна температура навколишнього середовища.

$$5090 \text{ A} < 5327 \text{ A}.$$

Мінімальний термічно стійкий переріз:

$$q_{\min.\text{don}} = \frac{\sqrt{B_R}}{C} = \frac{\sqrt{113,03}}{90 \cdot 10^{-3}} = 118,1 \text{ mm}^2.$$

Оскільки  $q_{\min.\text{don}} = 118,1 \leq 2 \times 1785 \text{ mm}^2$  термічна стійкість шин забезпечується.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

38

Тверді шини повинні бути перевірені на динамічні дії струмів КЗ і на можливість виникнення резонансних явищ. Зазначені явища не виникають при КЗ, якщо власна частота коливань шини менше 30 і більше 200 Гц. Частота власних коливань для алюмінієвих шин визначається за формулою

$$f_0 = \frac{173.2}{l^2} \cdot \sqrt{\frac{J_{y0-y0}}{2 \cdot q_{\text{шини}}}} = \frac{173.2}{2^2} \cdot \sqrt{\frac{1260}{2 \cdot 17,85}} = 257 \text{ Гц}$$

де  $l$  – довжина прольоту між ізоляторами  $l = 2 \text{ м}$ ;

$J_{y0-y0}$  – момент інерції поперечного перерізу двох зрощених шин,  $\text{см}^4$ ;

$q_{\text{шини}}$  – поперечний переріз однієї шини,  $\text{см}^2$ .

Оскільки  $f_0 = 257 \geq 200 \text{ Гц}$ , то механічний резонанс виключається.

Момент опору перерізу для двох зрощених шин:

$$\sigma_{\phi,\max} = 1,76 \cdot \frac{i_{\text{уд}}^2 \cdot l^2}{a \cdot W_{y0-y0}} \cdot 10^{-8} = 1,76 \cdot \frac{62,5^2 \cdot 2^2 \cdot 10^{-2}}{0,8 \cdot 167} = 2,058 \text{ МПа}$$

де  $a$  – відстань між фазами, м;

$W_{y0-y0}$  – момент опору двох зрощених шин,  $\text{см}^3$ .

$\sigma_{\phi,\max} = 2,058 \leq \sigma_{\text{don}} = 82,3 \text{ МПа}$  умова механічної міцності виконується.

де  $\sigma_{\text{don}} = 82,3 \text{ МПа}$  – допустима механічна напруга в матеріалі алюмінієвих шин.

Сила взаємодії між швелерами:

$$f_{\text{n}} = 0,5 \cdot \frac{i_{\text{уд}}^2}{h} \cdot 10^{-7} = 0,5 \cdot \frac{62,5^2}{0,15} \cdot 10^{-1} = 1302 \text{ Н/м}$$

де  $h$  - висота швелера, м.

Максимальна відстань між місцями зварювання швелерів:

$$l_{\text{n},\max} = \sqrt{\frac{12 \cdot (\sigma_{\text{доп}} - \sigma_{\phi,\max}) \cdot W_{y-y}}{f_{\text{n}}}} = \sqrt{\frac{12 \cdot (82,3 - 2,058) \cdot 14,7}{1302}} = 3,3 \text{ м}$$

де  $W_{y-y}$  – момент опору шин у вертикальній площині,  $\text{см}^3$ .

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						39

## 2.5 Вибір вимірювальних трансформаторів струму та напруги

Для ввімкнення електровимірювальних приладів і пристройів релейного захисту необхідна установка трансформаторів струму і напруги. У даному проекті релейний захист детально не розробляється, тому перевірку трансформаторів за вторинним навантаженням виконуємо з урахуванням ввімкнення тільки вимірювальних приладів.

У колі силового трансформатора з боку нижчої напруги встановлюється амперметр, вольтметр, варметр, лічильники активної і реактивної енергії, на шинах 110 кВ – вольтметр із перемикачем для виміру трьох міжфазних напруг, на секційному вимикачі 10 кВ - амперметр, на лініях, що відходять, 10 кВ - амперметр, лічильники активної і реактивної енергії. Розрахунок вторинного навантаження трансформатора струму наведений у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Розрахунок вторинного навантаження трансформаторів струму

Прилад	Клас	Навантаження по фазах		
		A	B	C
Амперметр	1	0,5	0,5	0,5
Ваттметр	1,5	0,5	-	0,5
Варметр	1,5	0,5	-	0,5
Лічильник активної енергії	1	2,5	-	2,5
Лічильник реактивної енергії	1,5	2,5	-	2,5
Сумарне навантаження струму в колі силового тр-ра на боці ВН		0,5	0,5	0,5
Сумарне навантаження струму в колі силового тр-ра з боку НН		6,5	0,5	6,5
Сумарне навантаження струму в колі секц. вимикача на НН		0,5	0,5	0,5
Сумарне навантаження струму в колі відхідної лінії		0,5	0,5	0,5

Вибір трансформаторів струму наведений у таблицях 2.9 - 2.12.

Вибираємо трансформатор струму ТФЗМ-110Б-І.

Таблиця 2.9 – Вибір трансформатора струму в колі силового трансформатора на боці високої напруги 110 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	110 кВ	110 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	463 А	800 А
$i_y \leq I_{npCKB}$	9,42 кА	124 кА
$B_K \leq I_{Tr}^2 t_r$	1,455 кА <sup>2</sup> ·с	2352 кА <sup>2</sup> ·с
$Z_H \leq Z_{H,ном}$	0,82 Ом	1,2 Ом

Для перевірки за вторинним навантаженням визначаємо опір приладів

$$Z_{прил} = \frac{S_{прил}}{I^2} = \frac{0,5}{5^2} = 0,02 \text{ Ом}$$

Тоді опір сполучних проводів може бути

$$Z_{пр} = Z_{ном} - Z_{прил} - Z_{к}$$

де  $Z_{пр}$  – номінальний опір навантаження, Ом;

$Z_{прил}$  – опір приладів, Ом;

$Z_{к}$  – опір контактів, Ом.

$$Z_{пр} = 1,2 - 0,02 - 0,1 = 1,08 \text{ Ом.}$$

Перетин жил при довжині кабеля  $l = 100$  м:

$$F = \rho \cdot \frac{l}{Z_{пр}} = 0.0175 \cdot \frac{100}{1.08} = 1.62 \text{ мм}^2$$

де  $\rho$  – питомий опір міді,  $0,0175$  ( $\text{Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ ),

$F$  – перетин жил,  $\text{мм}^2$ .

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						41

Перетин сполучних проводів за умовами механічної міцності повинний бути не менше ніж  $2,5 \text{ мм}^2$  для мідних жил.

Опір обраних проводів:

$$Z_{\text{пр}} = \rho \cdot \frac{l}{F} = 0.0175 \cdot \frac{100}{2,5} = 0.7 \text{ Ом}$$

Загальний опір струмового кола

$$Z_H = Z_{\text{прил}} + Z_k + Z_{\text{пр}} = 0,02 + 0,1 + 0,7 = 0,82 \text{ Ом}$$

що менше ніж  $1,2 \text{ Ом}$ , припустимих при роботі трансформатора в класі точності  $0,5$ .

Трансформатор струму ТФЗМ-110Б-І відповідає умовам вибору.

Вибираємо трансформатор струму ТШВ-15-У3.

Таблиця 2.10 – Вибір трансформатора струму у колі трансформатора на боці  $10 \text{ кВ}$

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	$10 \text{ кВ}$	$15 \text{ кВ}$
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	$5090 \text{ А}$	$6000 \text{ А}$
$i_y \leq i_{\text{дин}}$	$62,5 \text{ кА}$	-
$B_K \leq I_T^2 t_r$	$113,03 \text{ кA}^2 \cdot \text{с}$	$3650 \text{ кA}^2 \cdot \text{с}$
$Z_H \leq Z_{H,\text{ном}}$	$1,06 \text{ Ом}$	$1,2 \text{ Ом}$

Для перевірки за вторинним навантаженням визначаємо опір приладів

$$Z_{\text{прил}} = \frac{S_{\text{прил}}}{I^2} = \frac{6,5}{5^2} = 0,26 \text{ Ом}$$

Тоді опір сполучних проводів може бути

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						42

$$Z_{\text{пр}} = Z_{\text{ном}} - Z_{\text{прил}} - Z_k$$

де  $Z_{\text{пр}}$  – номінальний опір навантаження, Ом;  
 $Z_{\text{прил}}$  – опір приладів, Ом;  
 $Z_k$  – опір контактів, Ом.

$$Z_{\text{пр}} = 1,2 - 0,26 - 0,1 = 0,84 \text{ Ом.}$$

Перетин жил при довжині кабеля  $l = 100$  м:

$$F = \rho \cdot \frac{l}{Z_{\text{пр}}} = 0,0175 \cdot \frac{100}{0,84} = 2,08 \text{ мм}^2$$

де  $\rho$  – питомий опір міді,  $0,0175$  ( $\text{Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ ),  
 $F$  – перетин жил,  $\text{мм}^2$ .

Перетин сполучних проводів за умовами механічної міцності повинний бути не менше ніж  $2,5$   $\text{мм}^2$  для мідних жил.

Опір обраних проводів:

$$Z_{\text{пр}} = \rho \cdot \frac{l}{F} = 0,0175 \cdot \frac{100}{2,5} = 0,7 \text{ Ом.}$$

Загальний опір струмового кола

$$Z_h = Z_{\text{прил}} + Z_k + Z_{\text{пр}} = 0,26 + 0,1 + 0,7 = 1,06 \text{ Ом.}$$

що менше ніж  $1,2$  Ом, припустимих при роботі трансформатора в класі точності  $0,5$ .

Трансформатор струму ТШВ-15-У3 відповідає умовам вибору.

Вибираємо трансформатор струму ТШЛ-10-У3.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Таблиця 2.11 – Вибір трансформатора струму в колі секційного вимикача 10 кВ

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10 кВ
$I_{расч} \leq I_{ном}$	2,55 кА	3000 А
$i_y \leq i_{дин}$	62,5 кА	-
$B_K \leq I_T^2 t_r$	113,03 кА <sup>2</sup> ·с	3250 кА <sup>2</sup> ·с
$Z_H \leq Z_{H,ном}$	0,56 Ом	0,8 Ом

Для перевірки за вторинним навантаженням визначаємо опір приладів

$$Z_{прил} = \frac{S_{прил}}{I^2} = \frac{0,5}{5^2} = 0,02 \text{ Ом}$$

Тоді опір сполучних проводів може бути

$$Z_{пр} = Z_{ном} - Z_{прил} - Z_{к}$$

де  $Z_{пр}$  – номінальний опір навантаження, Ом;

$Z_{прил}$  – опір приладів, Ом;

$Z_{к}$  – опір контактів, Ом.

$$Z_{пр} = 0,8 - 0,02 - 0,1 = 0,68 \text{ Ом.}$$

Перетин жил при довжині кабеля  $l = 100$  м:

$$F = \rho \cdot \frac{l}{Z_{np}} = 0,0175 \cdot \frac{100}{0,68} = 2,57 \text{ мм}^2$$

де  $\rho$  – питомий опір міді, 0,0175 (Ом·мм<sup>2</sup>/м),

$F$  – перетин жил, мм<sup>2</sup>.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Перетин сполучних проводів за умовами механічної міцності повинний бути не менше ніж  $4 \text{ mm}^2$  для мідних жил.

Опір обраних проводів:

$$Z_{\text{пр}} = \rho \cdot \frac{l}{F} = 0.0175 \cdot \frac{100}{4} = 0,438 \text{ Ом.}$$

Загальний опір струмового кола

$$Z_H = Z_{\text{прил}} + Z_k + Z_{\text{пр}} = 0.02 + 0.1 + 0,438 = 0,56 \text{ Ом.}$$

що менше ніж  $0,8 \text{ Ом}$ , припустимих при роботі трансформатора в класі точності  $0,5$ .

Трансформатор струму ТШЛ-10-У3 відповідає умовам вибору.  
Вибираємо трансформатор струму ТШЛП-10-У3.

Таблиця 2.12 – Вибір трансформатора струму на лінії, що відходить

Умова вибору	Розрахункові значення	Каталожні значення
$U_C \leq U_H$	10 кВ	10 кВ
$I_{\text{расч}} \leq I_{\text{ном}}$	509 А	1000 А
$i_y \leq i_{\text{дин}}$	62,5 кА	-
$B_K \leq I_T^2 t_r$	113,03 $\text{kA}^2 \cdot \text{с}$	3250 $\text{kA}^2 \cdot \text{с}$
$Z_H \leq Z_{H,\text{ном}}$	0,56 Ом	0,8 Ом

Для перевірки за вторинним навантаженням визначаємо опір приладів

$$Z_{\text{прил}} = \frac{S_{\text{прил}}}{I^2} = \frac{0,5}{5^2} = 0,02 \text{ Ом}$$

Тоді опір сполучних проводів може бути

$$Z_{\text{пр}} = Z_{\text{ном}} - Z_{\text{прил}} - Z_k$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						45

де  $Z_{\text{пр}} - \text{номінальний опір навантаження, Ом};$

$Z_{\text{прил}} - \text{опір приладів, Ом};$

$Z_k - \text{опір контактів, Ом}.$

$$Z_{\text{пр}} = 0,8 - 0,02 - 0,1 = 0,68 \text{ Ом.}$$

Перетин жил при довжині кабеля  $l = 100 \text{ м}:$

$$F = \rho \cdot \frac{l}{Z_{np}} = 0,0175 \cdot \frac{100}{0,68} = 2,57 \text{ мм}^2$$

де  $\rho - \text{питомий опір міді, } 0,0175 \text{ (Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}),$

$F - \text{перетин жил, } \text{мм}^2.$

Перетин сполучних проводів за умовами механічної міцності повинний бути не менше ніж  $4 \text{ мм}^2$  для мідних жил.

Опір обраних проводів:

$$Z_{\text{пр}} = \rho \cdot \frac{l}{F} = 0,0175 \cdot \frac{100}{4} = 0,438 \text{ Ом.}$$

Загальний опір струмового кола

$$Z_h = Z_{\text{прил}} + Z_k + Z_{\text{пр}} = 0,02 + 0,1 + 0,438 = 0,56 \text{ Ом.}$$

що менше ніж  $0,8 \text{ Ом}$ , припустимих при роботі трансформатора в класі точності  $0,5$ .

Трансформатор струму ТШЛП-10-У3 відповідає умовам вибору.

Обираємо трансформатори напруги за заданими значеннями напруги та за потужністю.

На боці високої напруги  $110 \text{ кВ}$  обираємо трансформатори НКФ-110-58У1, на боці  $10 \text{ кВ} - \text{ЗНОЛ.09-10.02}$ , використовуючи дані із таблиць наведених у довідниках.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						46

Таблиця 2.13 – Вибір трансформатора напруги з боку ВН

Тип	Клас напруги	Номінальна напруга обмоток			Номінальна потужність, В·А, в класі точності				Максимальна потужність, В·А
		Первинної, кВ	Основної вторинної, В	Додаткової, В	0,2	0,5	1	3	
НКФ-110-58У1	110	110/ $\sqrt{3}$	100/ $\sqrt{3}$	100/3	-	400	600	1200	2000

Таблиця 2.14 – Вибір трансформатора напруги з боку НН

Тип	Клас напруги	Номінальна напруга обмоток			Номінальна потужність, В·А, в класі точності				Максимальна потужність, В·А
		Первинної, кВ	Основної вторинної, В	Додаткової, В	0,2	0,5	1	3	
ЗНОЛ.09 -10.02	10	10/ $\sqrt{3}$	100/ $\sqrt{3}$	100	50	75	150	300	630

## 2.6 Обґрунтування схеми електричних з'єднань підстанції

Основна схема електричних з'єднань повинна задовольняти такі вимоги [4]:

- забезпечувати надійність електропостачання в нормальних та післяаварійних режимах;
- ураховувати перспективи розвитку;
- допускати можливість розширення;
- забезпечувати можливість виконання ремонтних і експлуатаційних робіт на окремих елементах схеми та без відключення приєднань.

При цьому слід застосовувати найпростіші схеми.

Підстанція відноситься до класу тупикових підстанцій. Для даного класу напруги, набору зовнішніх приєднань і потужності трансформаторів, з урахуванням того, що застосування віддільників в умовах холодного клімату не рекомендується, приймаємо до установки на проектованій підстанції схему «два блоки «лінія - трансформатор» з вимикачем у колі трансформатора та неавтоматичною перемичкою» (рис. 2.5).

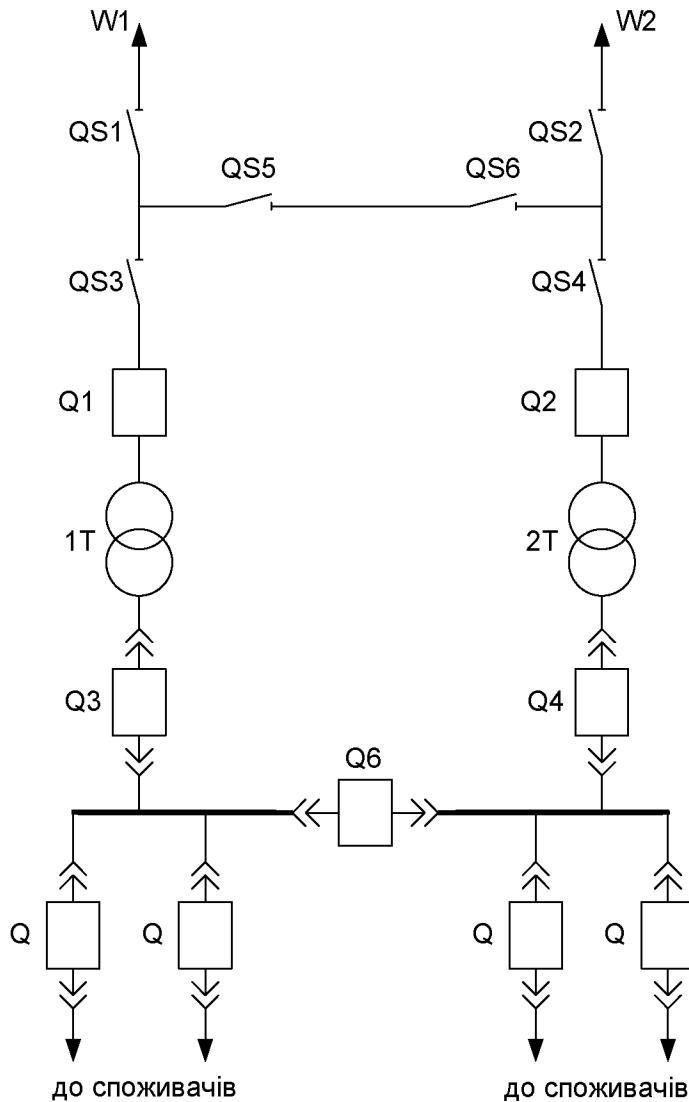


Рисунок 2.5 – Схема розміщення високовольтних апаратів на підстанції

Схема з ремонтною перемичкою, виконаною за допомогою роз'єднувачів («неавтоматичною» перемичкою), забезпечує можливість приєднання обох трансформаторів до однієї лінії при ремонті іншої.

Схема підстанції наведена на графічній частині проекту.

У нормальному режимі все комутаційне обладнання включене, за винятком роз'єднувачів QS3...QS4 у ремонтній перемичці. Повітряні лінії W1, W2 - лінії, які з'єднують проектовану підстанцію з енергосистемою.

Розглянемо наслідки аварійних ситуацій у даній схемі:

1) Відмова одного із трансформаторів (припустимо T1). При короткому замиканні в трансформаторі T1 відбувається відключення вимикача Q1. Живлення споживачів підстанції здійснюється через трансформатор T2 за рахунок

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						48

його перевантажувальної здатності.

2) Відмова однієї лінії, яка з'єднує споживачів з електростанцією (W1). При короткому замиканні на лінії W1 відбувається відключення вимикача Q1, трансформатор T1 втрачає живлення. Після відключення W1 оперативний персонал відключає ушкоджену лінію лінійним роз'єднувачем. Після цього замикається раніше відключений роз'єднувач QS3, відбувається включення Q1 і трансформатор T1 відновлює живлення.

3) Відмова одного з вимикачів (Q1). При короткому замиканні у вимикачі Q1 відключається головний вимикач і лінія W1. Живлення всіх споживачів підстанції здійснюється від лінії W2 і трансформатора T2.

Таким чином, з наведеного аналізу видно, що при використанні даної схеми відсутній варіант простої (одиночної) аварійної ситуації, яка приводить до відключення споживачів проектованої підстанції.

Найбільш важкою аварійною ситуацією є відмова однієї з живильних ліній (W1) у період ремонту одного із трансформаторів (T2), але й у цьому випадку є можливість забезпечити живлення споживачів проектованої підстанції від лінії W2 через ремонтну перемичку QS3-QS4 і трансформатор T1.

## 2.7 Вибір трансформаторів власних потреб

Приймачами власниками власних потреб є [10]:

- оперативні кола;
- електродвигуни, системи охолодження силових трансформаторів, висвітлення і електроопалення приміщень;
- електропідігрівання комутаційної апаратури і т.д.

Сумарна розрахункова потужність приймача власних потреб визначається з урахуванням коефіцієнтів попиту. Розрахунок потужності приймача власних потреб наведений у табл. 2.15.

На підстанції передбачається установка 2 трансформаторів власних потреб. Номінальна потужність вибирається з умов

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

49

$$S_{TCH} \geq S_{CH},$$

де  $S_{TCH}$  - потужність трансформатора власних потреб, кВА;

$S_{CH}$  - потужність споживачів власних потреб, кВА.

Таблиця 2.15 – Розрахунок потужності приймача власних потреб

№ п/п	Найменування споживача	Установлена потужність		Коеф. потреби	$\cos\varphi$	Навантаження	
		Одиниці, кВт x кількість	Всього, кВт			$P_{уст}$ , кВт	$Q_{уст}$ , кВАр
1	Охолодження трансформаторів ТРДЦН-63000/110	2x5	10	0,8	0,85	10	6,2
2	Підігрів високовольтних вимикачів зовнішньої установки	2x4	8	0,8	1	8	-
3	Підігрів приводів розв'єднувачів зовнішньої установки	4x0,6	2,4	0,8	1	2,4	-
4	Опалення, освітлення, вентиляція закритого РУ	-	5	0,8	1	5	-
5	Освітлення РУ	-	2	0,8	1	2	-
	Всього					27,4	6,2

#### Розрахункове навантаження

$$S_{уст} = K_C \cdot \sqrt{P_{уст}^2 + Q_{уст}^2},$$

де  $K_C$  – коефіцієнт попиту. Приймаємо рівним 0,8

$$S_{уст} = 0,8 \cdot \sqrt{27,4^2 + 6,2^2} = 22,5 \text{ кВА}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Під час ввімкнення цього навантаження на один трансформатор допускається його перевантаження на 20%. Потужність трансформатора для забезпечення живлення навантаження власних потреб з урахуванням ремонтних навантажень. Ремонтне навантаження на підстанції можна брати таким, що дорівнює  $S_{TCP} = 20 - 25$  кВА.

$$S_{TCH} = \frac{S_{CH} + S_{TCP}}{1,2} = \frac{22,5 + 20}{1,2} = 35,4 \text{ кВА.}$$

Беремо стандартну потужність трансформатора  $S_{TCH} = 40$  кВА. Остаточно для живлення споживача власних потреб беремо два трансформатори стандартної потужності: ТМ-40/10.

## 2.8 Компонування розподільних пристройів на боці 110 кВ

Підстанції (ПС) 110 кВ споруджують, як правило, відкритими.

Спорудження закритих ПС напругою 110 кВ, допускається в таких випадках[9]: розміщення ПС із трансформаторами 16 МВА і вище на службовій території міст, розміщення ПС на території міст, коли це допускається містобудівним міркуванням.

На ПС електропостачання промислових підприємств передбачається водяне опалення, приєднане до теплових мереж підприємств.

Будинки ЗРУ (закритих РУ) допускається виконувати як окремо розміщені, так і зблокованими з будинками РПУ в тому числі і по вертикалі.

Трансформатори 110 кВ варто установлювати відкритими, а у районах із забрудненою атмосферою з посиленою ізоляцією.

Схеми для напруг 110 кВ і вище повинні складатися з урахуванням таких вимог: ремонт вимикачів 110 кВ і вище виконується без відключення приєднань: повітряні лінії відключаються від РП не більше ніж двома вимикачами, трансформатори блоків відключаються не більше ніж трьома вимикачами і т.ін.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						51

При відключеннях вимикачів у нормальному режимі РП не повинне відключати більше одного блока, у ремонтному - не більше двох блоків.

Для РП35-220 кВ при числі приєднань 12-16 одну з двох систем секціонують, при числі приєднань більш ніж 16 – секціонують обидві системи шин.

## 2.9 Компонування розподільних пристройів на боці 10кВ

РП 10 кВ входять до складу підстанцій як головні РП. До РП10 кВ підстанцій підключаються понижуючі трансформатори, синхронні компенсатори та ін.

Схеми РП10 кВ повинні задовольняти наступним вимогам [4-6]: неспрацювання вимикача не повинне приводити до припинення електропостачання відповідальних споживачів (1 категорія по ПУЭ), розширення РП з ростом навантажень не повинне приводити до зміни схеми і значних будівельних і монтажних робіт.

Секціювання збірних шин дозволяє задовольнити вимоги надійності. Розширення РП здійснюється заповненням резервних осередків або введенням нової секції.

РУ 10 кВ для комплектних трансформаторів ПС виконується у вигляді КРУН або КРУ, встановлюваних у закритих приміщеннях. У ЗРУ 10 кВ рекомендується встановлювати шафи КРУ заводського виготовлення.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

### 3 РОЗРАХУНОК РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСФОРМАТОРА

#### 3.1 Визначення параметрів, необхідних для розрахунків захисту трансформатора

Згідно з варіантом завдання, необхідно виконати розрахунок захисту для трансформатора типу ТРДЦН-63000/110. Трансформатор отримує живлення від енергосистеми з параметрами  $x_{c,max} = 12 \text{ Ом}$ ;  $x_{c,min} = 18 \text{ Ом}$  (опори приведені до напруги  $U_{cp.nom} = 115 \text{ кВ}$ ).

1. Для складання схеми заміщення (рис. 3.1) розрахуємо опори трансформатора:

а) загальний індуктивний опір:

$$x_m = \frac{U_k}{100} \cdot \frac{U_{cp.nom}^2}{S_h} = \frac{10,5}{100} \cdot \frac{115^2}{63} = 22,04 \text{ Ом.}$$

б) опір обмотки вищої напруги:

$$x_e = 0,125x_m = 0,125 \cdot 22,04 = 2,76 \text{ Ом.}$$

в) опір обмотки нижчої напруги:

$$x_n = 1,75x_m = 1,75 \cdot 22,04 = 38,6 \text{ Ом.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

53

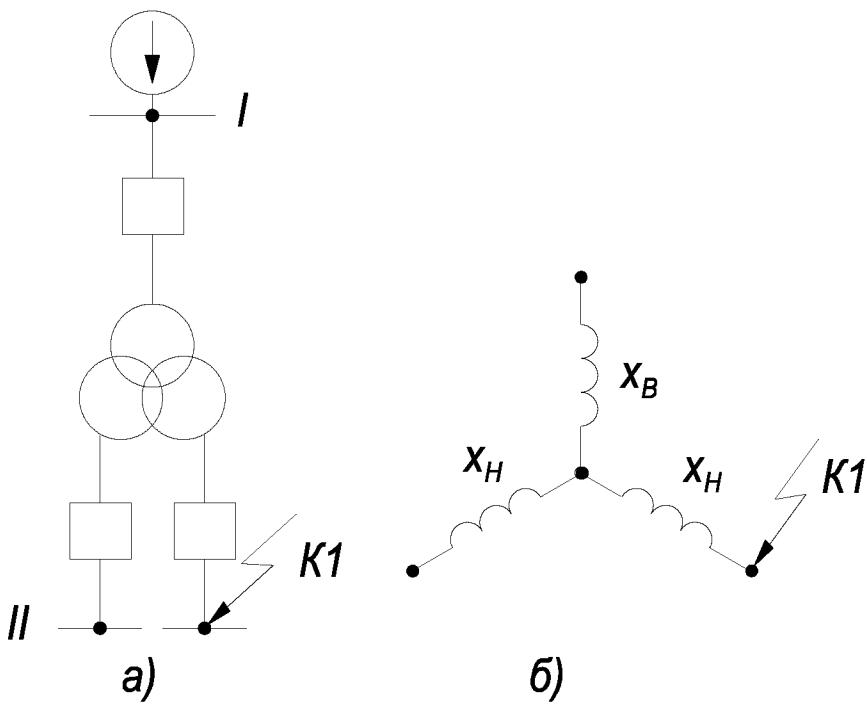


Рисунок 3.1 – Пояснююча схема (а) і схема заміщення (б) трансформатора з розщепленою обмоткою

2. При розрахунках струмів КЗ для захисту трансформаторів із РПН слід урахувати зміну опору за рахунок регулювання напруги. Для трансформаторів 110 кВ приблизно можна прийняти:

$$x_{h,min} = x_{h,nom} (1 - \Delta U)^2 = 38,6 \cdot (1 - 0,12)^2 = 29,9 \text{ Ом};$$

$$x_{h,max} = x_{h,nom} (1 + \Delta U)^2 = 38,6 \cdot (1 + 0,12)^2 = 48,4 \text{ Ом}.$$

Звідси

$$x_{e,min} = x_{e,nom} (1 - \Delta U)^2 = 2,76 \cdot (1 - 0,12)^2 = 2,13 \text{ Ом};$$

$$x_{e,max} = x_{e,nom} (1 + \Delta U)^2 = 2,76 \cdot (1 + 0,12)^2 = 3,46 \text{ Ом}.$$

3. Струм короткого замикання на шинах низької напруги (точка K1):

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

$$I_{\kappa, \max}^{(3)} = \frac{U_{cp, nom}}{\sqrt{3}(x_{c, \max} + x_{e, \min} + x_{h, \min})} = \frac{115}{\sqrt{3}(12 + 2,13 + 29,9)} = 1,509 \text{ kA};$$

$$I_{\kappa, \min}^{(3)} = \frac{U_{cp, nom}}{2 \cdot (x_{c, \min} + x_{e, \max} + x_{h, \max})} = \frac{115}{2 \cdot (18 + 3,46 + 48,4)} = 0,823 \text{ kA}.$$

### 3.2 Розрахунок подовжнього диференціального струмового захисту

1. Струм спрацьовування захисту визначається за більшою із двох розрахункових умов:

а) відстройка від кидка струму намагнічування, що виникає при включені трансформатора на холостий хід або при відновленні напруги після відключення КЗ, а також від перехідних струмів небалансу при зовнішніх КЗ:

$$I_{c,3} = k_{omc} \cdot I_{nom},$$

де  $k_{omc}$  – коефіцієнт відстройки, для реле типу РНТ  $k_{omc} = 1,3$ ;

$I_{nom}$  – номінальний струм тієї сторони трансформатора, напругу якої прийнято в якості розрахункової;

$$I_{nom} = \frac{S_m}{\sqrt{3} \cdot U_{cp, nom}} = \frac{63}{\sqrt{3} \cdot 115} = 0,316 \text{ kA};$$

$$I_{c,3} = 1,3 \cdot 316 = 411,2 \text{ A}.$$

б) відстройка від максимального періодичного струму небалансу, що виникає при зовнішніх КЗ:

$$I_{c,3} \geq k_3 \cdot I_{n\bar{o}, \text{расч}},$$

де  $k_3 = 1,3$  – коефіцієнт запасу по вибірковості;

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$I_{\text{нб.расч}}$  – максимальний розрахунковий струм небалансу, розрахований як сума трьох складових, пропорційних періодичній складовій струму КЗ,

$$I_{\text{нб.расч}} = I'_{\text{нб.расч}} + I''_{\text{нб.расч}} + I'''_{\text{нб.расч}}.$$

Складова струму  $I'_{\text{нб.расч}}$  обумовлена погрішністю трансформатора струму:

$$I'_{\text{нб.расч}} = k_{\text{одн}} \cdot \varepsilon \cdot I_{\text{к.макс}},$$

де  $k_{\text{одн}} = 1,0$ ;

$\varepsilon = 0,1$ ;

$I_{\text{к.макс}}$  – максимальний струм зовнішнього КЗ, приведений до розрахункового щабля напруги.

Складова  $I''_{\text{нб.расч}}$  обумовлена регулюванням коефіцієнта трансформації силового трансформатора (автотрансформатора) після того, як захист був збалансований на середніх відпайках. Ця складова визначається як сума струмів небалансу на сторонах, де є регулювання:

$$I''_{\text{нб.расч}} = \sum_{n=1}^{III} \Delta U_n \cdot I_{\text{к.макс.}n},$$

де  $\Delta U_n$  – відносна погрішність регулювання напруги, приймається рівній половині діапазону регулювання сторони  $n$  трансформатора (якщо регулювання  $\pm 10\%$ , то  $\Delta U_n = 0,1$ );

$I_{\text{к.макс.}n}$  – максимальний періодичний струм, що протікає по стороні  $n$  трансформатора.

Складова  $I'''_{\text{нб.расч}}$  обумовлена неточністю установки на реле розрахункових чисел витків:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$$I'''_{нб.расч} = \sum_{n=1}^{III} \Delta w_n \cdot I_{\kappa.макс.n},$$

де  $\Delta w_n = \frac{w_{n.расч} - w_n}{w_n}$  – погрішність вирівнювання для сторони  $n$

трансформатора.

З урахуванням наведених виразів виконуємо розрахунки струму спрацьовування захисту за умовою відстройки від струму небалансу:

$$I_{c.3} = k_3 (k_{одн} \cdot \varepsilon + \Delta U_I) I_{\kappa.макс}^{(3)} = 1,3 \cdot (1,0 \cdot 0,1 + 0,12) \cdot 1509 = 431,5 \text{ A.}$$

Приймаємо більше значення  $I_{c.3} = 431,5 \text{ A.}$

2. Вибір типу реле виконуємо на основі оцінки чутливості захисту, який визначаємо приблизно, думаючи, що весь струм ушкодження (приведений до вторинної сторони) попадає в реле. Попередня перевірка чутливості проводиться по первинному струму при двофазному КЗ на стороні НН, при цьому повинна виконуватися умова:

$$k_u = \frac{I_{\kappa.мин}^{(2)}}{I_{c.3}} \geq 2,0,$$

$$k_u = \frac{823}{431,5} = 1,908 < 2.$$

3. Оскільки захист із реле типу РНТ не забезпечує чутливості, то застосовуємо реле типу ДЗТ-11, для якого струм спрацьовування захисту вибирається за умовами:

а) відстройка від кидка намагнічування струму

$$I_{c.3} = k_{ом} \cdot I_{ном} = 1,5 \cdot 316 = 474,4 \text{ A.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

б) відстройка від струму небалансу при КЗ на низькій стороні

$$I_{c,3} = k_3 \cdot (k_{odn} \cdot \varepsilon + \Delta U_I) I_{\kappa,max}^{(3)} = 1,5(1,0 \cdot 0,1 + 0,12) \cdot 1509 = 497,9 \text{ A.}$$

Струм спрацьовування захисту приймаємо за більшою з умов  $I_{c,3} = 497,9 \text{ A.}$

4. Визначаємо чутливість захисту при КЗ на стороні НН при мінімальному регулюванні:

$$k_u = \frac{I_{\kappa,min}^{(2)}}{I_{c,3}} = \frac{823}{497,9} = 1,653.$$

Це значення  $k_u$  дещо менше нормованого, однак, уже при номінальному коефіцієнті трансформації трансформатора струм КЗ складе:

$$I_{\kappa,min}^{(2)} = \frac{115}{2(18 + 2,76 + 38,6)} = 0,696 \text{ kA},$$

і необхідний коефіцієнт чутливості забезпечується

$$k_u = \frac{969}{497,9} \approx 2.$$

Тому захист із реле ДЗТ-11 може бути застосований.

### 3.3 Вибір уставок реле типу ДЗТ-11

1. Визначаємо первинні номінальні струми для двох сторін обладнання, що захищається, по формулі:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

58

$$I_{\text{ном.н}} = \frac{S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{ном.н}}},$$

де  $S_{\text{ном}}$  – номінальна потужність трансформатора;

$U_{\text{ном.н}}$  – номінальна напруга сторони обладнання, що захищається.

Для сторони високої напруги 115 В:

$$I_{\text{ном.н}} = \frac{63000}{\sqrt{3} \cdot 115} = 316 \text{ А.}$$

Для сторони низької напруги 10,5 В:

$$I_{\text{ном.н}} = \frac{63000}{\sqrt{3} \cdot 10,5} = 3464 \text{ А.}$$

2. Визначаємо вторинні номінальні струми плечей захисту:

$$I_{\text{в.ном.н}} = \frac{I_{\text{ном.н}} k_{\text{в.н}}}{K_{I,n}},$$

де  $k_{\text{в.н}}$  – коефіцієнт схеми з'єднання вторинних обмоток трансформатора на стороні, що захищається, об'єкта (при з'єднанні обмоток у  $k_{\text{в.н}} = 1,0$  зірку; при з'єднанні обмоток у  $k_{\text{в.н}} = \sqrt{3}$  трикутник);

$K_{I,n}$  – коефіцієнт трансформації трансформатора, прийнятий на стороні, що захищається, об'єкта (при виборі коефіцієнта ТТ треба враховувати, щоб вторинні номінальні струми суттєво не перевищували паспортні значення струмів 5 А або 1 А). Сторона з найбільшим вторинним струмом приймається в якості основної, що забезпечує найменшу погрішність вирівнювання для реле.

Для сторони високої напруги 115 В:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$$I_{e,nom,n} = \frac{316 \cdot \sqrt{3}}{600 / 5} = 4,57 \text{ A.}$$

Для сторони низької напруги 10,5 В:

$$I_{e,nom,n} = \frac{3464}{4000 / 5} = 4,33 \text{ A.}$$

Враховуючи, що обмотка низької напруги трансформатора виконана розщепленою, отримане значення струму необхідно подвоїти –  $I_{e,nom,n} = 8,66 \text{ A.}$

Отримані розрахункові дані наводимо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Розрахунки первинних і вторинних струмів сторін трансформатора

Позначення параметрів	I – ВН-115 кВ	II - НН-10,5 кВ
$I_{nom,n}$ , А	316	3464
$K_{In}$	600/5	4000/5
Схема з'єднання трансформатора	трикутник	зірка
$I_{e,nom,n}$ , А	4,57	8,66

З таблиці випливає, що в якості основної слід взяти сторону низької напруги (10,5 кВ), що має більший вторинний номінальний струм.

3. Струм спрацьовування реле для основної сторони трансформатора визначаємо по виразу:

$$I_{c,p,n} = \frac{I_{c,3} \cdot k_{cx} \cdot \left( \frac{U_{nom,расч}}{U_{nom,n}} \right)}{K_{I,n}},$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

де  $U_{\text{ном.расч}} - \text{номінальна напруга сторони, відповідній до розрахункового щабля напруги.}$

$$I_{c.p.n} = \frac{497,9 \cdot 1 \cdot \frac{115}{10,5}}{4000 / 5} = 6,82 \text{ A.}$$

4. Розрахункове число витків робочої обмотки для основної сторони визначаємо по формулі:

$$w_{\text{осн.расч}} = \frac{F_{cp}}{I_{c.p.osn}} = \frac{100}{6,82} = 14,7 \text{ витків.}$$

Приймаємо найближче менше ціле значення  $w_{\text{раб.осн}} = 14$  витків, що забезпечує запас по вибірковості. При цьому фактичний струм спрацьування реле становить:

$$I_{c.p.osn} = \frac{100}{14} = 7,14 \text{ A.}$$

5. Розрахунки числа витків для іншої сторони захисту вибираємо за умовами балансу на реле МДС захисту при зовнішньому КЗ або нормальному режимі (рис. 3.2):

$$I_{\text{б.ном}I} \cdot w_I = I_{\text{б.ном}II} \cdot w_{II},$$

звідки

$$w_{\text{расч.н}} = w_{\text{осн}} \cdot \left( \frac{I_{\text{б.ном.осн}}}{I_{\text{б.ном.н}}} \right),$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$$w_{расч} = 14 \cdot \frac{8,66}{4,57} = 26,56 \text{ витків.}$$

Приймаємо найближче ціле значення, що забезпечує найменшу погрішність вирівнювання  $w_I = 27$  витків.

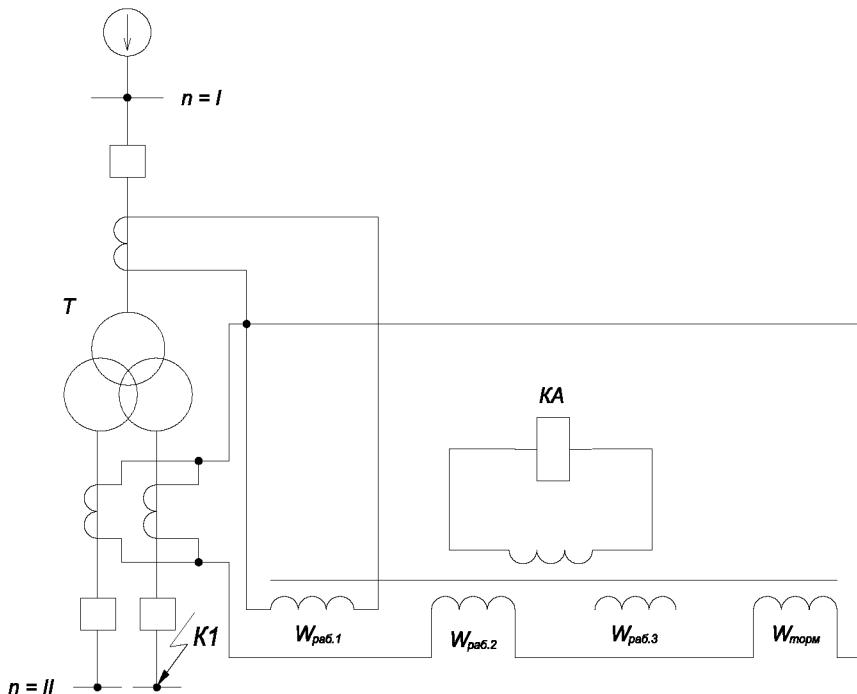


Рисунок 3.2 – Спрощена схема диференціального захисту з реле ДЗТ-11

6. Уточнений струм спрацьовування захисту з урахуванням погрішності вирівнювання знаходиться по виразах, наведених у п. 3.1:

$$I_{c,3} = k_3 (k_{одн} \cdot \varepsilon + \Delta U_I + \Delta w_I) \cdot I_{\kappa, \max} = 1,5 \cdot (1,0 \cdot 0,1 + 0,12 + 0,0166) \cdot 1509 = 535,6 \text{ A},$$

$$\text{де } \Delta w_I = \frac{w_{расч} - w_I}{w_{расч}} = \frac{26,56 - 27}{26,56} = 0,0166.$$

7. Уточнений розрахунковий струм спрацьовування реле визначаємо по формулі:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

$$I_{cp.osn} = \frac{I_{c.3} \cdot k_{cx} \cdot \left( \frac{U_{cp.nom}}{U_{nomII}} \right)}{k_{I(H)}} = \frac{535,6 \cdot 1 \cdot \left( \frac{115}{10,5} \right)}{4000 / 5} = 7,33 \text{ A.}$$

8. Розрахунковий струм небалансу захисту при КЗ на стороні НН, де передбачене гальмування, з урахуванням погрішності вирівнювання знаходиться по виразах, наведених у п. 3.2.1:

$$\begin{aligned} I_{\text{нб.расч}} &= k_3 \cdot (k_{nep} \cdot \varepsilon + \Delta U_I + \Delta w_{II}) I_{\text{к.макс}} = \\ &= 1,5(1,0 \cdot 0,1 + 0,12 + 0,0457) \cdot 1509 = 601,3 \text{ A}, \end{aligned}$$

де  $\Delta w_{II} = \frac{14,7 - 14}{14,7} = 0,0457.$

9. Число витків гальмівної обмотки, що забезпечує надійне відстроювання реле від струму небалансу при даному виді КЗ, визначається по виразу:

$$w_{\text{торм.н}} = \frac{k_3 \cdot I_{\text{нб.расч}}}{I_{\text{торм.н}}} \cdot \frac{w_{\text{раб.н}}}{\operatorname{tg}\alpha},$$

де  $k_3 = 1,5;$

$I_{\text{торм.н}}$  – первинний гальмівний струм на стороні, що захищається, трансформатора, на якій включена гальмівна обмотка;

$\operatorname{tg}\alpha = 0,75$  – тангенс кута нахилу дотичній, проведений з початку координат до нижньої розрахункової по вибірковості гальмівної характеристики (рис. 3.3).

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

63

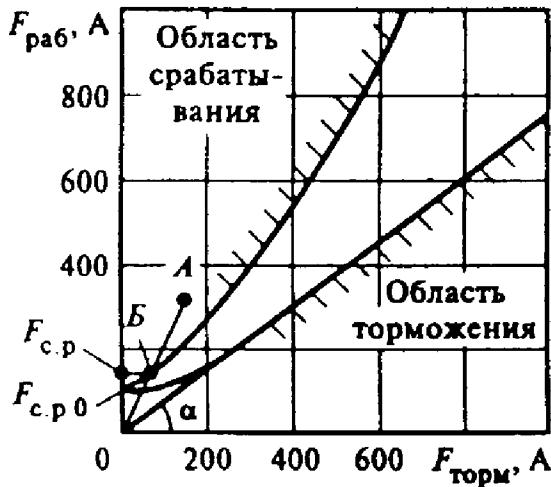


Рисунок 3.3 – Характеристика для визначення чутливості диференціального захисту з реле типу ДЗТ-11 при наявності гальмування

$$w_{mopm} = \frac{k_3 \cdot I_{нб.расч} \cdot w_{раб.n}}{I_{к.макс} \cdot \operatorname{tg}\alpha} = \frac{1,5 \cdot 601,3 \cdot 14}{1509 \cdot 0,75} = 11,16 \approx 11 \text{ виток.}$$

Таким чином, до установлення на реле ухвалюються наступні витки:

$$w_I = 27 \text{ шт.}, \quad w_{II} = 14 \text{ шт.}, \quad w_{mopm} = 11 \text{ шт.}$$

10. Чутливість захисту визначаємо приблизно по первинних струмах при розрахунковому КЗ на стороні НН для випадків мінімального й нормального регулювання трансформатора:

$$k_u = \frac{I_{к.мин}^{(2)}}{I_{c.3}},$$

де  $I_{c.3}$  – фактичний струм спрацьовування захисту, визначається з виразу

$$I_{c.p.n} = \frac{I_{c.3} \cdot k_{cx} \cdot \left( \frac{U_{ном.расч}}{U_{ном.n}} \right)}{K_{I.n}},$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

звідси

$$I_{c.3} = \frac{I_{c.p.n} \cdot K_{I.n}}{k_{cx} \cdot \left( \frac{U_{ном.расч}}{U_{ном.n}} \right)},$$

де  $I_{c.p.n} = I_{c.p.osn} = 7,14 \text{ A.}$

$$I_{c.3} = \frac{7,14 \cdot 4000 / 5}{1 \cdot \left( \frac{115}{10,5} \right)} = 521,7 \text{ A.}$$

Тоді визначаємо коефіцієнти чутливості:

$$k_{u1} = \frac{823}{521,7} = 1,58, \quad k_{u2} = \frac{969}{521,7} = 1,86.$$

Оскільки коефіцієнт чутливості захисту при нормальному регулюванні напруги практично відповідає нормованому, а при мінімальному регулюванні досить високий, то захист із реле ДЗТ-11 рекомендується до установлення.

### 3.4 Розрахунок максимального струмового захисту

1. Для двохобмоточних трансформаторів захист встановлюється на стороні живлення (ВН) і виконується у двохрелейному виконанні із з'єднанням трансформатора в трикутник для підвищення чутливості.

Оскільки в цьому випадку обмотка НН розщеплена, то в ланцюзі кожного відгалуження встановлюється окрема МТЗ, як правило, з пуском по напрузі. Захист діє із двома витримками часу: з першою витримкою відключається вимикач відгалуження НН, із другою – усі вимикачі об'єкта.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

65

2. Спочатку визначаємо струм спрацьовування МТЗ без пуску по напрузі, який налаштовується від максимального струму навантаження з урахуванням самозапуску рухового навантаження:

$$I_{c.3} = \frac{k_3 \cdot k_c \cdot I_{\text{нагр.макс}}}{k_e},$$

де  $k_3 = 1,2$  – коефіцієнт запасу по вибірковості;

$k_e = 0,8$  – коефіцієнт повернення реле РТ-40;

$k_c$  – коефіцієнт самозапуску, що враховує збільшення струму загальмованого рухового навантаження після відновлення напруги, приймаємо  $k_c = 2,5$ ;

$I_{\text{нагр.макс}}$  – максимальний струм навантаження, приймаємо рівним номінальному струму трансформатора.

$$I_{c.3} = \frac{1,2 \cdot 2,5 \cdot 316}{0,8} = 1186,1 \text{A.}$$

3. Коефіцієнт чутливості захисту визначаємо при двофазному металевому КЗ у мінімальному режимі:

$$k_u = \frac{I_{\text{к.мин}}^{(2)}}{I_{c.3}} = \frac{826}{1186,1} = 0,694 < 1.$$

Оскільки чутливість МТЗ без пуску по напрузі виявляється недостатньою, застосуємо блокування по напрузі з боку НН трансформатора.

4. Струм спрацьовування МТЗ із пуском по напрузі налаштовується від номінального струму трансформатора  $I_{\text{ном}}$  на стороні, де встановлений захист:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$$I_{c.3} = \frac{k_3}{k_6} \cdot I_{nom} = \frac{1,2}{0,8} \cdot 1,0 \cdot 316 = 474,4 \text{ A.}$$

а чутливість захисту в тій же розрахунковій точці складе:

$$k_u = \frac{823}{474,4} = 1,735.$$

5. Напруга спрацьування пускового органу мінімальної напруги, виконаного у вигляді реле, включенного на міжфазну напругу, визначаємо приблизно за умовами відбудування від струмів самозапуску рухового навантаження при відновленні напруги:

$$U_{c.3} \leq \frac{U_{c,min}}{k_6},$$

де  $k_6 = 1,2$  – коефіцієнт повернення для реле мінімальної напруги;

$U_{c,min}$  – мінімальна міжфазна напруга в умовах самозапуску при відновленні напруги, приймаємо  $U_{c,min} = 0,7U_{nom}$ .

$$U_{c.3} = \frac{0,7 \cdot 110}{1,2} = 64,2 \text{ кВ.}$$

6. Напругу спрацьування пускового органу по зворотній послідовності комбінованого пуску по напрузі приймаємо рівною мінімальній уставці фільтр-реле:

$$U_{2c.3} = 0,06 \cdot U_{nom} = 0,06 \cdot 115 = 6,9 \text{ кВ.}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

7. Чутливість блокувальних органів перевіряється при КЗ на прийомних сторонах трансформатора, куди й підключені блокувальні реле, тобто  $U_{\kappa, \text{зау}}^{(3)} = 0$ , а

$$U_{2\kappa, \text{зау}} = \frac{U_\phi}{2} = \frac{115}{2 \cdot \sqrt{3}} = 33,2 \text{ кВ.}$$

Тоді

$$k_{uU} = \frac{U_{2\kappa, \text{зау}}}{U_{2c,3}} = \frac{33,2}{6,9} = 4,811 > 1,5.$$

Оскільки при КЗ на прийомній стороні трансформатора  $k_u > 1,5$ , то диференціальний захист шини на цій стороні можна не встановлювати.

8. Струм спрацьовування захисту від симетричного перевантаження, що діє на сигнал, визначається за умовою відбудування від номінального струму трансформатора на стороні, де встановлений захист, по виразу

$$I_{c,3} = \frac{k_3}{k_6} \cdot I_{m, \text{ном}} = \frac{1,05}{0,8} \cdot 316 = 415,1 \text{ А.}$$

9. Витримка часу МТЗ узгоджується з витримкою часу захисту лінії на стороні НН.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

68

#### 4. РОЗРАХУНОК ЗОН ЗАХИСТУ СТРИЖНЕВИХ БЛІСКАВКОВІДВОДІВ ВРП

В бакалаврській роботі необхідно розрахувати висоту і зону захисту блискавковідводів ВРП-110 кВ, встановлених на двох порталах, рис. 4.1 (поз. 1 і 2), і двох блискавковідводів, що стоять окремо, зазначених на рис. 4.1 (поз. 3 і 4), вважаючи, що блискавковідводи розташовані симетрично по відношенню до вузької сторони ВРП. Надійність зони захисту від уражень блискавки  $P_s = 0,999$ .

Накреслити горизонтальний перетин зони захисту блискавковідводів ВРП на висоті  $h_x$ .

Параметри розміщення блискавковідводів по площині ВРП наведені в табл. 4.1.

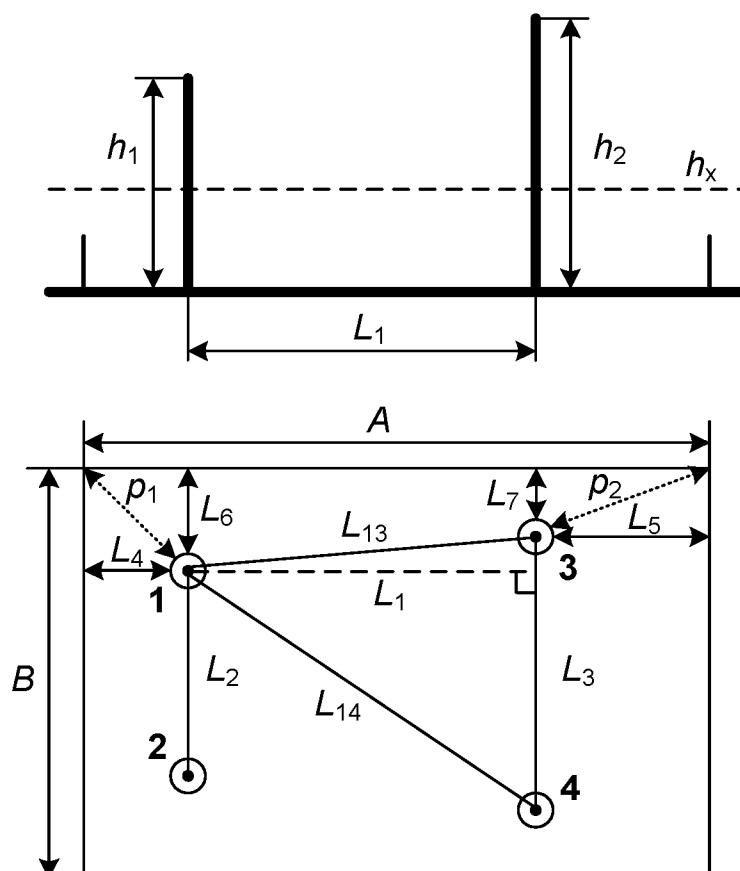


Рисунок 4.1 – Схема розміщення стрижневих блискавковідводів ВРП-110 кВ

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Таблиця 4.1 – Розрахункові параметри

$A$ , м	$B$ , м	$L_1$ , м	$L_2$ , м	$L_3$ , м	$L_4$ , м	$L_5$ , м	$h_x$ , м
50	40	30	16	24	10	10	6

1. Визначаємо відстані  $L_6$  та  $L_7$ :

$$L_6 = \frac{B - L_2}{2} = \frac{40 - 16}{2} = 12 \text{ м};$$

$$L_7 = \frac{B - L_3}{2} = \frac{40 - 24}{2} = 8 \text{ м.}$$

2. Визначаємо відстані  $p_1$  та  $p_2$ :

$$p_1 = \sqrt{L_4^2 + L_6^2} = \sqrt{10^2 + 12^2} = 15,62 \text{ м};$$

$$p_2 = \sqrt{L_5^2 + L_7^2} = \sqrt{10^2 + 8^2} = 12,81 \text{ м.}$$

3. Зона захисту подвійного стрижневого блискавковідводу складається з зовнішніх областей зони захисту (напівконусів з габаритами  $h_0$ ,  $r_0$ ), що виконуються за формулами для одиничних стрижневих блискавковідводів. Розміри внутрішніх областей визначаються параметрами  $h_0$  і  $h_c$ , перший з яких задає максимальну висоту зони безпосередньо біля блискавковідводів, а другий – мінімальну висоту зони посередині між блискавковідводами.

Зона захисту одиничного стрижневого блискавковідводу висотою  $h \leq 30 \text{ м}$  при надійності захисту  $P_s = 0.999$ , визначається рівняннями:

$$\begin{cases} h_{0n} = 0,7h_n \\ r_{xn} = \frac{r_{0n} \cdot (h_{0n} - h_x)}{h_{0n}} \\ r_{0n} = 0,6 \cdot h_n \end{cases}.$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Розраховуємо висоти блискавковідводів 1 та 2 виходячи з умови створення ними зони захисту на висоті  $h_x$  до кутів ВРП:

$$\begin{cases} h_{01} = 0,7h_l \\ r_{x1} = \frac{r_{01} \cdot (h_{01} - h_x)}{h_{01}}, \text{ при } r_{x1} = p_1. \\ r_{01} = 0,6 \cdot h_l \end{cases}$$

Шляхом математичних перетворень отримаємо рівняння відносно шуканої величини  $h_l$ :

$$p_1 = \frac{0,6h_l \cdot (0,7h_l - h_x)}{0,7h_l};$$

$$0,42h_l^2 - (0,7p_1 + 0,6h_x)h_l = 0;$$

$$h_l = 0; \quad h_l = 34,61 \text{ м.}$$

Висота блискавковідводів  $h_1 = h_2 = 34,61$  м, не задовольняє умові застосування рівнянь при  $h \leq 30$  м, тому для розрахунку висоти блискавковідводів застосовуємо наступні рівняння:

$$\begin{cases} h_{01} = [0,7 - 7,14 \cdot 10^{-4}(h - 30)]h_l; \\ r_{x1} = \frac{r_{01} \cdot (h_{01} - h_x)}{h_{01}}, \text{ при } r_{x1} = p_1. \\ r_{01} = [0,6 - 1,43 \cdot 10^{-3}(h - 30)]h_l; \end{cases}$$

Шляхом математичних перетворень розв'язуємо цю систему та знаходимо значення висоти 1 блискавковідводу  $h_1 = 34,96$  м, що задовольняє умові застосування рівнянь при  $30 < h \leq 100$  м.

Остаточно приймаємо блискавковідводи 1 та 2 висотою  $h_1 = h_2 = 34,96$  м.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

Розраховуємо висоти блискавковідводів 3 та 4 виходячи з умови створення ними зони захисту на висоті  $h_x$  до кутів ВРП:

$$\begin{cases} h_{03} = 0,7h_3 \\ r_{x3} = \frac{r_{03} \cdot (h_{03} - h_x)}{h_{03}}, \text{ при } r_{x3} = p_2; \\ r_{03} = 0,6 \cdot h_3 \end{cases}$$

Шляхом математичних перетворень отримаємо рівняння відносно шуканої величини  $h_3$ :

$$p_2 = \frac{0,6h_3 \cdot (0,7h_3 - h_x)}{0,7h_3};$$

$$0,42h_3^2 - (0,7p_2 + 0,6h_x)h_3 = 0;$$

$$h_3 = 0; \quad h_3 = 29,92 \text{ м.}$$

Остаточно приймаємо блискавковідводи 3 та 4 висотою  $h_3 = h_4 = 29,92 \text{ м}$ , так як вона задовільняє умові застосування рівнянь при  $h \leq 30 \text{ м}$ .

4. Розраховуємо параметри зони захисту блискавковідводів 1 та 2:

$$L_{12} = L_2 = 16 \text{ м};$$

$$r_{01} = r_{02} = 0,6 \cdot h_1 = 20,73 \text{ м};$$

$$h_{01} = h_{02} = 0,7 \cdot h_1 = 24,35 \text{ м};$$

$$r_{x1} = r_{x2} = \frac{r_{01} \cdot (h_{01} - h_x)}{h_{01}} = 15,62 \text{ м};$$

$$L_{c12} = [2,25 - 0,01007(h_1 - 30)]h_1 = 76,91 \text{ м};$$

$$L_{\max 12} = [4,25 - 3,57 \cdot 10^{-3}(h_1 - 30)]h_1 = 147,96 \text{ м};$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$$\begin{cases} h_{c12} = h_{01} = 24.35 \text{ м}, & L_{12} \leq L_{c12} \\ r_{cx12} = \frac{r_{01}(h_{c12} - h_x)}{h_{c12}} = 15.62 \text{ м}, & h_x < h_{c12} \end{cases}$$

5. Розраховуємо параметри зони захисту блискавковідводів 3 та 4:

$$L_{34} = L_3 = 24 \text{ м};$$

$$r_{03} = r_{04} = 0,6 \cdot h_3 = 17,95 \text{ м};$$

$$h_{03} = h_{04} = 0,7 \cdot h_3 = 20,94 \text{ м};$$

$$r_{x3} = r_{x4} = \frac{r_{03} \cdot (h_{03} - h_x)}{h_{03}} = 12,81 \text{ м};$$

$$L_{c34} = 2,25 \cdot h_3 = 67,32 \text{ м};$$

$$L_{\max 34} = 4,25 \cdot h_3 = 127,16 \text{ м};$$

$$\begin{cases} h_{c34} = h_{03} = 20,94 \text{ м}, & L_{34} < L_{c34} \\ r_{cx34} = \frac{r_{03}(h_{c34} - h_x)}{h_{c34}} = 12,81 \text{ м}, & h_x < h_{c34} \end{cases}$$

6. Розраховуємо параметри зони захисту блискавковідводів 1 та 3 (2 та 4):

$$L_{13} = \sqrt{(L_1)^2 + \left( \frac{L_3 - L_2}{2} \right)^2} = 30,27 \text{ м};$$

6.1 Блискавковідводи 1 та 3 мають висоту  $h_l = 34,96 \text{ м}$

$$L_{c13} = 2,25 \cdot h_l = 76,91 \text{ м};$$

$$L_{\max 13} = 4,25 \cdot h_l = 147,96 \text{ м};$$

$$h_{c13} = h_{01} = 24.35 \text{ м}, \quad L_{13} \leq L_{c13}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

## 6.2 Блискавковідводи 1 та 3 мають висоту $h_3 = 29,92$ м

$$L_{c31} = 2,25 \cdot h_3 = 67,32 \text{ м};$$

$$L_{\max 31} = 4,25 \cdot h_3 = 127,16 \text{ м};$$

$$h_{c31} = h_{03} = 20.94 \text{ м}, \quad L_{13} \leq L_{c31}$$

$$\begin{cases} h_{c\min 13} = \frac{h_{c13} + h_{c31}}{2} = 22.65 \text{ м}, \\ r_{c013} = \frac{r_{01} + r_{03}}{2} = 19.34 \text{ м}, \\ r_{cx13} = \frac{r_{c013}(h_{c\min 13} - h_x)}{h_{c\min 13}} = 14.22 \text{ м}. \end{cases}$$

7. Розраховуємо параметри зони захисту блискавковідводів 1 та 4 (2 та 3):

$$L_{14} = \sqrt{(L_1)^2 + \left( L_2 + \frac{L_3 - L_2}{2} \right)^2} = 36.06 \text{ м};$$

## 7.1 Блискавковідводи 1 та 4 мають висоту $h_1 = 34,96$ м

$$L_{c14} = 2,25 \cdot h_1 = 76,91 \text{ м};$$

$$L_{\max 14} = 4,25 \cdot h_1 = 147,96 \text{ м};$$

$$h_{c14} = h_{01} = 24.35 \text{ м}, \quad L_{14} \leq L_{c14}$$

## 7.2 Блискавковідводи 1 та 4 мають висоту $h_4 = 29,92$ м

$$L_{c41} = 2,25 \cdot h_4 = 67,32 \text{ м};$$

$$L_{\max 41} = 4,25 \cdot h_4 = 127,16 \text{ м};$$

$$h_{c41} = h_{04} = 20.94 \text{ м}, \quad L_{14} \leq L_{c41}$$

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

БР 5.6.141.368 ПЗ

Аркуш

$$\left\{ \begin{array}{l} h_{c\min 14} = \frac{h_{c14} + h_{c41}}{2} = 22.65 \text{ м}, \\ r_{c014} = \frac{r_{01} + r_{04}}{2} = 19.34 \text{ м}, \\ r_{cx14} = \frac{r_{c014}(h_{c\min 14} - h_x)}{h_{c\min 14}} = 14.22 \text{ м}. \end{array} \right.$$

Горизонтальний переріз зони захисту показаний на рис. 4.2.

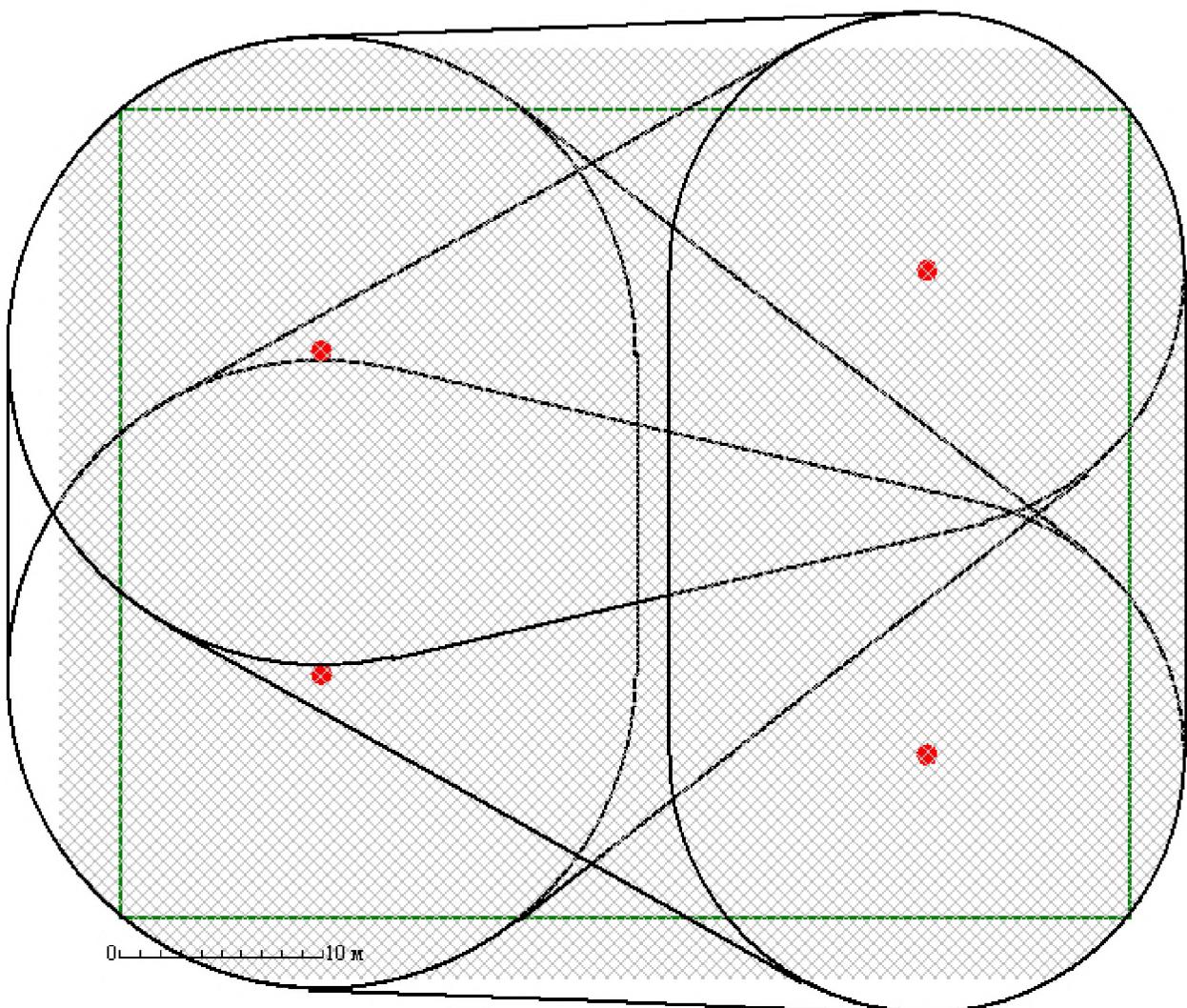


Рисунок 4.2 – Горизонтальний переріз зони захисту блискавковідводів ВРП

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

## ВИСНОВКИ

У роботі зроблений розрахунок нормального режиму роботи високовольтної електричної мережі, конфігурація якої була визначена завданням.

Результати розрахунків втрат потужності показали, що номінальною напругою кільцевої мережі, що забезпечує потужність навантаження, є напруга величиною 110 кВ. З урахуванням цього були обрані відповідні перерізи проводів для ліній електропередач, а також типи трансформаторів на підстанціях.

Для існуючої конфігурації замкнутої мережі були розраховані параметри схеми заміщення ліній і трансформаторів, складена розрахункова схема заміщення мережі й визначені розрахункові навантаження вузлів мережі.

У процесі розрахунків електричної частини підстанції ПС-2 була проведена перевірка правильності вибору номінальної потужності встановлених трансформаторів і здійснений вибір на підставі розрахунків струмів короткого замикання високовольтних апаратів РП, вимірювальних трансформаторів струму й напруги.

При виконанні розрахунків релейного захисту трансформатора підстанції ПС-2 був зроблений розрахунок поздовжнього диференційного струмового захисту та максимального струмового захисту з комбінованим пуском по напрузі.

Для захисту від міжфазних коротких замикань запропонований захист за допомогою реле типу ДЗТ-11, для якого був виконаний вибір уставок і розрахунок параметрів обмоток реле.

Також проведений розрахунок блискавкозахисту підстанції, що виконаний за допомогою стрижневих блискавковідводів.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						76

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „Розрахунок замкнутої електричної мережі” з курсу „Електричні системи та мережі” / укладачі: І.Л. Лебединський, С.М. Лебедка, В.І. Романовський, В.В. Волохін. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 40 с.
2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. – Москва: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.
3. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / под ред. И. М. Шапиро, С. С. Рокотяна. – Москва: Энергоатомиздат, 1986.
4. Технические сведения. Силовые трансформаторы / Под ред. И.Л. Лебединского. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2005. – 49 с.
5. Электротехнический справочник: В 3-х т. Т. 3. Кн. 1. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ. ред. В.Г. Герасимова, П.Г. Грудинского, Л.А. Жукова и др. - 6-е изд. – М.: Энергоиздат, 1988. – 656 с.
6. Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций. – М.: Энергия, 1980. – 608 с.
7. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1986. - 640 с.
8. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - 3-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.
9. Правила улаштування електроустановок. – Видання офіційне. Міненерговугілля України. – Х.: Видавництво «Форт» , 2017. – 760 с.
10. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.В. Наяшкова и др. Под ред. А.А. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1990.
11. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. -М.: Энергоатомиздат, 1985.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						77

12. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Электротехника», по курсу «Основы релейной защиты электрических систем». Часть III. Расчет защит трансформаторов и автотрансформаторов. Мариуполь: ПГТУ, 2001.

13. Техника высоких напряжений / Под ред. Г.С. Кучинского. – СПб.: Энергоатомиздат, 2003.

14. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічних робіт з курсу «Грозозахист і перенапруга у електричних мережах» / укладач М.В. Петровський. – Суми: Сумський державний університет, 2021. – 21 с.

15. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. – Київ: Мінрегіонбуд України. – 2008.

16. 2068 Методичні вказівки до оформлення дипломних робіт: для студ. спец. 7.090603 денної та заочної форм навчання / М.А. Никифоров, І.Л. Лебединський. – Суми: СумДУ, 2008. – 72 с.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	БР 5.6.141.368 ПЗ	Аркуш
						78